

A large, stylized graphic of the number '10' is positioned on the left side of the slide. The '1' is a thick, orange-to-pink gradient bar that curves at the top. The '0' is a thick, pink-to-orange gradient bar that curves at the bottom. The background is solid black.


Grada računala

Elementi ALU

Elementi standardne arhitekture procesora


- Upravljačka jedinica
- Aritmetičko-logička jedinica (ALU)
- Jedan ili više akumulatora
- Registri opće namjene
- Adresni registri
- Interne sabirnice

Pojednostavljeni model procesora

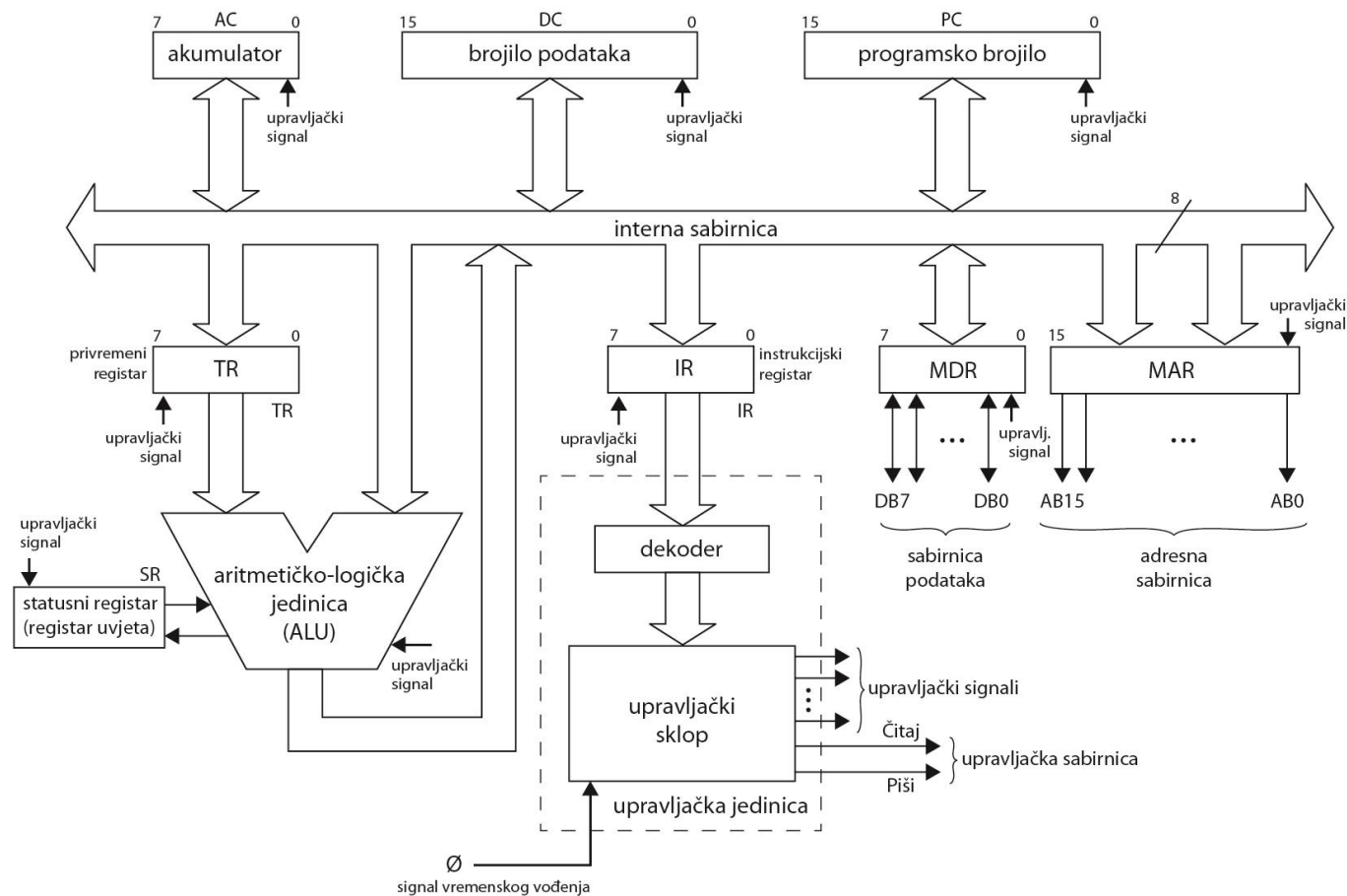

MC 6800

Primjer: MC 6800

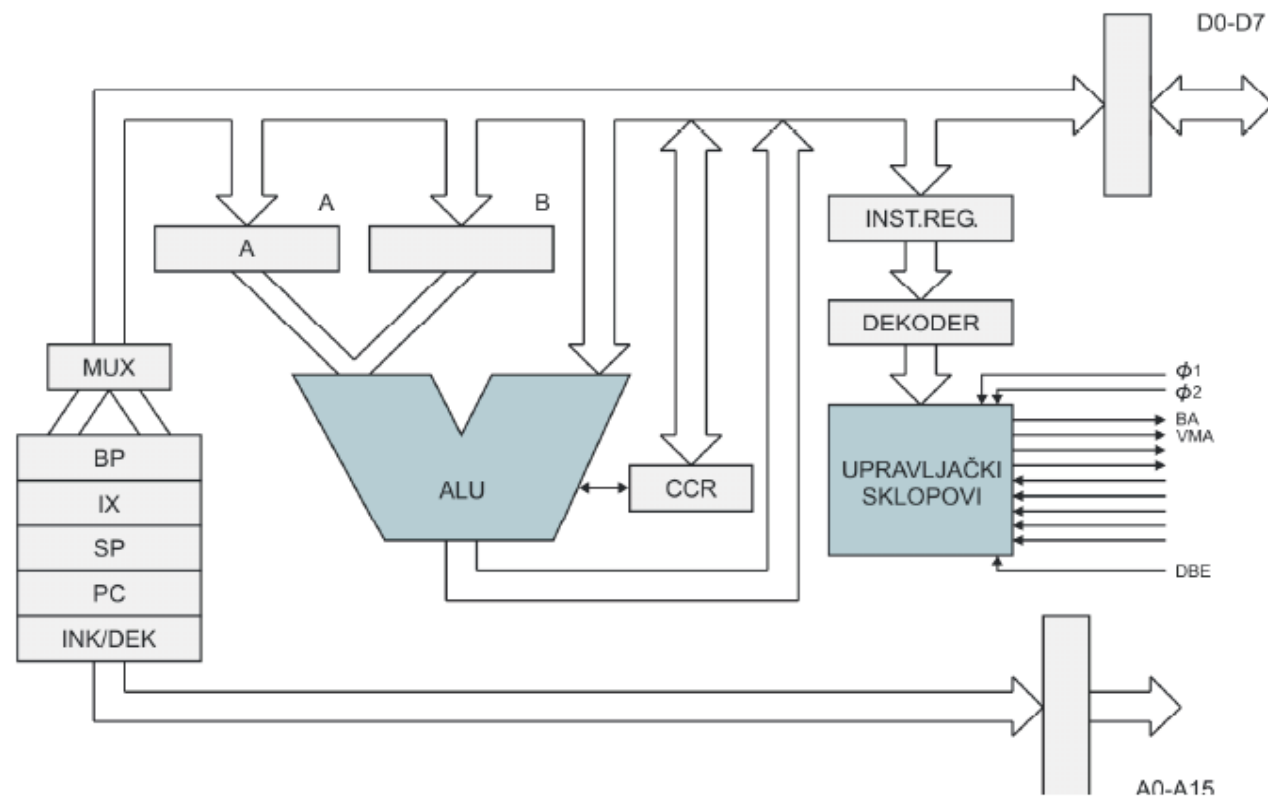

Sklopovi procesora

- Mikroprocesor ima:
 - sklopove za rukovanje podacima i
 - upravljačke sklopove

Sklopovi za rukovanje podacima

- aritmetičko-logička jedinica
- akumulatori
- registri opće namjene
- registar uvjeta (status registar, PSW, CCR)
- adresni registri
- segmentni registri

Uloga ALU

- Uobičajene operacije koje obavlja ALU:
 - Aritmetičke operacije (npr. zbrajanje i oduzimanje)
 - Logičke operacije (npr. AND i OR)
 - Premještanje podataka (npr. Load i Store)
- ALU svoje ime duguje osnovnim operacijama koje izvršava
- ALU ostvarujemo korištenjem kombinacije različitih vrsta krugova/sklopova

Komponente dizajna ALU

- ALU komponente koje rade aritmetičke operacije (zbrajanje, oduzimanje, dijeljenje, množenje) su dizajnirane *oko* sklopova koji su dizajnirani za takve operacije, tj.koji kvalitetno odrađuju takve poslove/algoritme
- ALU komponente koje odrađuju poslove kao što su FP operacije, ili decimalne operacije su obično puno kompleksnijeg dizajna i za njih smo kroz povijest razvoja često puta koristili naziv *koprocessori*
- Koprocessori rade “u harmoniji” sa glavnim procesorom

Specifikacije dizajna ALU

- Osnovni kriterij za odabir specifikacije dizajna ALU je ISA (Instruction Set Architecture), pošto ALU mora moći odraditi sve poslove koji su navedeni u ISA
- Izvršavanje instrukcije u procesoru ostvarujemo kroz manipulaciju i premještanje podataka koji su pridruženi instrukciji ili instrukcijama
- Premještanje podataka se radi kroz datapath, tj.tok podataka
- Navigaciju podacima u toku podataka se odrađuje kroz korištenje funkcije učitavanja (LOAD)

Von Neumann-ovo računalo

- Program koji se pokreće pohranjuje se u binarnom formatu u memorijskoj jedinici – kako bi rezultati izvršavanja mogli biti korišteni za neki “efekt” u programu – tzv. “Stored Program Concept”
- Ovaj concept kaže da su instrukcije pohranjene u memoriji skupa sa podacima u formatu koji je čitljiv CPU-u, a računalo može manipulirati sa tim podacima pošto instrukcije i podaci ovise i o drugim parametrima (npr. kontrolnim stanjima)
- Instrukcije se izvode serijski (sekvencijalno) prateći kontrolni tok programa kako je zapisan u memoriji

Zašto nam je to važno?

- Zato što tako rade sva računala
- Zato što je to *defaultni* način izvršavanja programa
- Kad ne bismo imali ovakav concept, sve bi se instrukcije morale pokretati ručno – nepraktično, beskorisno i nemoguće za korištenje

Arhitektura von Neumannovog računala

- Upravo kako bismo bili u mogućnosti ostvariti ovakvu metodu izvršavanja na von Neumannovom konceptu računala, trebamo uobičajene gradivne jedinice von Neumannovog računala:
 - ALU
 - Memory
 - Input I output
 - Kontrolna jedinica
- Isto tako, ALU mora imati registar koji se obično zove akumulator
- Kontrolna jedinica mora imati registar/brojač koji se zove PC (*Program Counter*, programsko brojilo) – prati koja je slijedeća instrukcija za izvršavanje u toku programa
- Ovi registri su obično ostvareni kao memorijske komponente u CPU-u koje pomažu ispravnom izvršavanju toka programa

Kako radi von Neumannovo računalo?

- Izvršava ili *emulira* Fetch-Decode-Execute sekvencu za izvršavanje programa
 - *Fetch* – dobavlja instrukciju iz memorije sa adrese koja je zapisana u PC, inkrementira se PC tako da se namjesti na adresu iduće instrukcije
 - *Decode* – dekodiranje instrukcije korištenjem kontrolne jedinice
 - *Execute* – izvršava se programom korištenjem podatkovnog toka, kontrolne jedinice i ALU
 - Dobavljaju se podaci iz memorije za izvršavanje instrukcije
 - Rezultati koje treba osvježiti u memoriji se osvježavaju na kraju izvršavanja instrukcije
- Nakon ovog ciklusa, kreće se od početka



Problemi dizajna von Neumannovog računala

- Dizajnirano da procesira jednu po jednu instrukciju (nema paralelizma) – CPU ne može u isto vrijeme raditi i *Fetch* i *Execute*
- Poseban dio tog problema je činjenica da i instrukcije i podaci koriste isti tok podataka – problem memorije zbog natjecanja
- Problem je i činjenica da je memorijski ciklus dulji od CPU ciklusa – CPU čeka puno vremena da budu “in sync” – dodatno usporavanje
- Sve ovo skupa agregatno zovemo “usko grlo” von Neumannovog računala

Potencijalna rješenja problema

- **Rješenje je (i opet) - bolji dizajn (ko-dizajn)**
 - Memorija i CPU kao odvojena sučelja, jedno samo za instrukcije, drugo za podatke
 - Dizajn CPUa sa *cache* memorijom značajno povećava iskoristivost puta između CPU-a i glavne memorije, što povoljno utječe na smanjenje vremena besmislenog čekanja koje CPU mora izvoditi
 - Korištenje boljih programskih jezika, zbirki funkcija (*library*), funkcija i algoritama, kao i paradigmi programiranja kako bismo smanjili besmisleno razbacivanje podataka amo-tamo u normalnom toku izvršavanja programa
- Prevedeno, sigurno nećemo za fantastično efikasno programiranje modernih aplikacija koje kvalitetno koriste resurse “ispod” (CPU, memorija, ...) iskoristiti programske jezike tipa FORTRAN
- Opće IT kulture radi, jedna od arhitektura koja ide u smjeru ovih rješenja je i tzv. **Harvard arhitektura** – posebni sklopovi za pohranu, posebni putevi za instrukcije i podatke

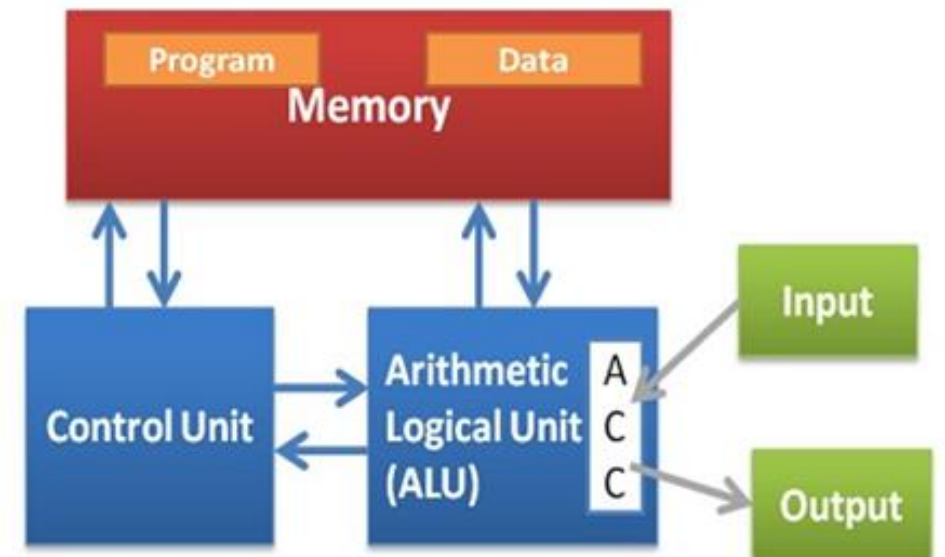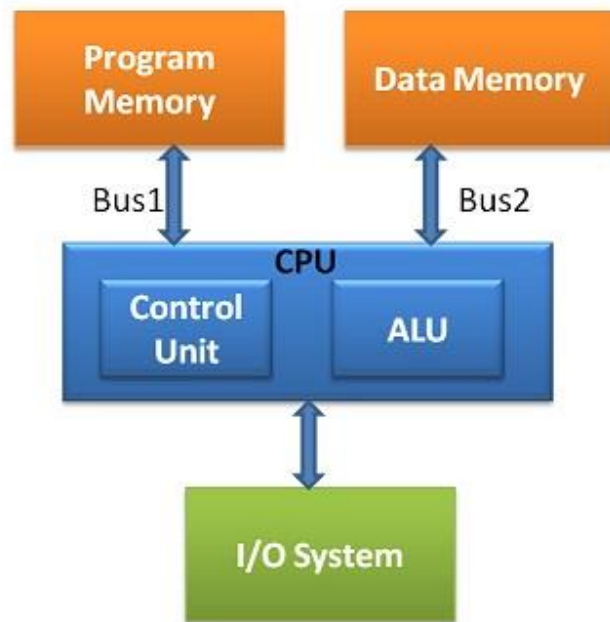von Neumannovo računalno vs Harvardovo računalno, slikovito



Broj bitova u riječi u različitim procesorima

- Intel 4004 (1971. godine) - 4 bita
- prva generacija (kraj 1971.)- 8-bitni
- Intel 8086 (1978.) - 16 bita
- Treća generacija - 32-bitna
- Četvrta generacija - 64-bitna
- Grafički procesori i procesori za posebne namjene (VLIW, multimedijски) -128 bitova i više

Prikaz znakova

- Alfaniumerički znakovi (A – Z, a – z, 0 – 9, simboli *, -, +, !, ?, @) predočeni su binarnim uzorcima
- **ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*) obično se koristi za kodiranje alfanumeričkih znakova
- Svaki je alfanumerički znak predočen 7-bitnim kodom
- ukupno **128** znakova, od čega je **96** znakova “normalnih”, koji su ispisni, (engl. *printing characters*), a **32** znaka su neispisni znakovi za upravljačke funkcije

ASCII kod

	0	1	2	3	4	5	6	7
	000	001	010	011	100	101	110	111
0 0000	NULL	DCL	SP	0	@	P	'	p
1 0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2 0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3 0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4 0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5 0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6 0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7 0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8 1000	BS	CAN	(8	H	X	h	x
9 1001	HT	EM)	9	I	Y	i	y
A 1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B 1011	VT	ESC	+	;	K	[k	}
C 1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
D 1101	CR	GS	-	=	M]	m	}
E 1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F 1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

ASCII kod

Unicode

- Problem sa ASCII kodom - različite zemlje različite kodne stranice
- Unicode koristi jedinstven broj za svaki znak, bez obzira na platformu, na program, na jezik.
- Njime je opisan SVAKI znak iz SVIH poznatih jezika
- Koristi 16 bitova,
- Moguće kodirati čak $2^{16} = 65536$ različitih znakova

Prikaz cijelih brojeva

- Većina današnjih računala koristi pozicijski brojevni sustav s bazom 2 (**binarni brojevni sustav**)
- Postoje izvedbe posebnih računala koja za prikaz brojeva koriste simboličke prikaze
- Opseg *cijelih brojeva* (*engl. integer*) proteže se na područje:
 - *cijelih negativnih brojeva*
 - *nule* i
 - područje *cijelih pozitivnih brojeva*

Prikaz cijelih brojeva

- U računalu se koriste različiti načini za prikaz cijelih brojeva:
 - predznak-apsolutna vrijednost (engl. *signed and magnitude*);
 - jedinični ili nepotpuni komplement (engl. *one's complement*);
 - potpuni ili dvojni komplement (engl. *two's complement*).

Prikaz cijelih brojeva


- Prikaz brojeva u notaciji potpunim ili dvojnim komplementom - najčešće je korišten način prikaza cijelih brojeva
- Svojstva brojeva predočenih u dvojnog komplementu:
 - dvojni komplement je zaista “pravi” komplement jer vrijedi da je $+X + (-X) = 0$
 - postoji samo jedna nula
 - pozitivan broj - najznačajniji bit 0, negativni broj 1
 - opseg prikaza brojeva je od -2^{n-1} do $+2^{n-1}-1$
 - dvojni komplement dvojnog komplementa od X je X

Prikaz brojeva s pomičnim zarezom (floating-point number)

- Upotrebljavaju se u računanju na području znanosti
- Vrijednosti brojeva kreću u vrlo širokom rasponu: od vrlo malih vrijednosti (npr. 2^{-120}) do vrlo velikih vrijednosti (npr. 2^{+120})
- Viši programski jezici dopuštaju definiranje varijabli tipa *real* i one mogu imati vrijednosti između dva slijedna cijela broja
- U računalu su ti brojevi predočeni u obliku brojeva s pomičnim (binarnim) zarezom

Prikaz brojeva s pomičnim zarezom (floating-point number)

 - Broj se u tom načinu prikaza sastoji od dva dijela
 - eksponenta;
 - mantise;
- Možemo ga predočiti u obliku:
 - a - mantisa
 - r -izabrana baza brojevnog sustava
 - e -eksponent




Prikaz brojeva s pomičnim zarezom (floating-point number)

- Broj s pomičnim zarezom u računalu se pohranjuje slijedom bitova koji definiraju dva polja:
 - Polje eksponenta e i
 - Polje mantise (argumenta)
- Vrijednost baze r eksplicitno se ne pohranjuje u računalu



Zbrajanje dvaju binarnih brojeva

- Sklop za zbrajanje dvaju binarnih znamenaka - kombinacijski sklop
- naziva se **poluzbrajalo** HA (engl. *half adder*)
- *Na temelju pravila zbrajanja možemo napisati tablicu istinitosti (ili tablicu kombinacija) te na temelju nje realizirati sklop*

Ulaz x	Ulaz y	Izlaz S (suma)	Bit prijenosa C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

Poluzbrajalo HA

 
 


c)

Tablica istinitosti za potpuno zbrajalo

Ulaz x	Ulaz y	Ulaz C_{in}	Izlaz S (suma)	Izlaz C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Potpuno zbrajalo FA (engl. full adder)

 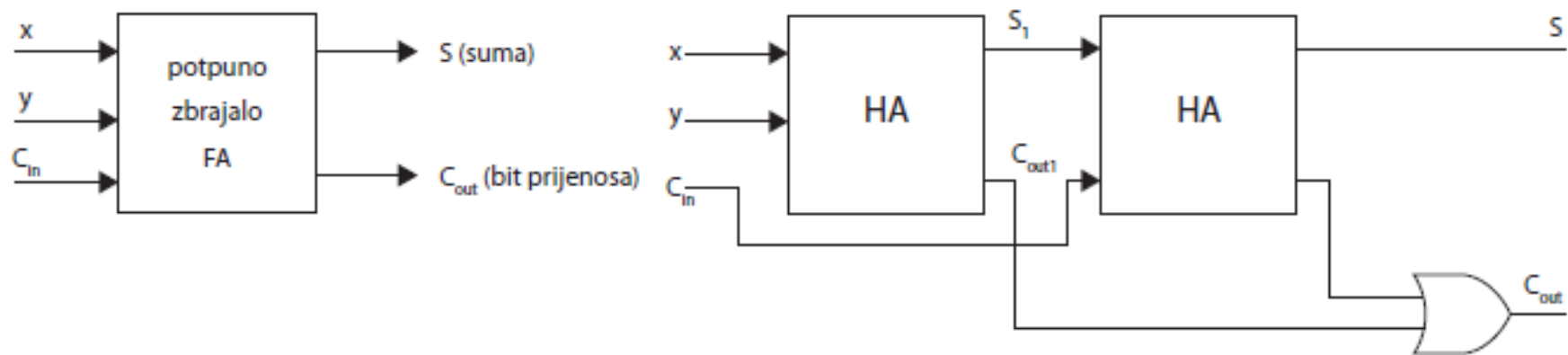


Potpuno zbrajalo

- dvorazinski kombinacijski sklop koji računa sumu triju ulaznih bitova
 - x i y – bitovi operanda (A_i , B_i)
 - C_i – bit prijenosa iz prethodnog stupnja
- dva izlaza: F_i (jednobitni rezultat) i C_{i+1} (bit prijenosa u sljedeći stupanj)


Paralelno zbrajalo

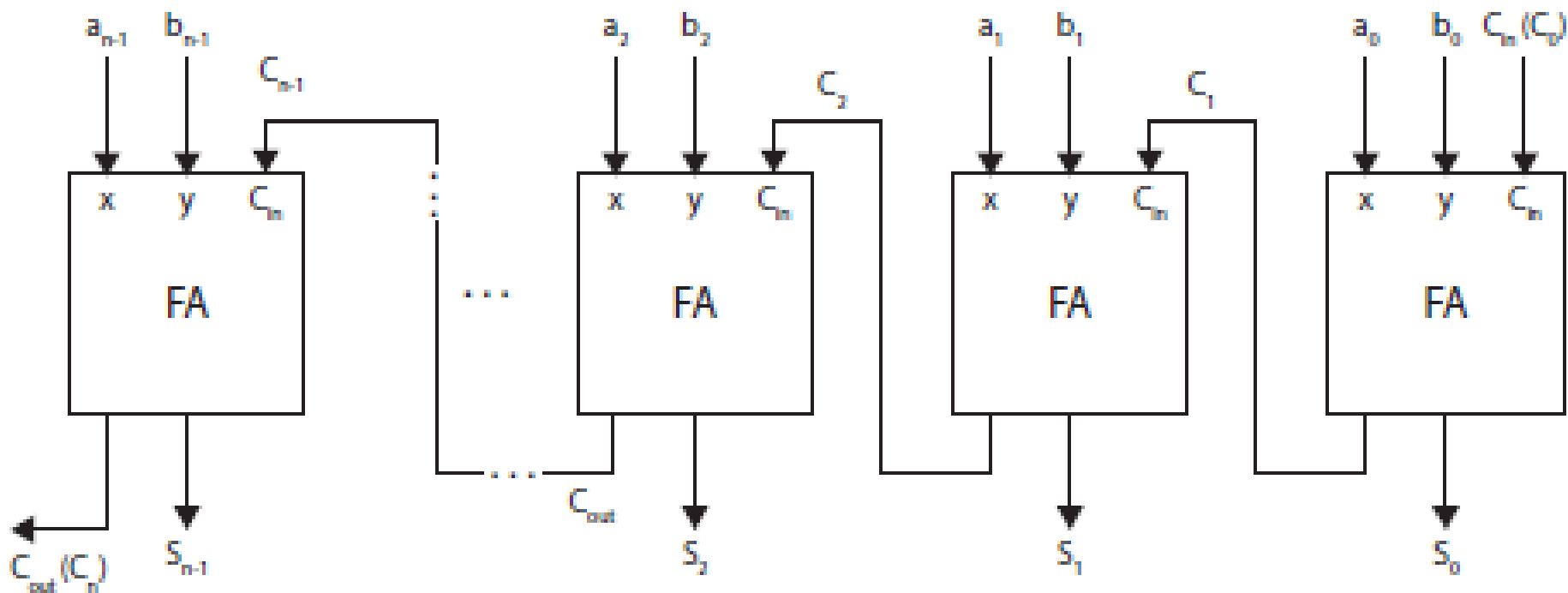- zbraja n -bitnu riječ A i n -bitnu riječ B u jednom koraku




Paralelno zbrajalo

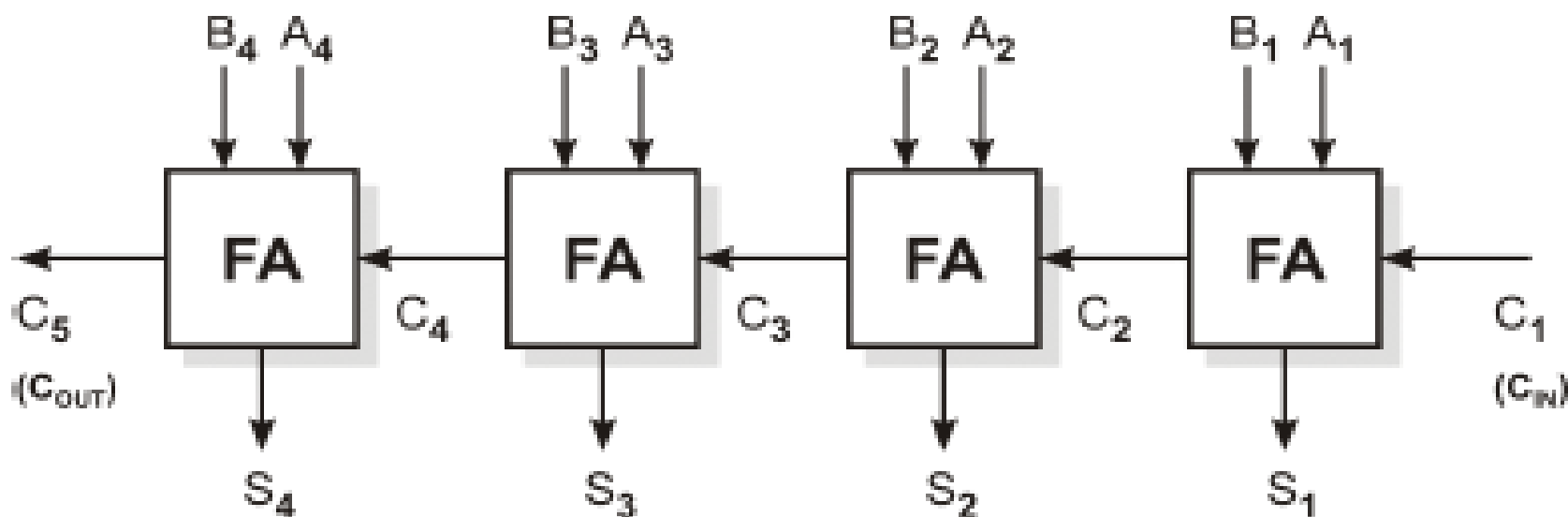- izraz “paralelno zbrajalo” jer se podrazumijeva da će se n zbrajanja izvesti gotovo istodobno




Paralelno zbrajalo

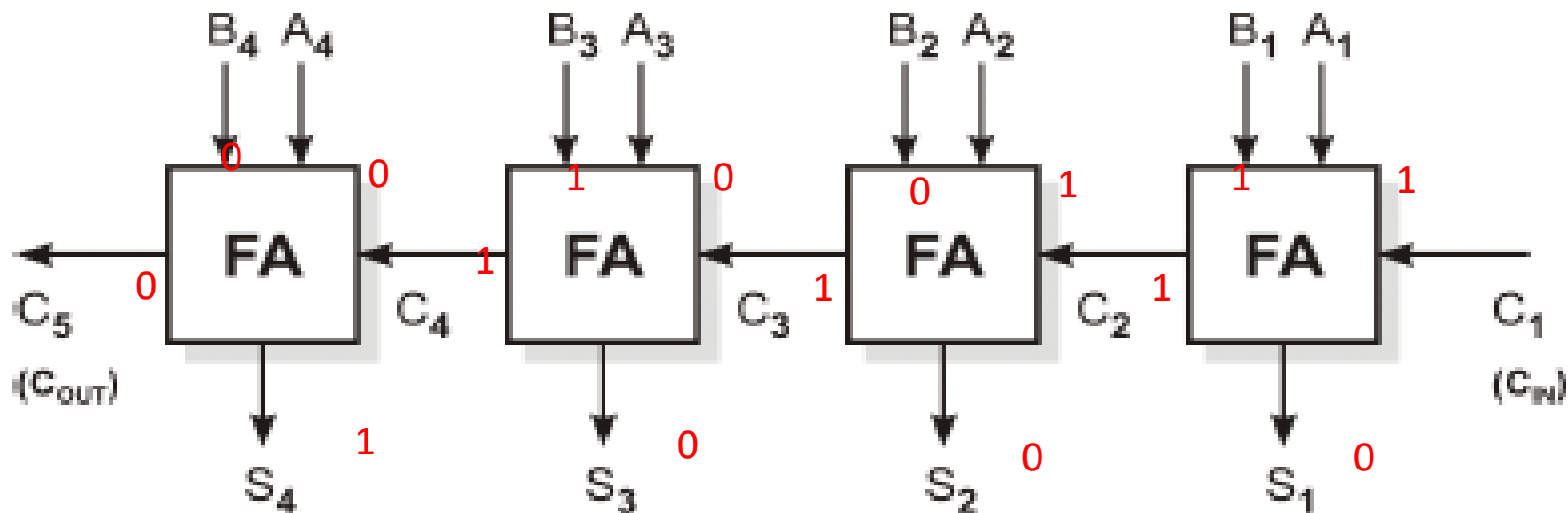- izraz “paralelno zbrajalo” jer se podrazumijeva da će se n zbrajanja izvesti gotovo istodobno - primjer: $5+3$ (0101 + 0011)



Serijsko zbrajalo

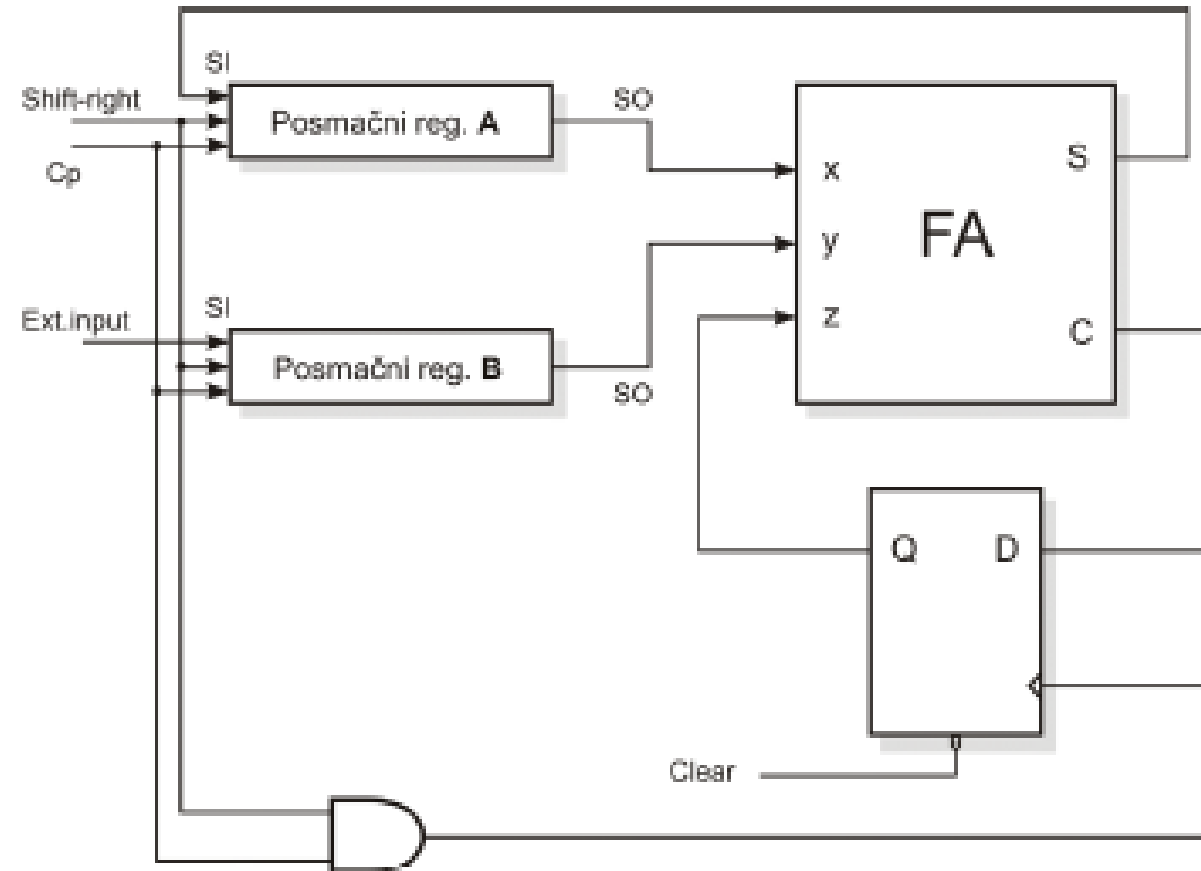

Serijsko zbrajalo

- U posmačnim registrima A i B pohranjeni su *n-bitni operandi*
- *Bitovi se posmakom udesno prosljeđuju jednom stupnju potpunog zbrajala*
- Rezultat zbrajanja svake bitovne pozicije pohranjuje se (i posmiče) u posmačnom registru A
- D bistabil pamti bit prijenosa iz prethodne operacije zbrajanja bitova

Oduzimanje dvaju binarnih brojeva


- Označimo s D razliku, odnosno diferenciju (rezultat oduzimanja)
- B posudbu (B od engl. *borrow*)
- *Na temelju osnovnog pravila za oduzimanje možemo napisati tablicu istinitosti*

Ulaz x	Ulaz y	Izlaz D (razlika)	Bit posudbe B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0


Oduzimanje dvaju binarnih brojeva

- Sklop koji podržava logičke funkcije za operaciju oduzimanja naziva se *poluoduzimalo HS (engl. half-subtractor)*
- Slično kao u slučaju potpunog zbrajala, uporabom dvaju poluoduzimala može se dobiti *potpuno oduzimalo FS (engl. full-subtractor)*

Poluoduzimalo

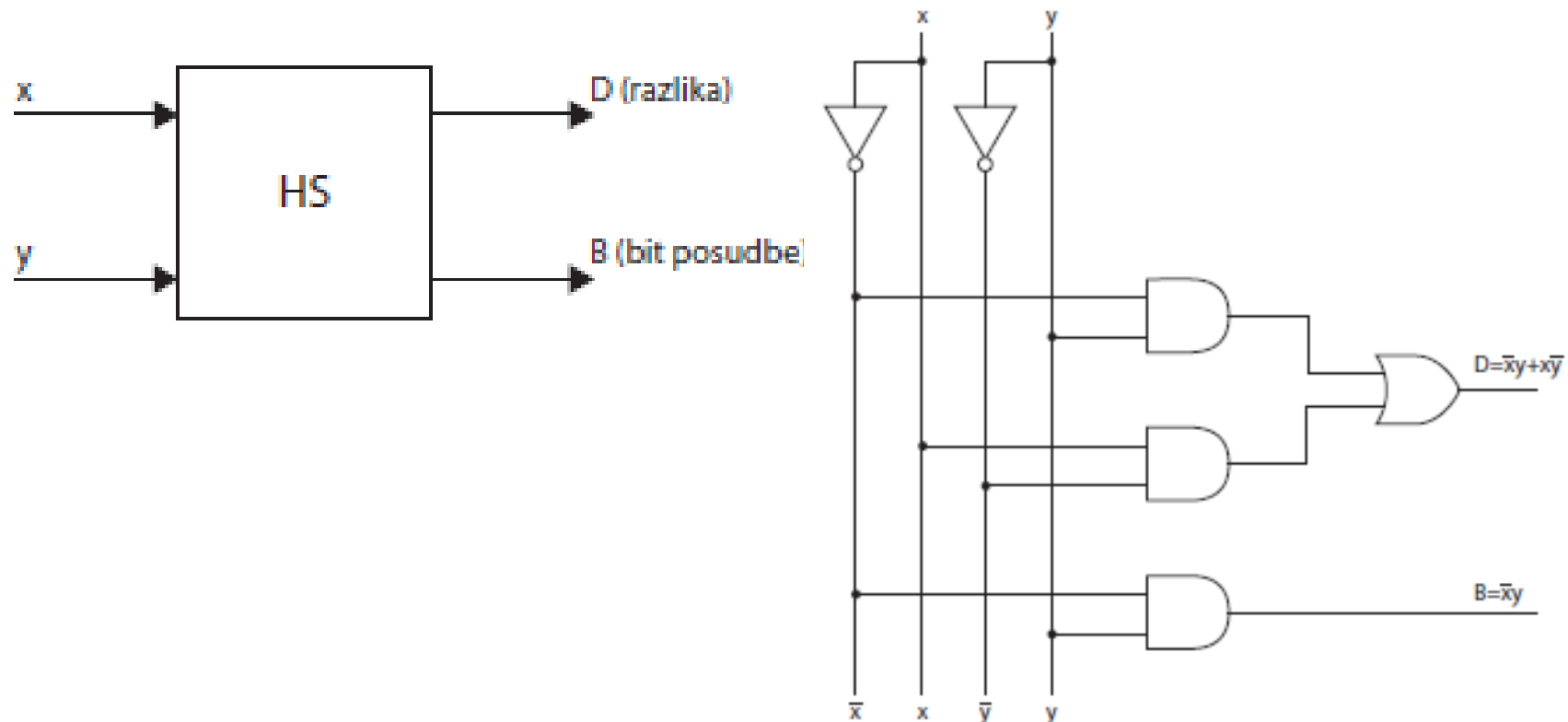


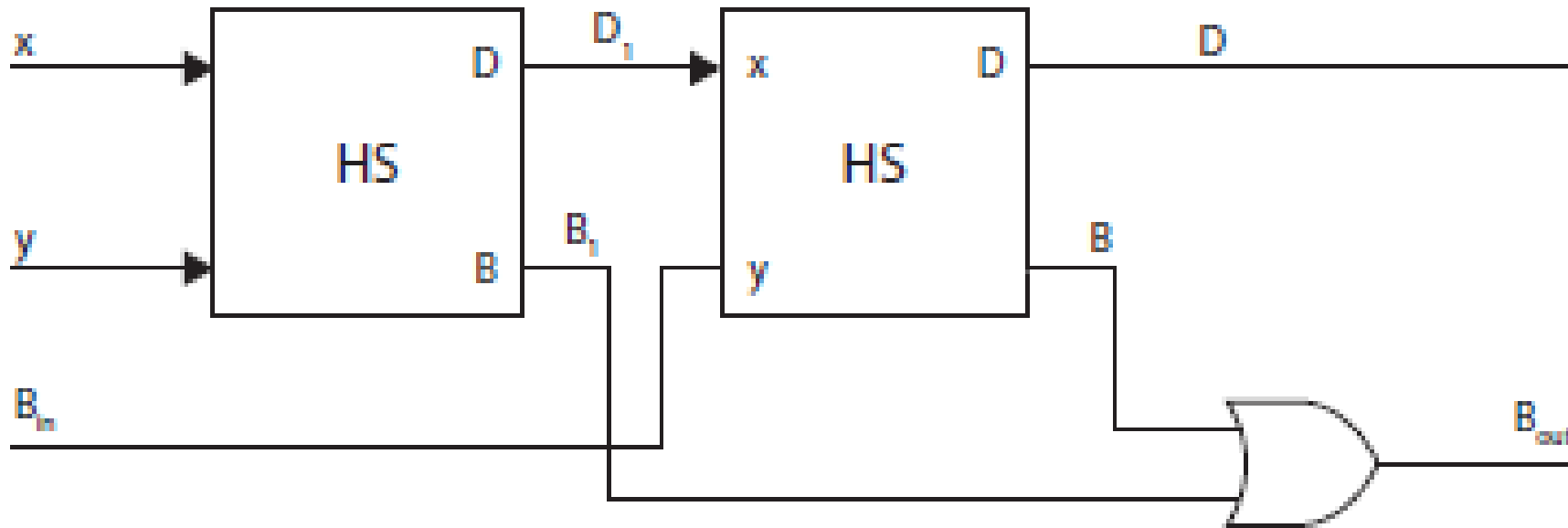Potpuno oduzimalo sastavljeno od dva poluoduzimala



Oduzimanje pomoću komplementa binarnog broja

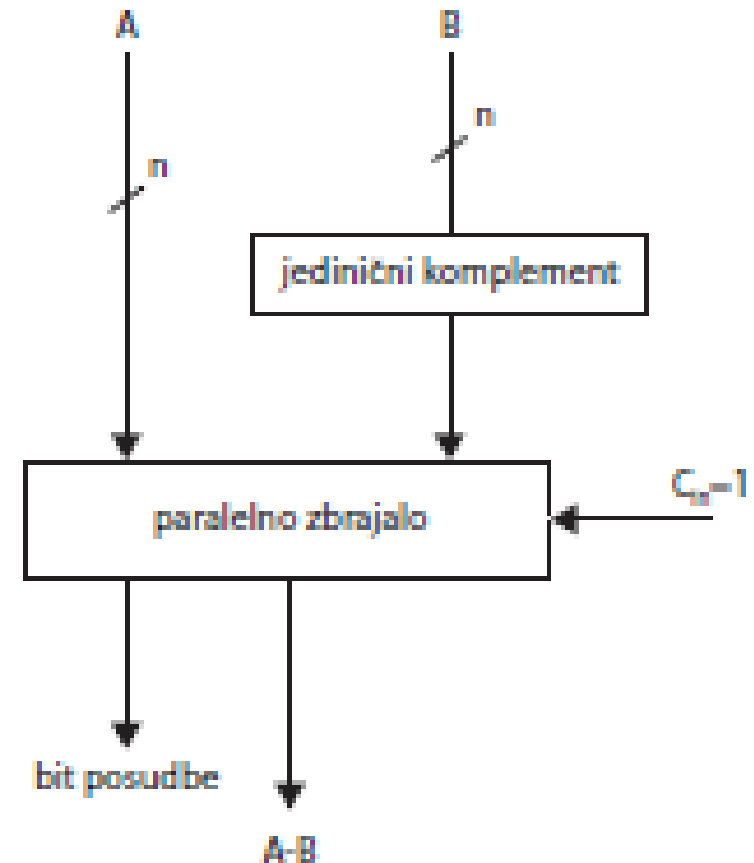- Oduzimanje se može izvesti operacijom zbrajanja **dvojnog** ili **potpunog komplementa** umanjitelja (suptrahenda)
- Dvojni komplement operanda B dobiva se tako da se njegovom jediničnom komplementu pribroji $C_{in} = 1$




Oblikovanje jednostavne ALU

- Aritmetičko-logička jedinica (ALU) je višefunkcijski digitalni sklop
- Izvodi aritmetičke i logičke operacije
- Vrlo često se upotrebljava i za računanje efektivne memorijske adrese izvorišta operanada ili odredišta rezultata

Jednostavna ALU

- Sklop koji ima **pravilnu strukturu**

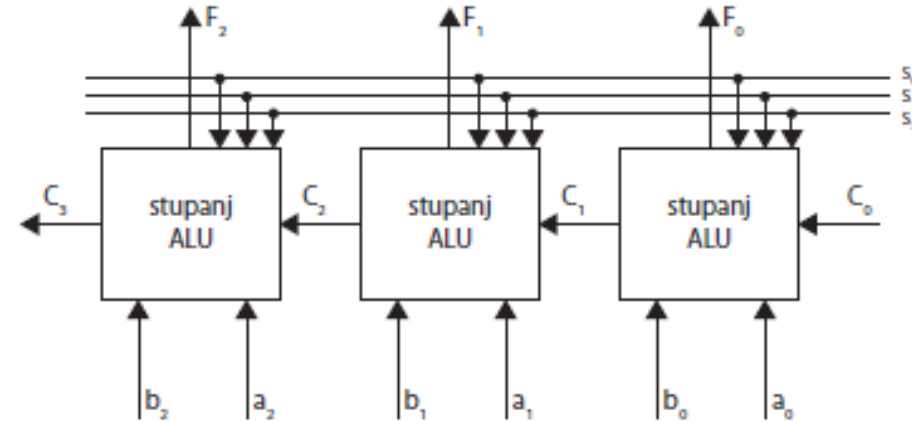


- Sastoji se od identičnih stupnjeva povezanih u kaskadu
- Svaki je stupanj odgovoran za aritmetičke ili logičke operacije **na jednom** bitu operanda
- Jednostavna ALU koja se koristi *n-bitnim (cjelobrojnim) operandima* sastoji se od *n takvih stupnjeva*
- *Svaki se od njih u funkcijskom smislu može prikazati* kao da je sastavljen od:
 - aritmetičke
 - logičke sekcije


ALU – funkcionalni prikaz

- svaki stupanj može se u funkcionalnom smislu prikazati kao kombinacija:
 - sklopova aritmetičke sekcije
 - sklopova logičke sekcije

i-ti stupanj ALU

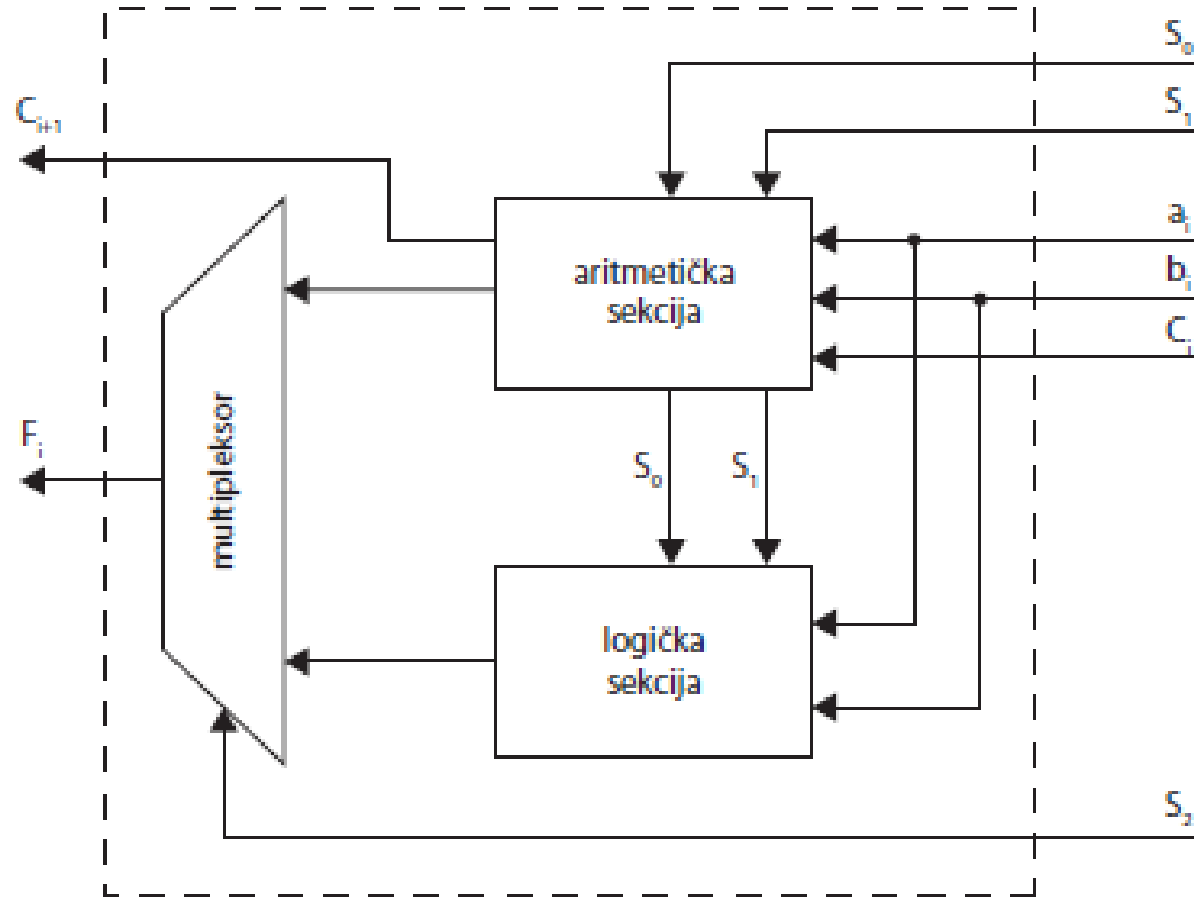

i-ti stupanj ALU

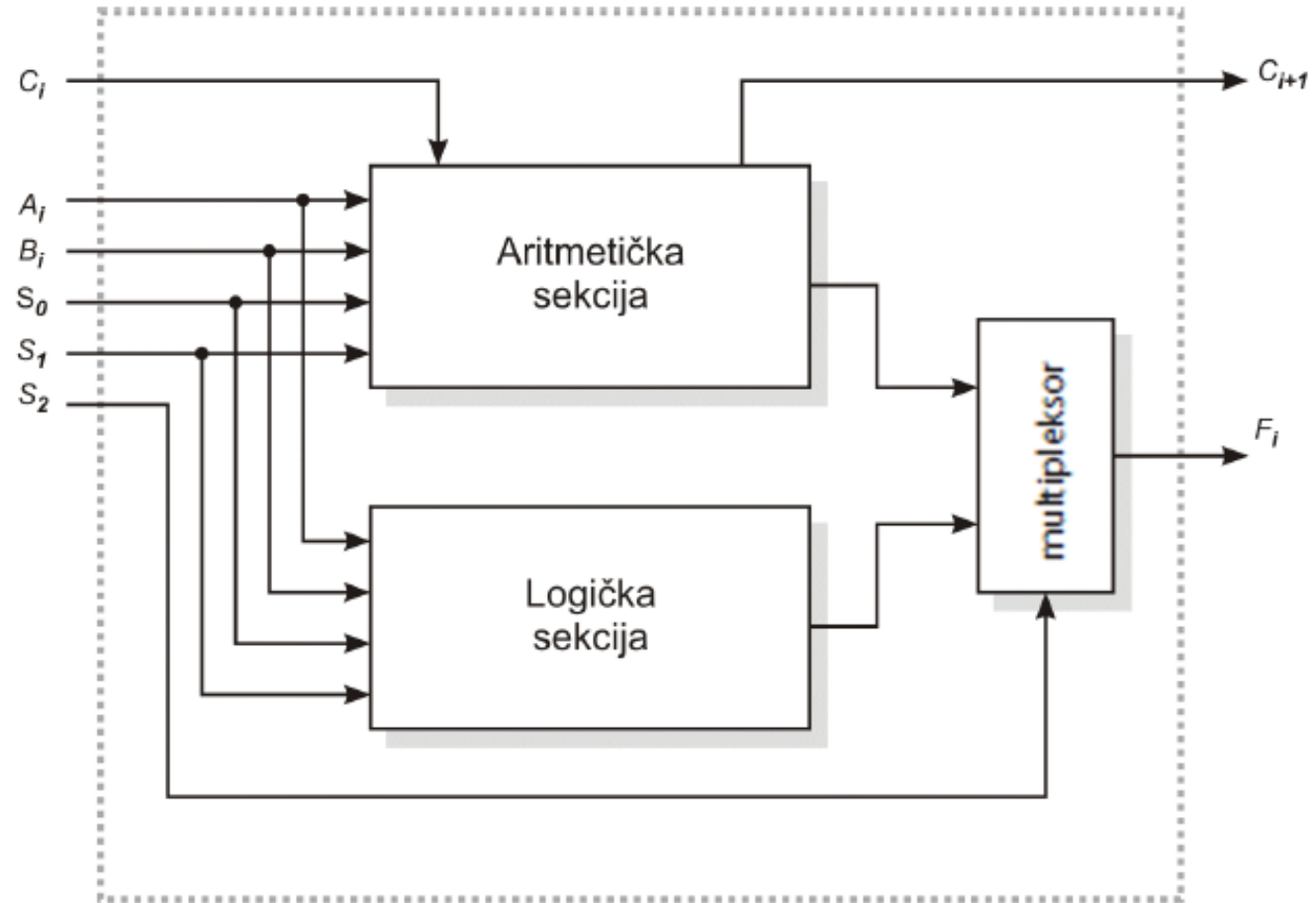

Ulazi i izlazi ALU


- a_i i b_i su ulazi za operande
- C_i je bit prijenosa iz prethodnog stupnja,
- F_i je jednobitni rezultat aritmetičke ili logičke operacije,
- C_{i+1} je bit prijenosa u sljedeći stupanj
- Upravljački ulazi S_0 , S_1 i S_2 upotrebljavaju se za izbor različitih aritmetičkih i logičkih operacija

ARITMETIČKA SEKCIJA

- Osnovna komponenta aritmetičke sekcije jednog stupnja je *potpuno zbrajalo*
- Povezivanjem n stupnjeva dobiva se *paralelno zbrajalo* koje zbraja dvije riječi duljine n bita
- Oduzimanje se izvodi zbrajanjem potpunog komplementa operanda
- Da bi se moglo izvoditi više operacija potrebno je dodati sklop za priređivanje operanda B

Povezivanje stupnjeva u kaskadu

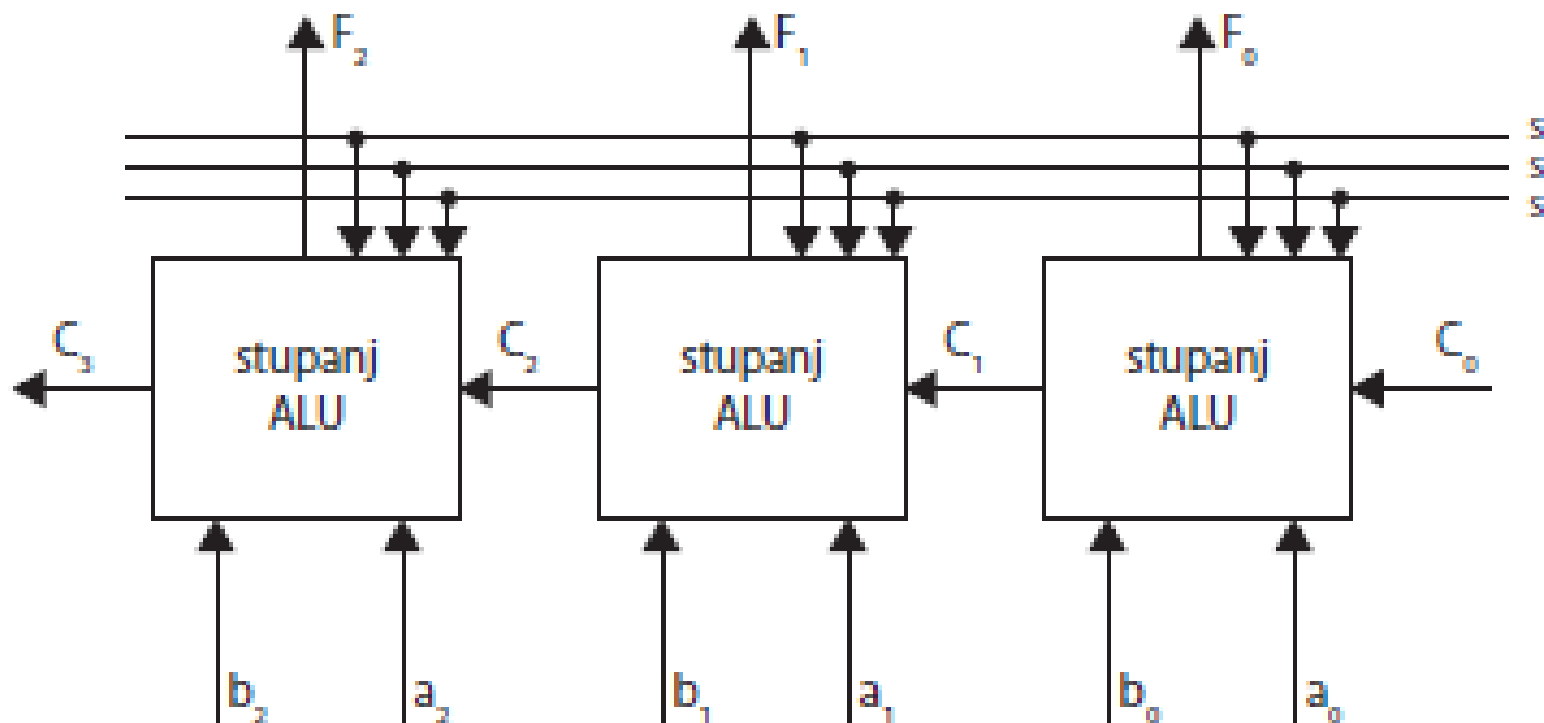- ostvaruje se pomoću linija bita prijenosa C_i i C_{i+1}



Oblikovanje jednostavne ALU

- Podjela stupnja aritmetičko-logičke jedinice na aritmetičku i logičku sekciju samo je funkcionalna
- Pri oblikovanju jednostavne ALU koristi se sljedeći pristup:
 - prvo se oblikuje sklopovlje aritmetičke sekcije neovisno o logičkoj sekciji
 - zatim se određuju logičke operacije koje se mogu izvesti sklopovima iz aritmetičke sekcije;
 - izvode se preinake na sklopovima da bi se mogle izvoditi sve željene logičke operacije

Aritmetička sekcija ALU

- Osnovna građevna sastavnica jednog stupnja ALU je **potpuno zbrajalo**
- Povezivanjem n stupnjeva ALU jedinice u kaskadu dobiva se **paralelno zbrajalo**
- *Istodobno* zbraja dva operanda duljine n bitova
- Željeli bismo da jednostavna ALU ovisno o kombinaciji na njezinim ulazima izvodi **osam operacija**

Oblikovanje jednostavne ALU


Ulazi			Izlaz F
X	Y	C_{in}	
X	Y	0	Zbrajanje: $F = X + Y$
X	Y	1	Zbrajanje s bitom prijenosa: $F = X + Y + 1$
X	Jedinični komplement: \bar{Y}	0	$F = X + \bar{Y}$
X	\bar{Y}	1	Oduzimanje: $F = X + \bar{Y} + 1$
X	0	0	Prijenos: $F = X$
X	0	1	Inkrementiranje: $F = X + 1$
X	Sve jedinice: 111...111	0	Dekrementiranje: $F = X - 1$
X	Sve jedinice: 111...111	1	Prijenos $F = X$

Oblikovanje jednostavne ALU

- prilagodbom operanda na ulazu Y i izborom vrijednosti bita prijenosa u najniži stupanj ALU C_{in} , ostvarili smo:
 - Zbrajanja, oduzimanje
 - Inkrementiranje operanda X ,
 - Dekrementiranje operanda X ,
 - Zbrajanje operanda X i jediničnog komplementa operanda Y
 - prijenos, odnosno prosljeđivanje operanda X s ulaza na izlaz

Sklop za priređivanje bita operanda y

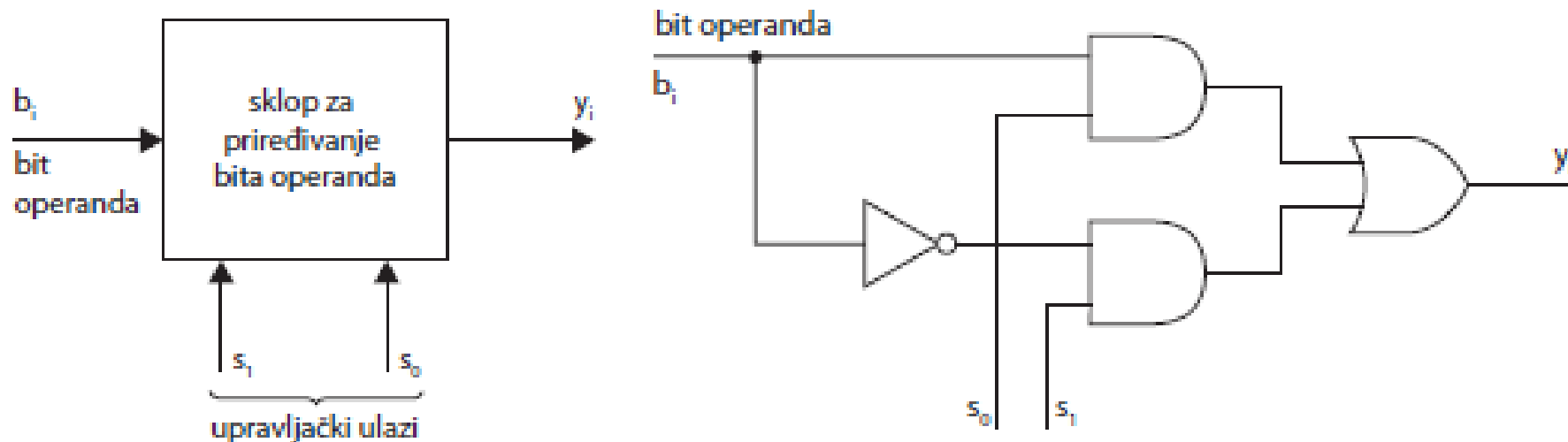
- Da bi se paralelnim zbrajalom, sastavljenim od n potpunih zbrajala, moglo izvoditi navedenih osam operacija, potrebni su dodatni logički sklopovi koji na ulazu Y priređuju operand



Priredivanje bita operanda na ulazu Y


S_1	S_0	Ulaz: bit operanda	Izlaz iz sklopa za priredivanje y_1
0	0	b_1	0
0	1	b_1	b_1
1	0	b_1	\bar{b}_1
1	1	b_1	1

Aritmetička sekcija ALU

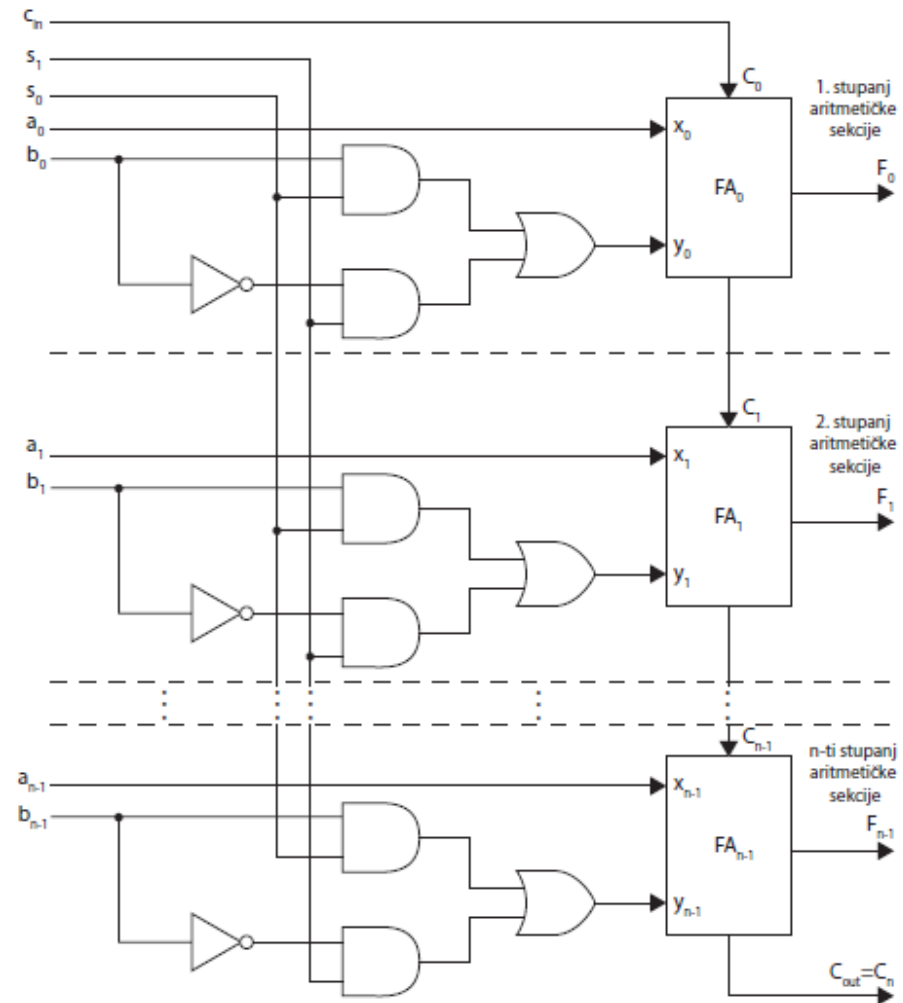

Kaskadiranje ALU

 
- Aritmetičke sekcije ALU povezane u kaskadu
- Zadnji stupanj ima izlaz Cout koji se upisuje u status registar



Logička sekcija


- Logičke operacije rukuju bitovima operanada izdvojeno i svaki se bit operanda promatra kao logička, binarna varijabla
- Logička sekcija treba podržati četiri osnovne logičke operacije I, NE, ISKLJUČIVO ILI i ILI
- Aritmetička i logička sekcija pojedinog stupnja stapaju se u jednu sekciju
- Upravljački ulaz S2 upotrebljava se za određivanje logičke ili aritmetičke operacije

Logička sekcija

 


Logička operacija ILI

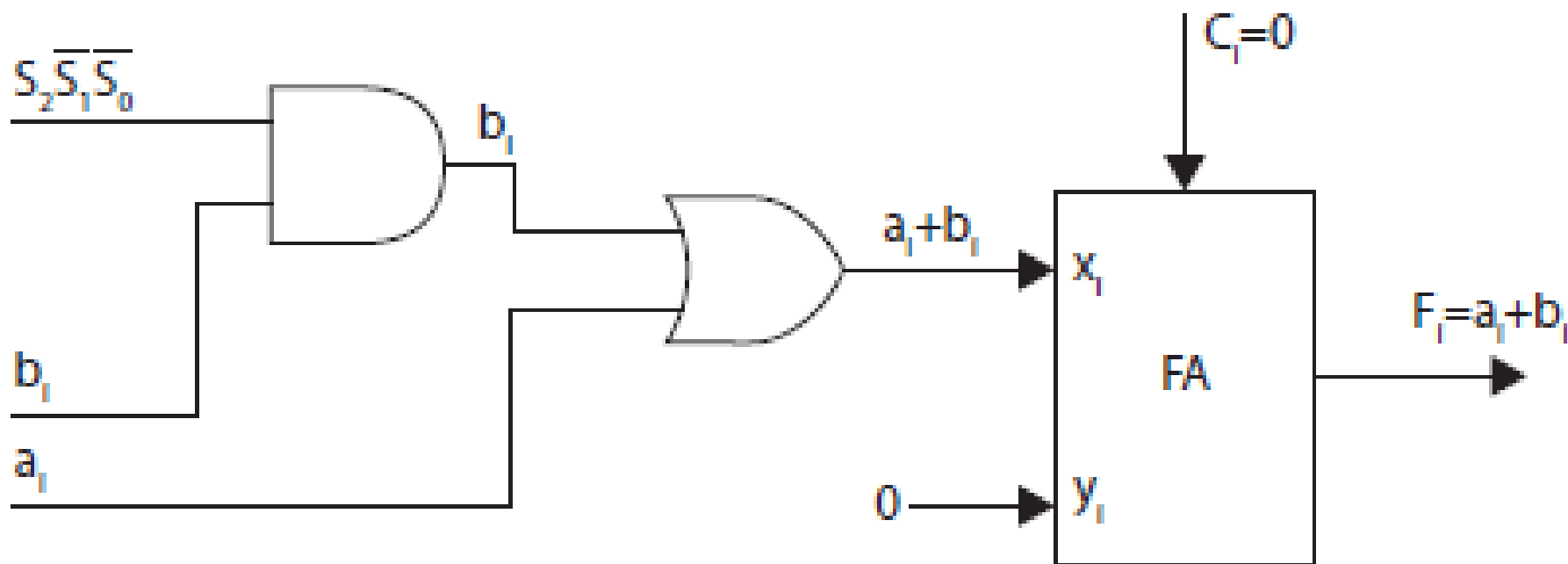- Sklopovska preinaka potrebna da bi se realizirala logička operacija ILI



Logička operacija I

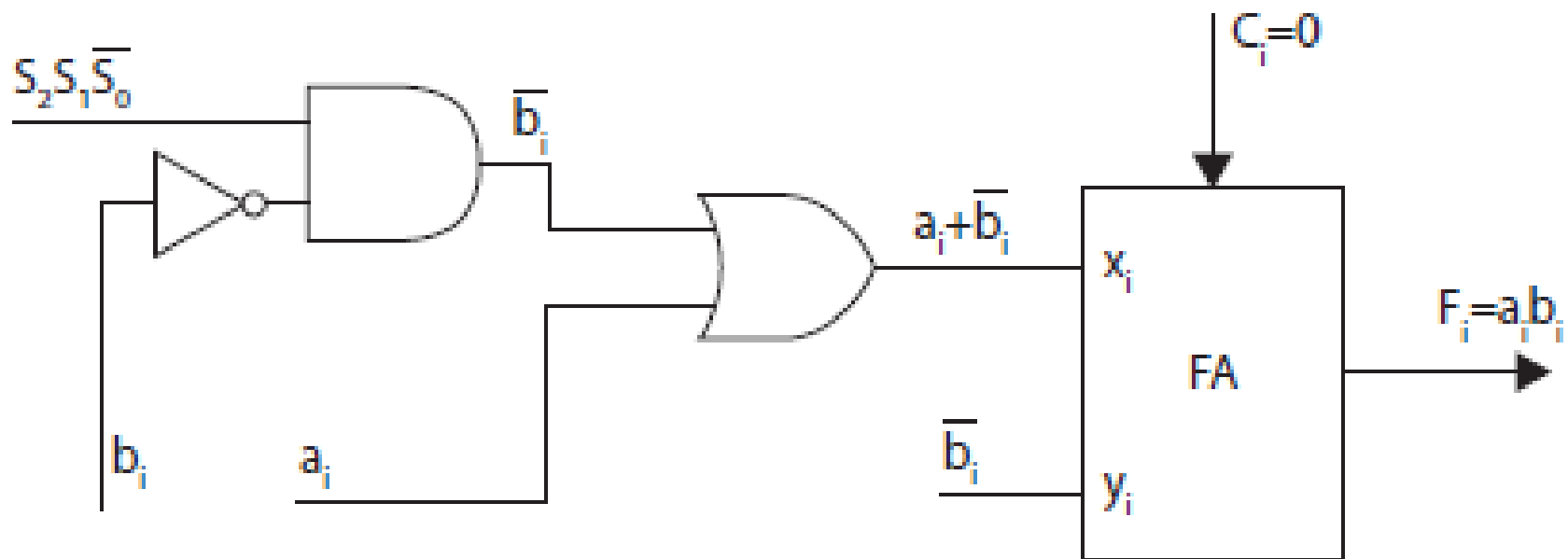
- Preinaka i-tog stupnja jednostavne ALU da bi se dobila logička operacija I




Stvarna izvedba ALU

- podjela stupnja ALU na aritmetičku i logičku sekciju samo je funkcionalna.
- prilikom oblikovanja ALU obično se upotrebljava sljedeći pristup:
 - najprije se oblikuje aritmetička sekcija
 - određuju se logičke operacije koje se mogu izvesti aritmetičkom sekcijom
 - modificiraju se aritmetički sklopovi da bi se mogle izvesti i logičke operacije

Konačna izvedba ALU

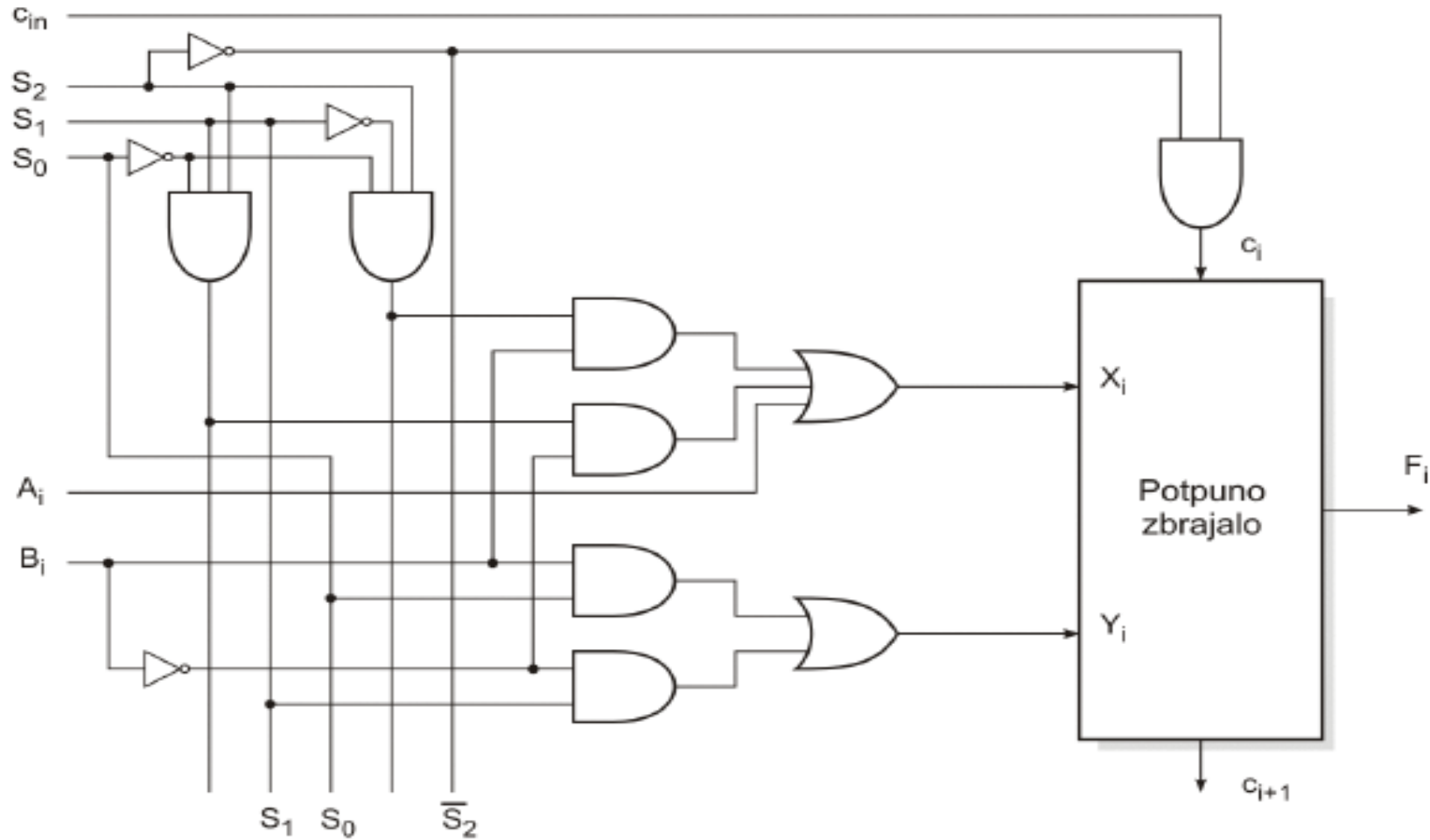





Jednostavna višefunkcijska ALU

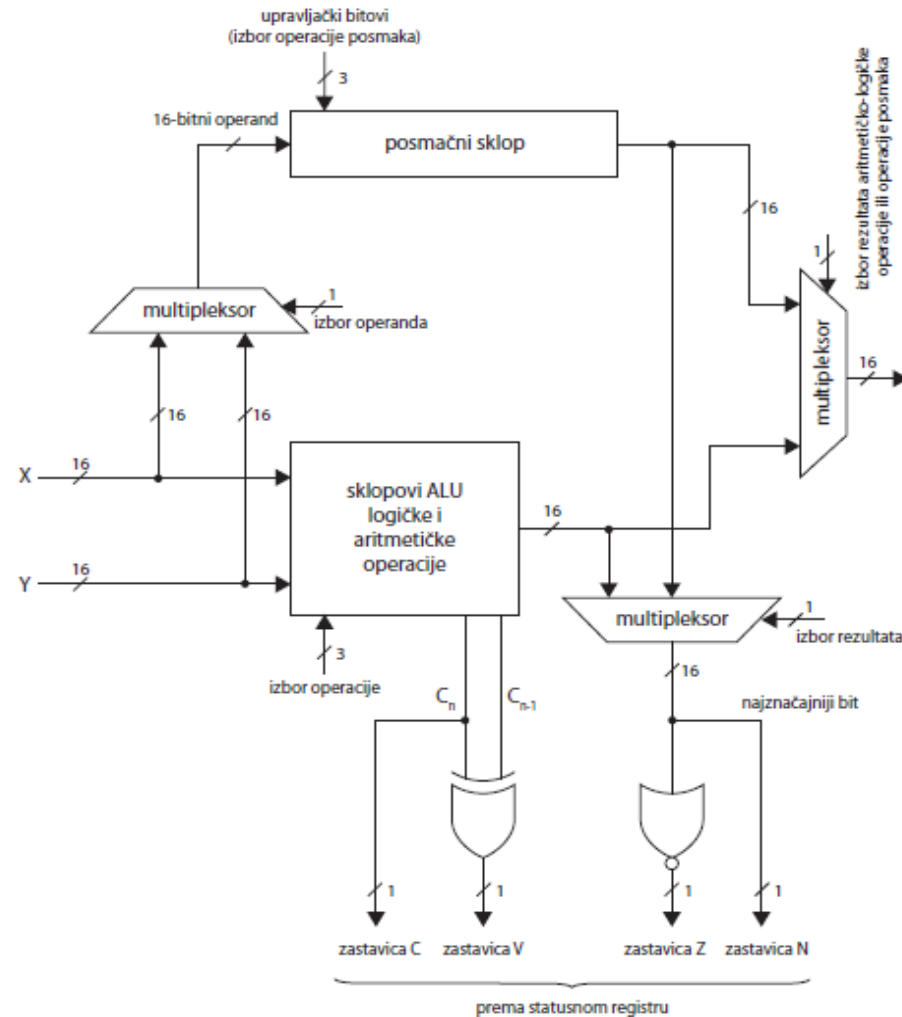


Sklop za posmak

- Osnovna je sastavna komponenta ALU
- Smješta se na izlazu ALU i povezuje je sa sabirnicom
- Prenosi rezultat aritmetičke ili logičke operacije na sabirnicu:
 - izravno bez posmaka
 - s posmakom ulijevo ili udesno
- Sklopovi za posmak mogu se izvesti kao dvosmjerni posmačni registri ili kao kombinacijski sklopovi

Sklopovi za posmak

    

Sklop za predviđanje bita prijenosa

 


$$g_i = A_i B_i$$

$$p_i = A_i \oplus B_i$$


signal generiranja bita prijenosa

signal širenja (propagacije) bita prijenosa

Kašnjenje paralelnog n-bitnog zbrajala

 

Izvedba brzog zbrajala

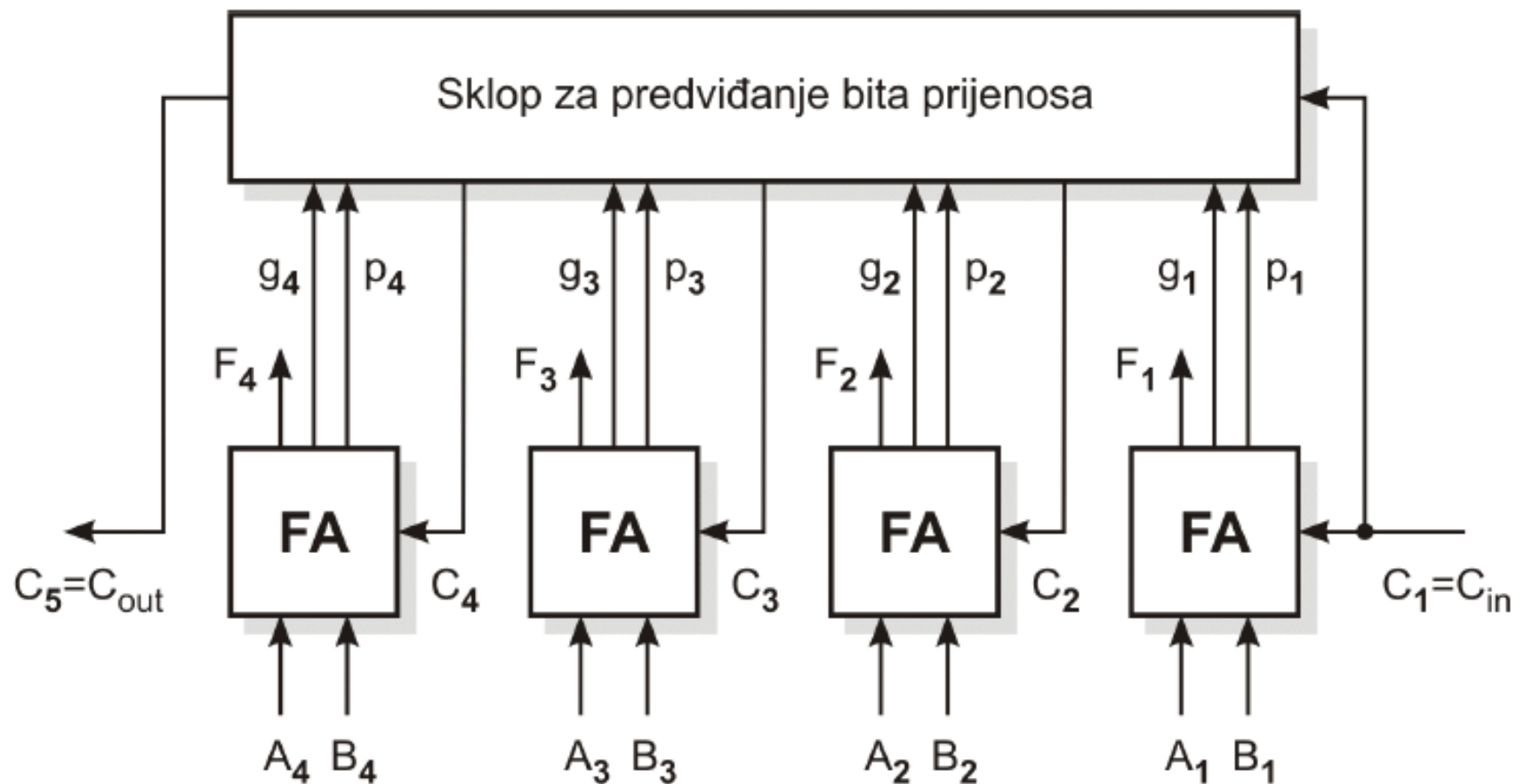

Opći algoritam za množenje


$$\begin{array}{rcccc} & & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & & \\ & & & & & & & x \\ & & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 & & \\ \hline \text{Parcijalni produkt 0} & & & & a_3b_0 & a_2b_0 & a_1b_0 & a_0b_0 \\ \text{Parcijalni produkt 1} & & & & a_3b_1 & a_2b_1 & a_1b_1 & a_0b_1 \\ \text{Parcijalni produkt 2} & & & a_3b_2 & a_2b_2 & a_1b_2 & a_0b_2 & \\ \text{Parcijalni produkt 3} & a_3b_3 & a_2b_3 & a_1b_3 & a_0b_3 & & & \\ \hline \end{array}$$

Množenje

$$\begin{array}{r} 23_{10} \quad \times \\ 19_{10} \\ \hline 207 \\ 23 \\ \hline 437 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10111 \quad \times \\ 10011 \\ \hline 10111 \\ 10111 \\ 00000 \\ 00000 \\ 10111 \\ \hline 110110101 \end{array}$$

Blok shema množila

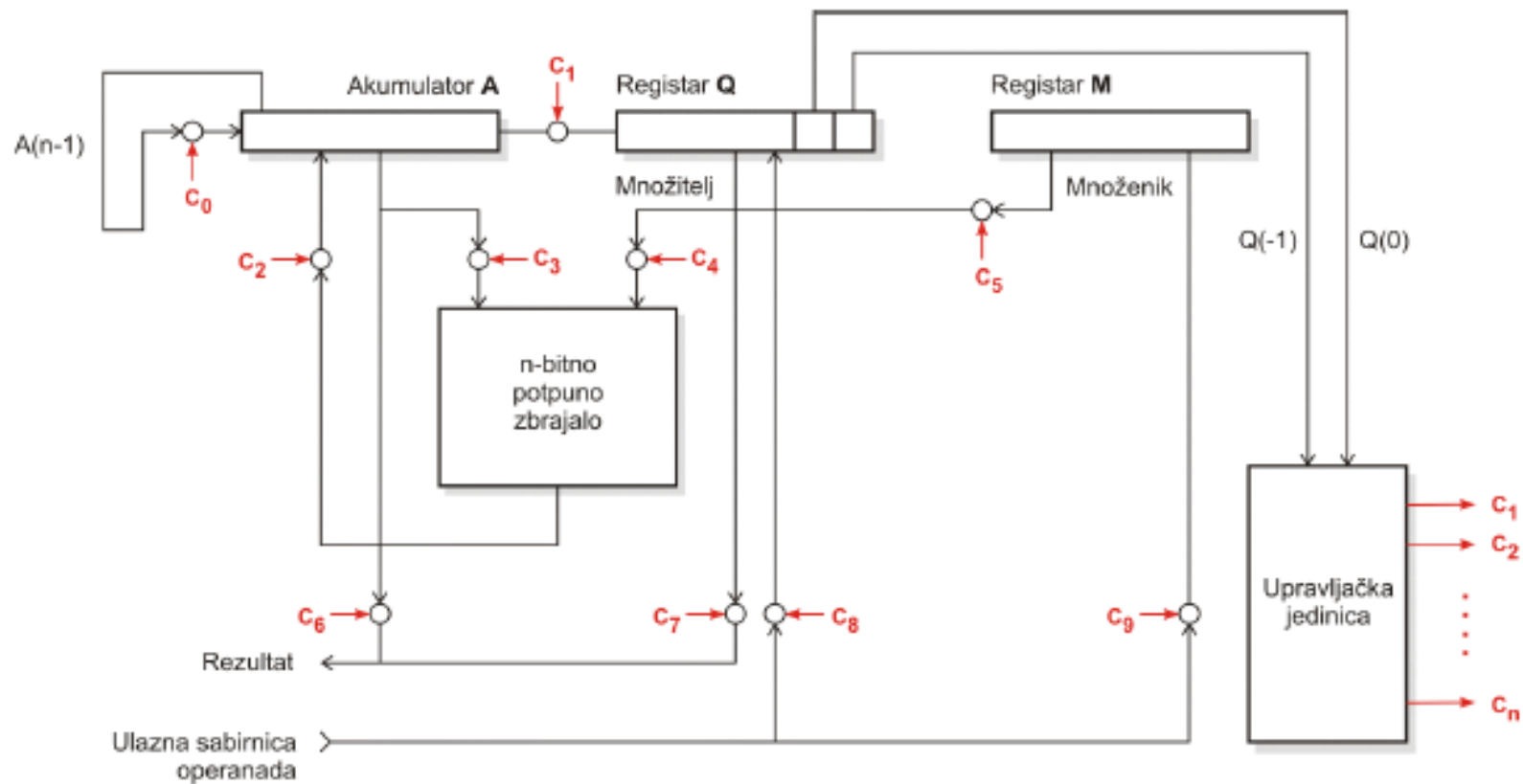



**Hvala na
pažnji!**