

OSNOVE DIGITALNE ELEKTRONIKE

Registri



Asinkroni rad bistabila-

Preko asinkronih ulaza postavljamo bistabile u određeno stanje bez obzira na stanja sinkronih ulaza (SR; JK; D; T) i C_p impulsa


Sa Sd (PR) $Q=1$

Sa Cd (CLR; MR; B) $Q=0$

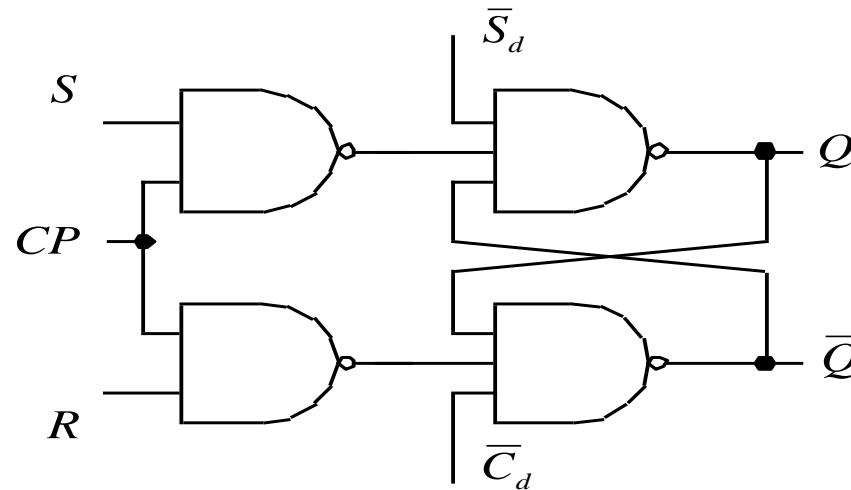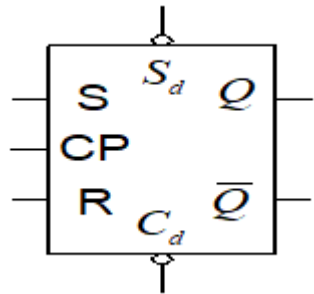Sd i Cd aktivni u nuli(ako u simbolu postoji kružić ili crta iznad)




Asinkroni-sinkroni rad D bistabila

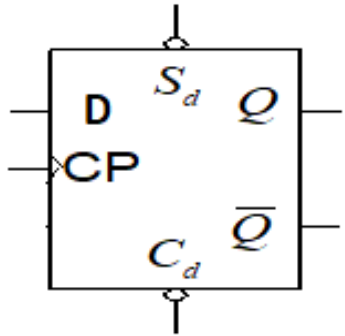

CP	Sd	Cd	D	Q
x	0	1	x	1
x	1	0	x	0
x	0	0	x	x
↑	1	1	0	0
↑	1	1	1	1

asinkroni rad

sinkroni rad

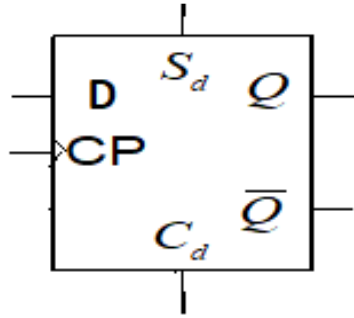

CP	Sd	Cd	D	Q
x	1	0	x	1
x	0	1	x	0
x	1	1	x	x
↑	0	0	0	0
↑	0	0	1	1

asinkroni rad

sinkroni rad


Registri - pojam

- Sklopovi za pamćenje višebitnih podataka:
→ "registriranje" podataka
- Sastavljen od niza bistabila
- Podjela prema načinu čitanja i upisivanja podataka:
 - -paralelni: paralelni upis i ispis podataka
 - -posmačni: serijski upis i ispis podataka

Paralelni registar



Osnovna struktura: *uređeni skup nepovezanih* bistabila

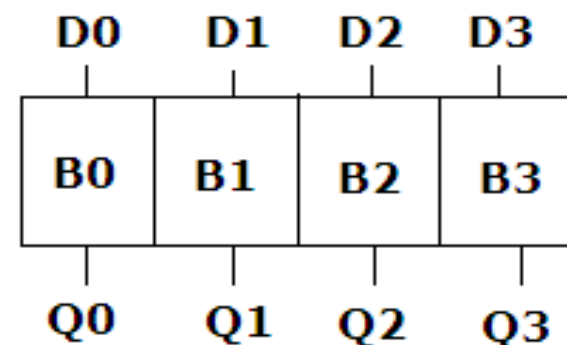4-bitni registar - sastavljen od 4 bistabila (D; SR; JK)—za upis 4-bitnog podatka svaki bit podatka se dovodi na svoj ulaz (D0;D1;..) i na jedan Cp impuls se svaki bit podatka upiše u svoj bistabil; tj. nađe se na izlazu Q0;Q1;.....




Paralelni registar

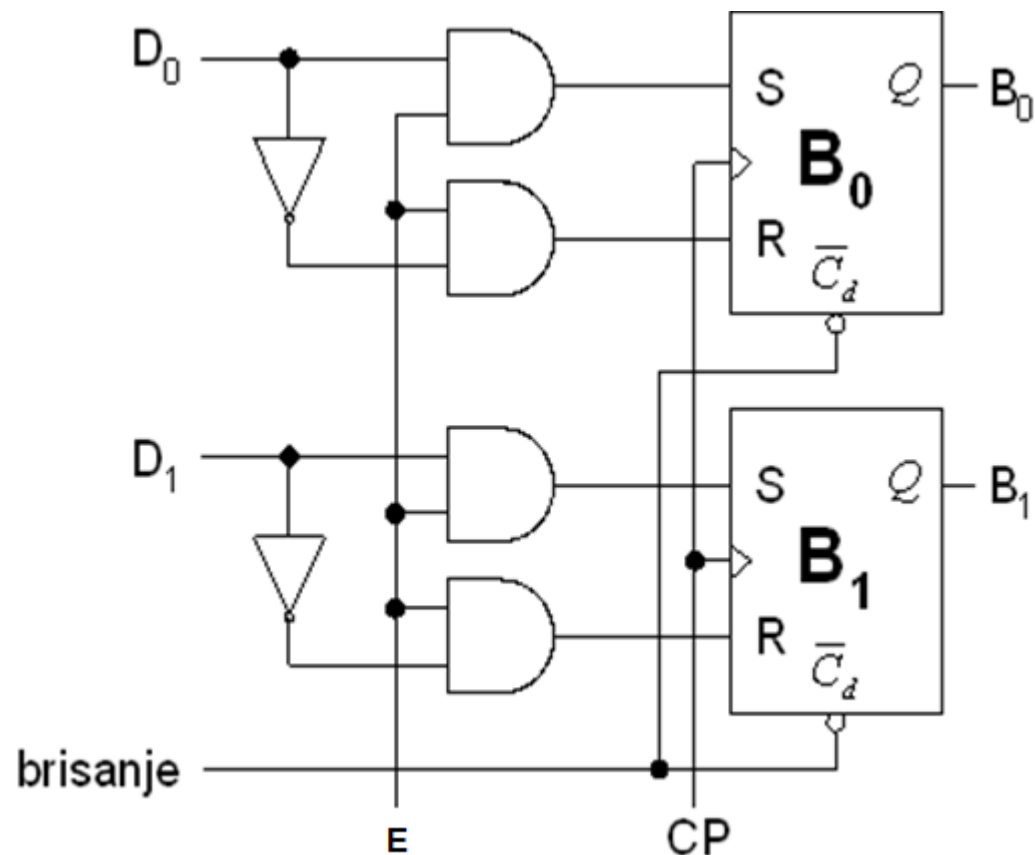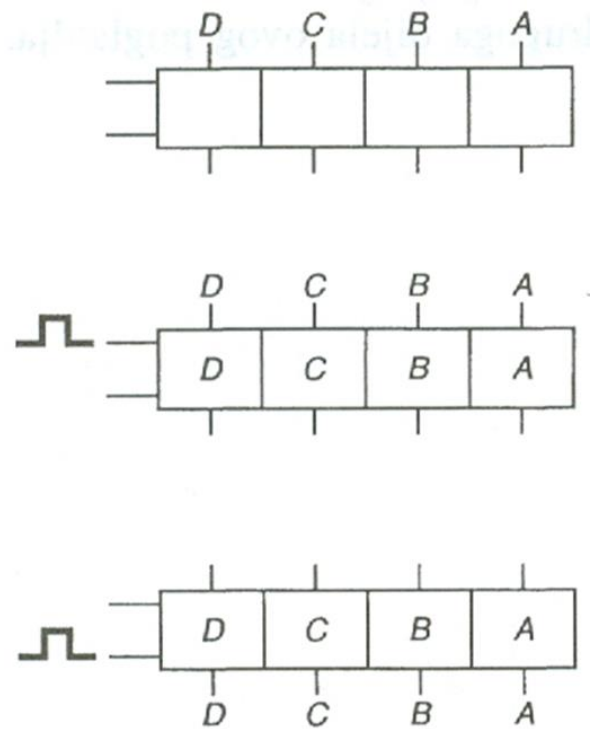- Paralelni upis i čitanje podataka
- Način upisa: sinkroni i asinkroni




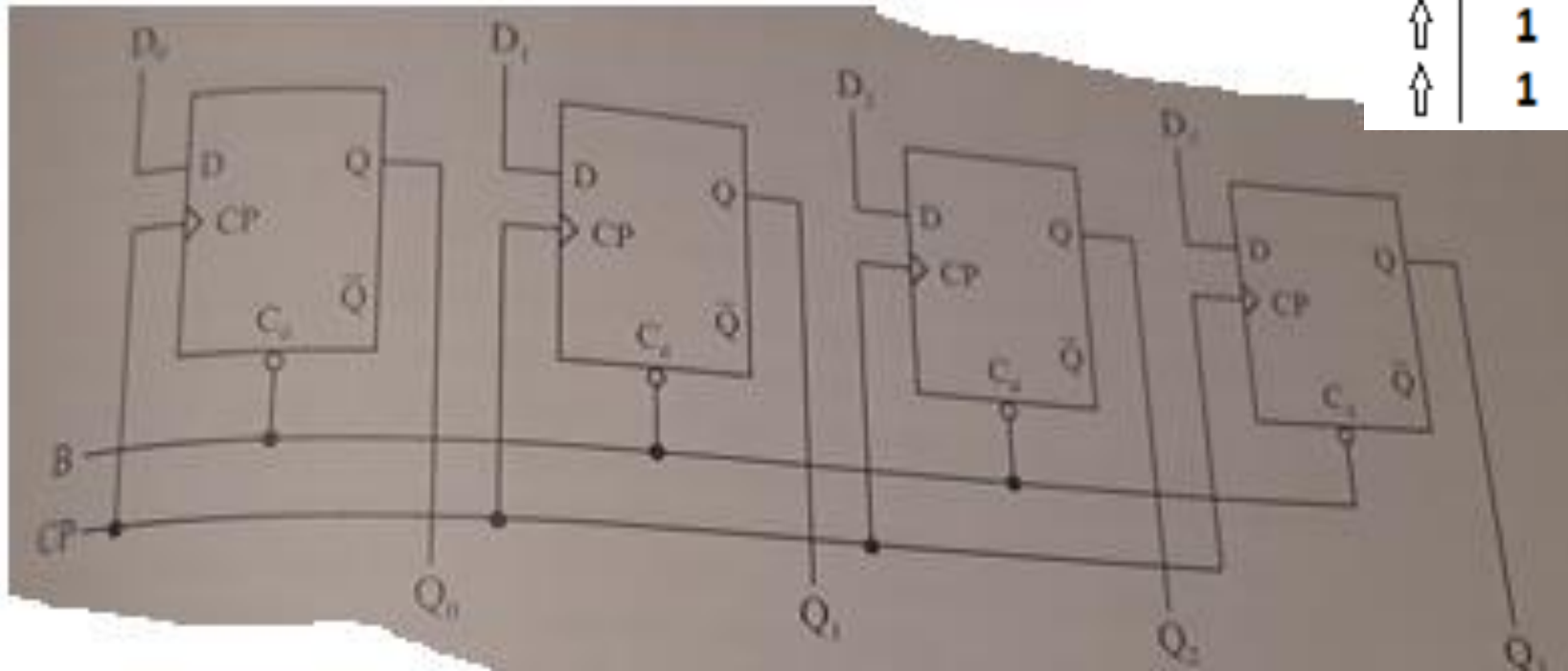Zadatak: U četverobitni registar s paralelnim upisom i ispisom podataka upisati podatak $B_3B_2B_1B_0=1101$; 0110 (paziti na težinska mjesta bistabila)






CP	B(CLR)	D0	D1	D2	D3	B0	B1	B2	B3
0	0	x	x	x	x	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
↑	1	1	0	1	1	1	0	1	1
↑	1	0	1	1	0	0	1	1	0

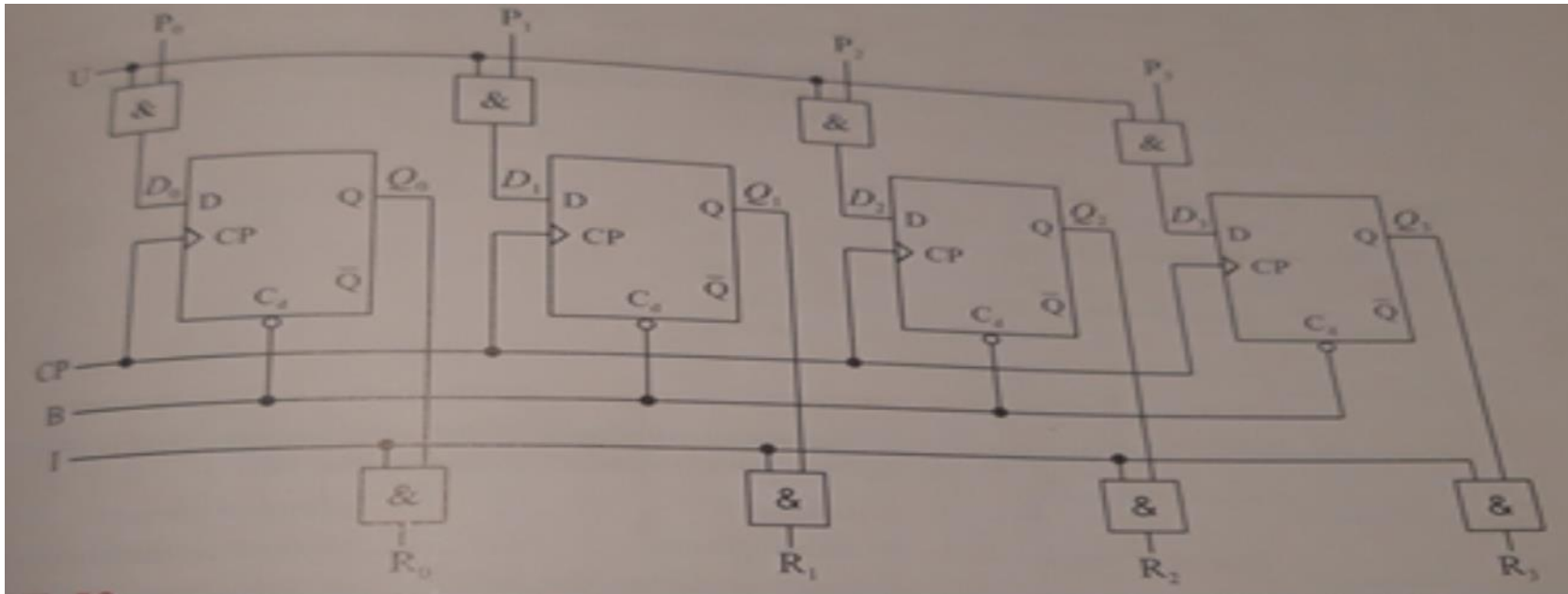Četverobitni registar s posebnim ulazima za upravljanje paralelnim upisom i ispisom podataka




Paralelni registar - simulacija

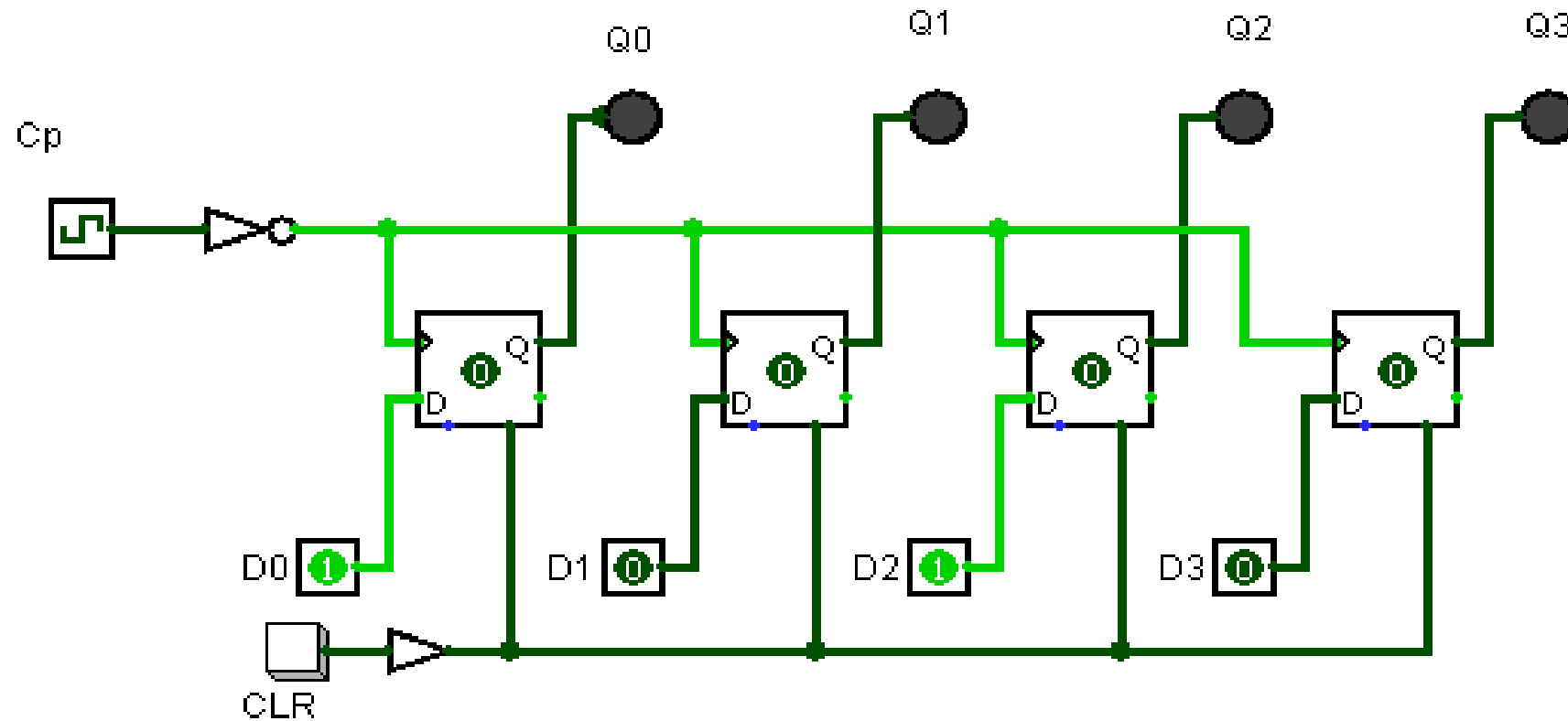

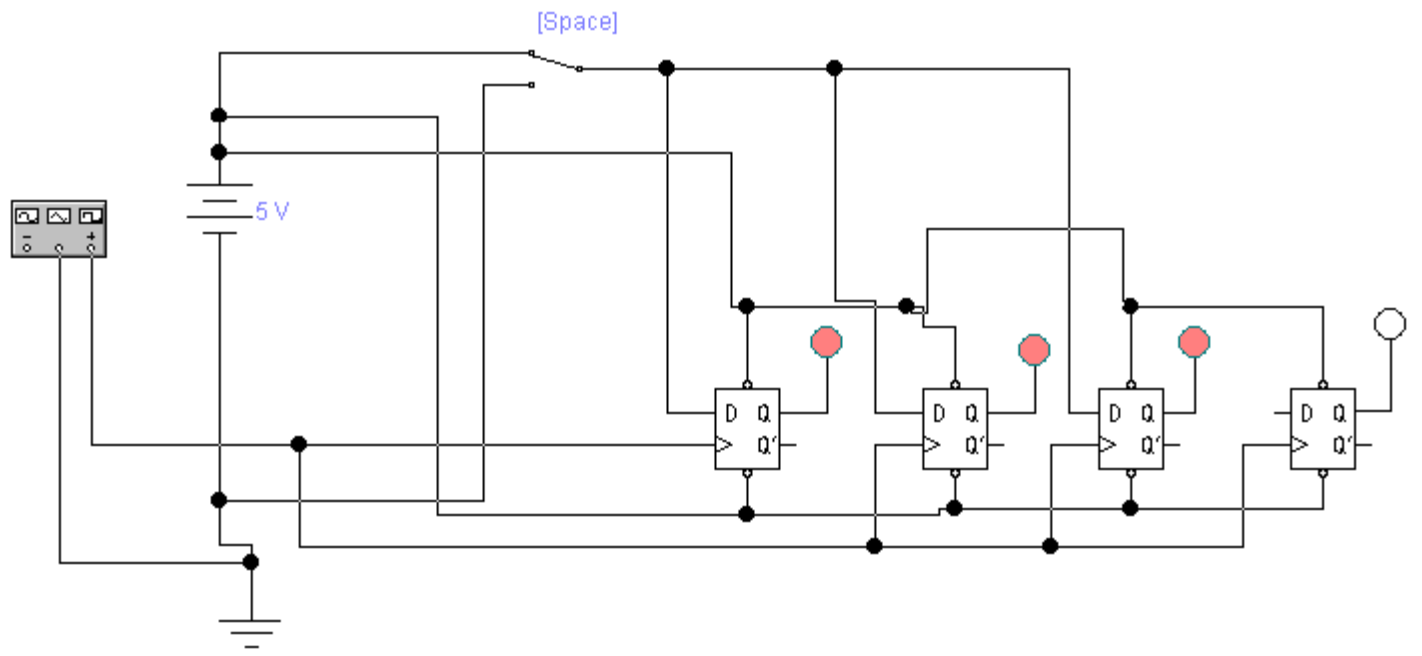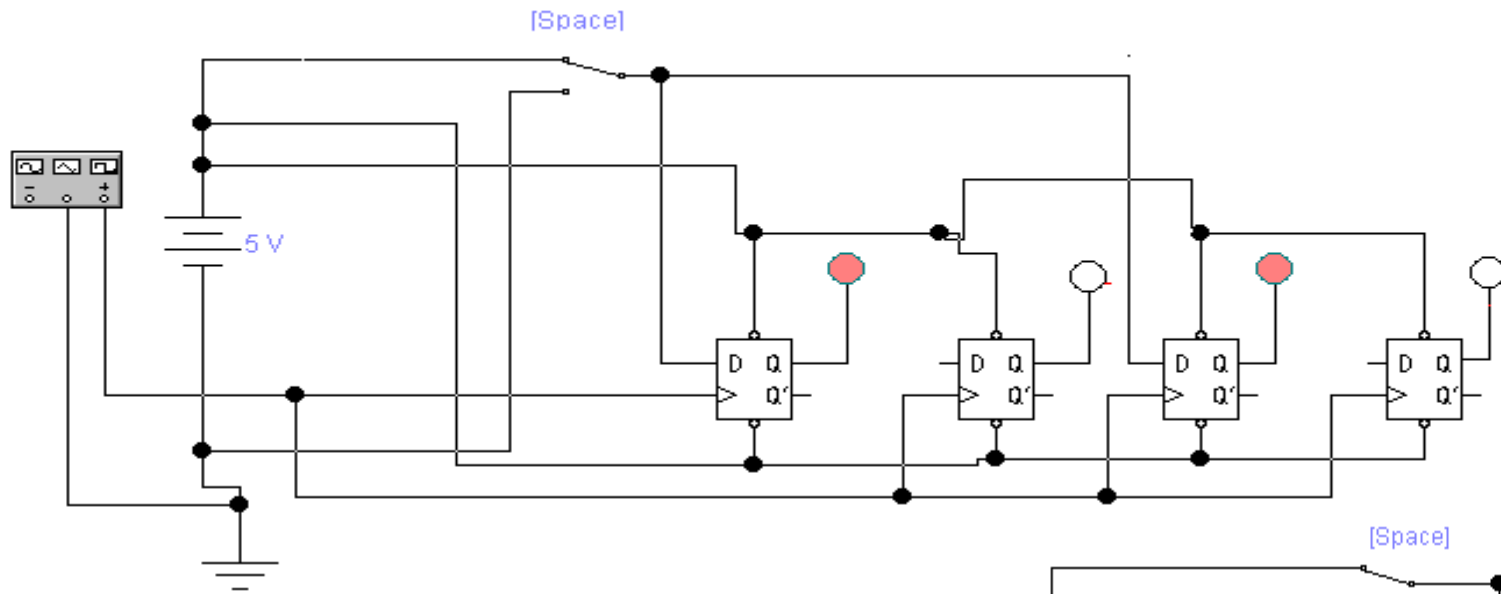


Posmačni registar

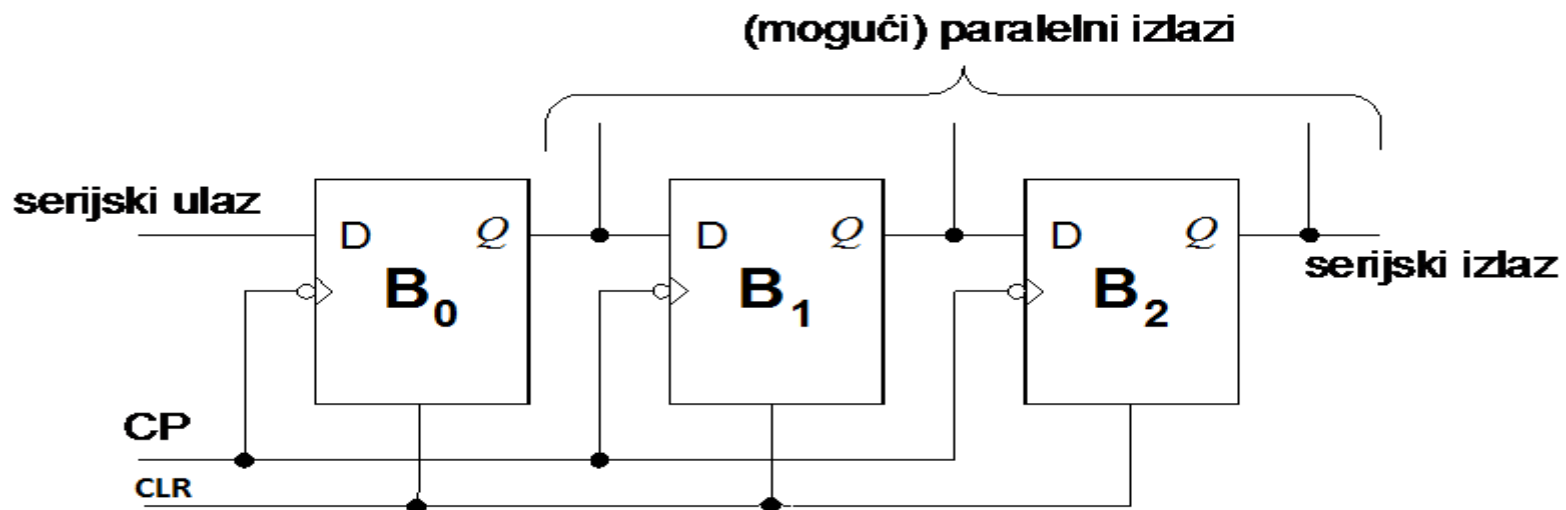- ◆ serijski upis i ispis
- ◆ Upisuje se bit po bit podatka
- ◆ mehanizam pomicanja (bitova) podatka: od ulaza prema izlazu - "posmak" [shift]
- ◆ Struktura- izlaz prethodnog bistabila spaja se na ulaz slijedećeg



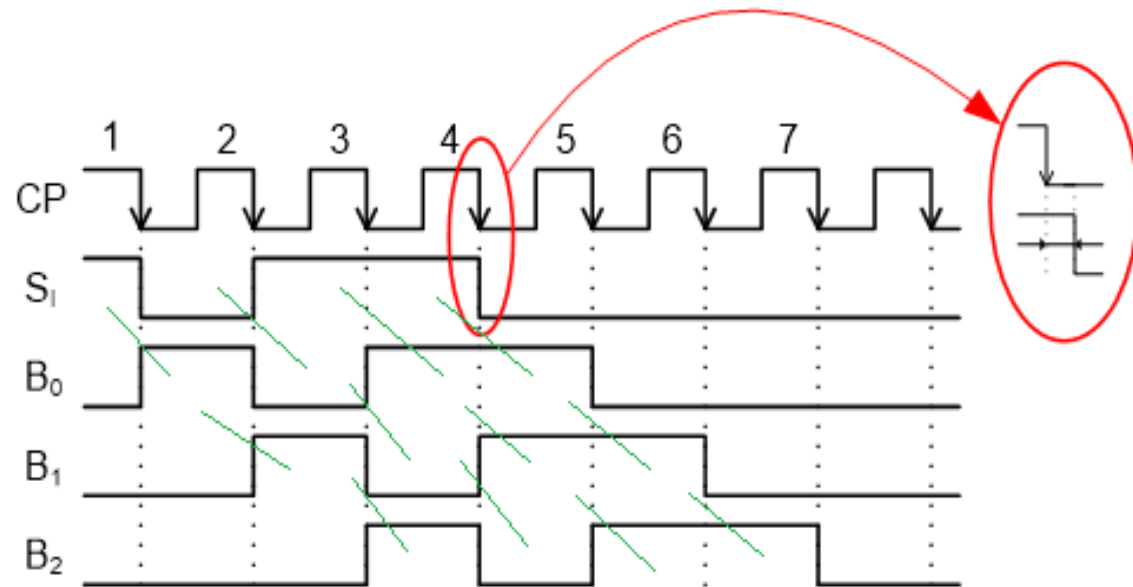
Vremenski dijagram i tablica stanja – primjer serijskog upisa podatka




CP	S_I	B_0	B_1	B_2	$S_0 = B_2$
	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
2	1	0	1	0	0
3	1	1	0	1	1
4	0	1	1	0	0
5	0	0	1	1	1
6	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0

Serijski upisati podatak 1011, i pročitati ga upisom novog podatka 1110


Serijski upis 1011

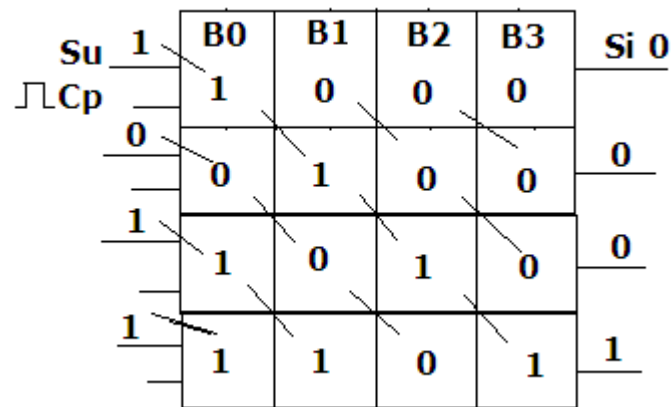

Čitanje podatka 1011 upisom 1110

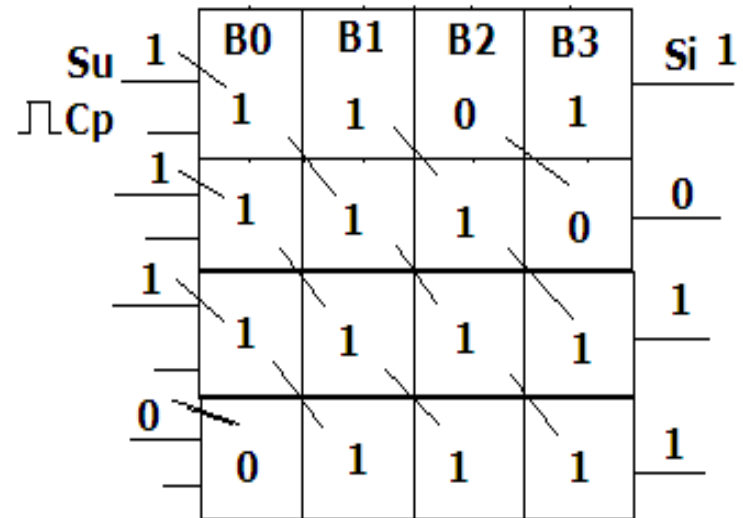


Posmačni registar - simulacija

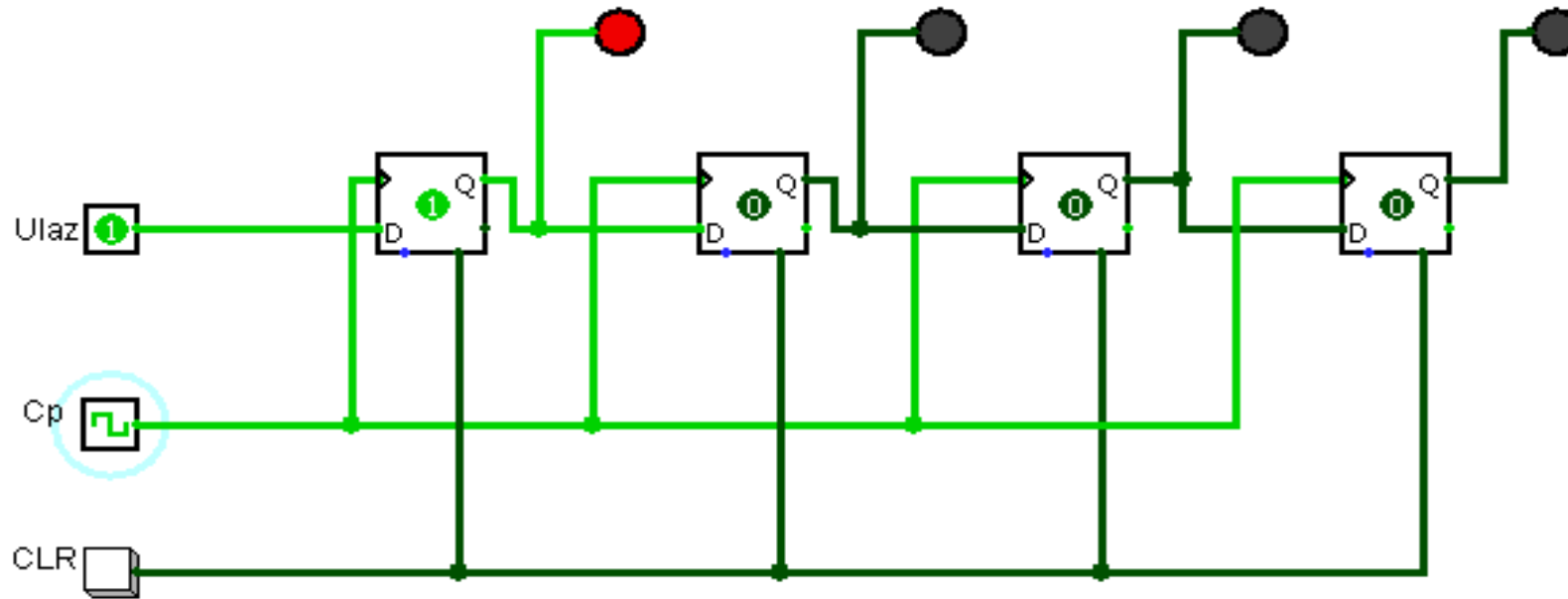


Smjer posmaka

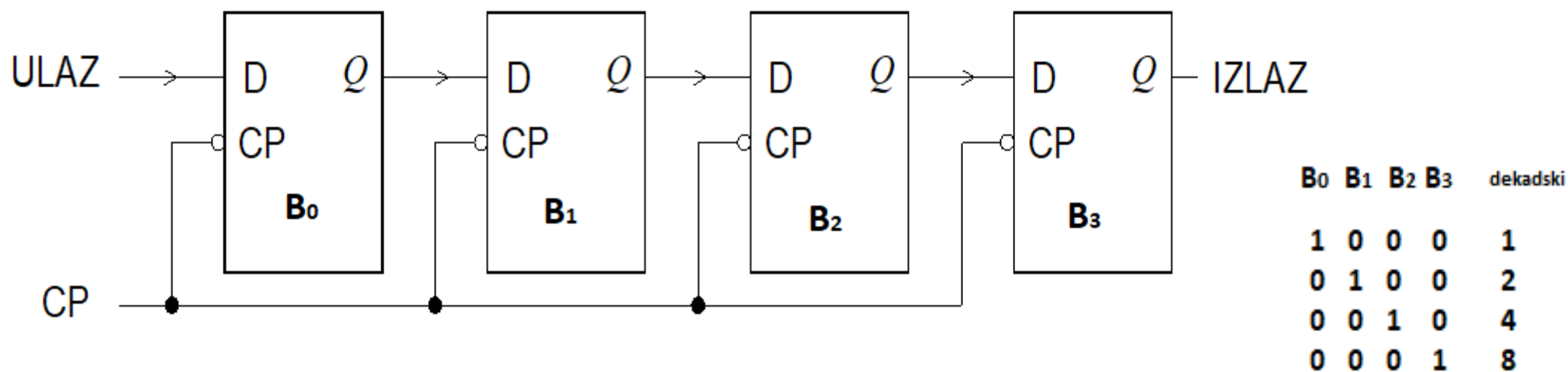- uobičajeno: prema naprijed - „u desno“ (prema "normalnom" izlazu) –operacija množenja sa 2



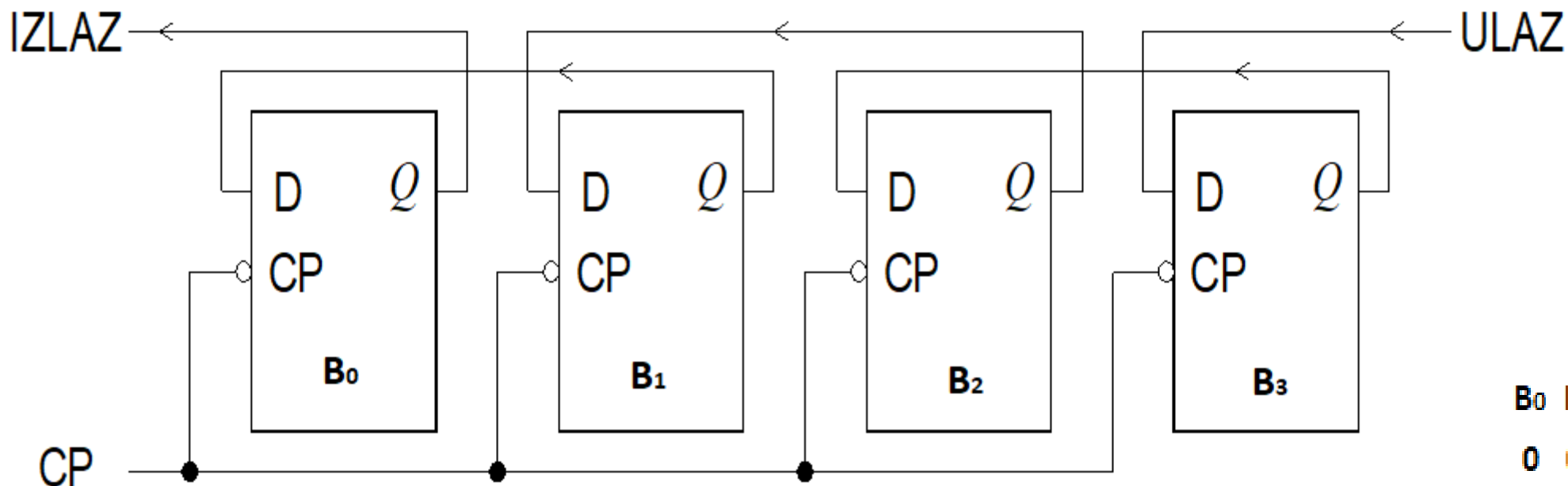
Posmak “u lijevo” -operacija dijeljenja sa 2




B_0	B_1	B_2	B_3	dekadski
0	0	0	1	8
0	0	1	0	4
0	1	0	0	2
1	0	0	0	1

Kombiniranje smjera posmaka

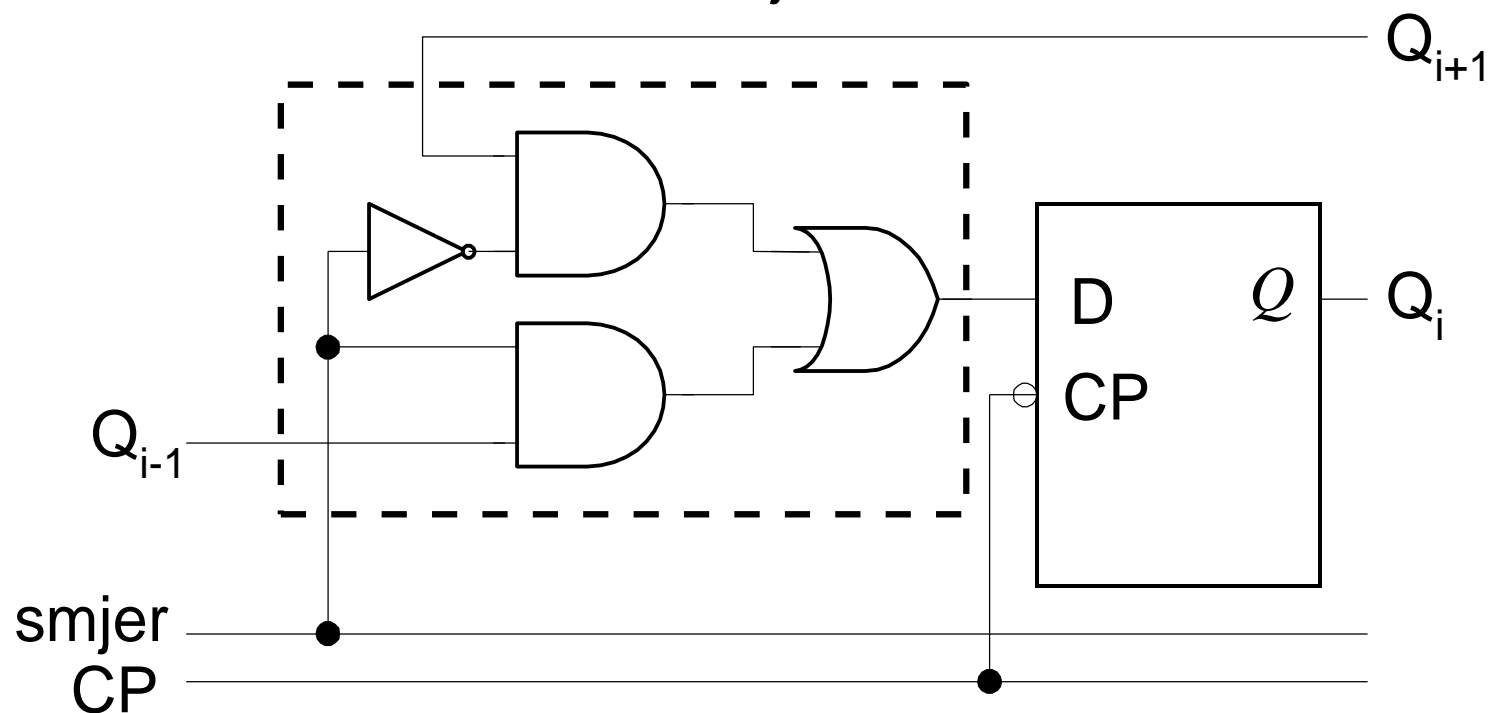- *dvosmjerni* [bidirectional] posmačni registar-sa ulazom **smjer** biramo smjer pomaka-sa 1-u desno//sa 0 u lijevo




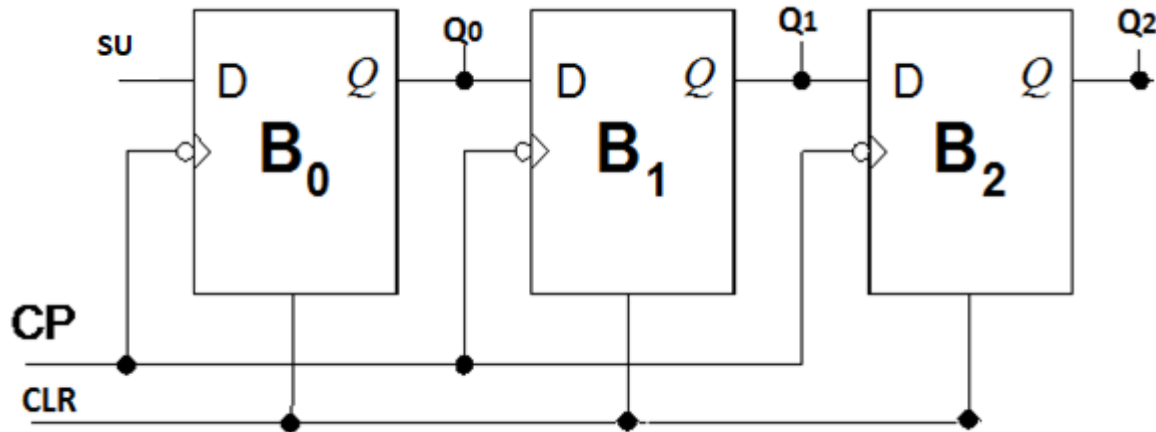Zadatak: Nacrtati serijski posmačni registar izveden sa D bistabilima i upisati podatak 110 prikazom tablice stanja.




CP	CLR	SU	B0	B1	B2
x	1	x	0	0	0
↓	0	1	1	0	0
↓	0	1	1	1	0
↓	0	0	0	1	1

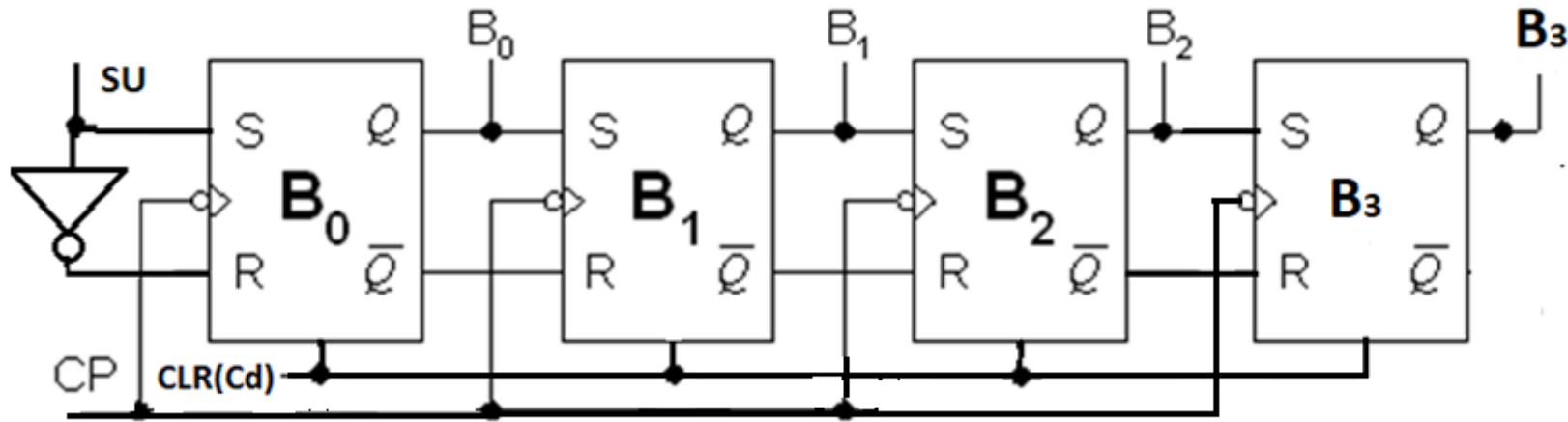Zadatak: Nacrtati serijski posmačni registar izveden sa SR bistabilima i upisati podatak 1011 prikazom tablice stanja.



CP	CLR	SU	B0	B1	B2	B3
x	1	x	0	0	0	0
↓	0	1	1	0	0	0
↓	0	0	0	1	0	0
↓	0	1	1	0	1	0
↓	0	1	1	1	0	1

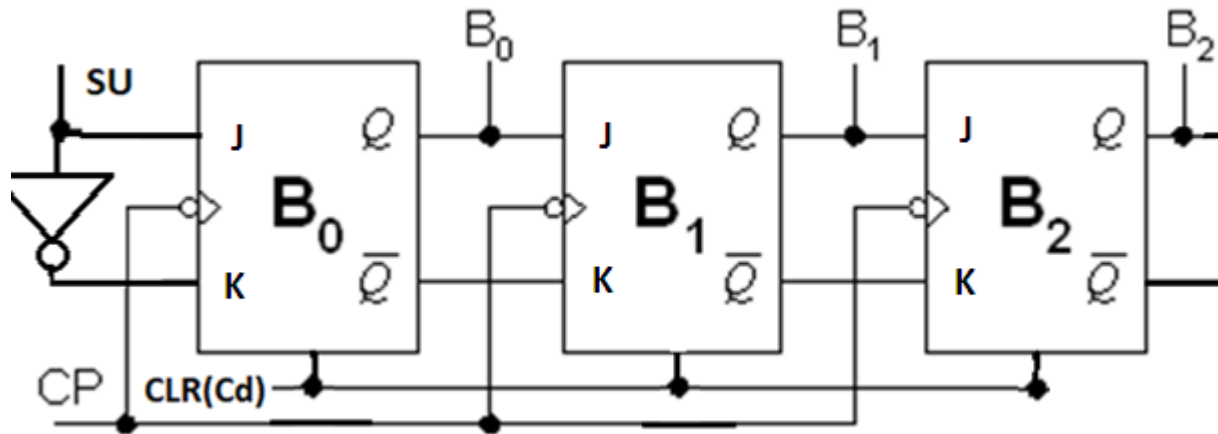Zadatak: Nacrtati serijski posmačni registar izveden sa JK bistabilima i upisati podatak 100 prikazom tablice stanja.



CP	CLR	SU	B ₀	B ₁	B ₂
x	1	x	0	0	0
↓	0	1	1	0	0
↓	0	0	0	1	0
↓	0	0	0	0	1

Registri kao brojila

- sekvencijski sklopovi koji pod utjecajem CP prolaze kroz utvrđeni niz stanja te se potom vraćaju u početno stanje
- sklop "broji" ulazne impulse
- ***ciklus brojanja***: niz stanja kroz koja brojilo prolazi

Brojila na osnovi posmačnog registra


- struktura: ostvariti povratnu vezu s izlaza posmačnog registra na njegov ulaz
- dvije mogućnosti:
 - **prstenasto brojilo:**
 - povratna veza ($D_0 = Q_{n-1}$)
 -
 - početno stanje-bar jedna 1 u posmačnom registru

- **Johnsonovo brojilo:**

$$D_0 = \overline{Q_{n-1}}$$

Prstenasto brojilo [ring counter]

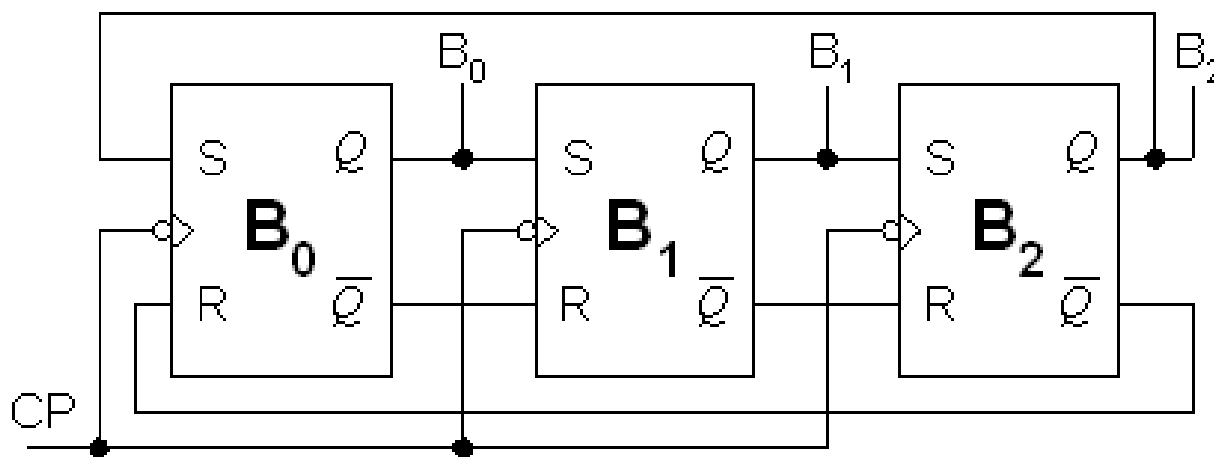- brojanje impulsa na "ulazu" CP
- Izlaz zadnjeg bistabila vezan na ulaz prvog
- „1” cirkulira u posmačnom registru




Analiza rada prstenastog brojila

- broji 4 (n) različita stanja ili 4(n) Cp impulsa i dijeli frekvenciju signala Cp sa 4(n) n= broj bistabila
- **Zadatak:** Prikazati rad prstenastog brojila uz početno stanje registra 0 0 0 1
- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| / | / | / | \ |
| B ₃ | B ₂ | B ₁ | B ₀ |

Sd(PR)


	B0	B1	B2	B3
1	1	0	0	0
	0	1	0	0
	0	0	1	0
	0	0	0	1
	1	0	0	0

Prstenasto brojilo

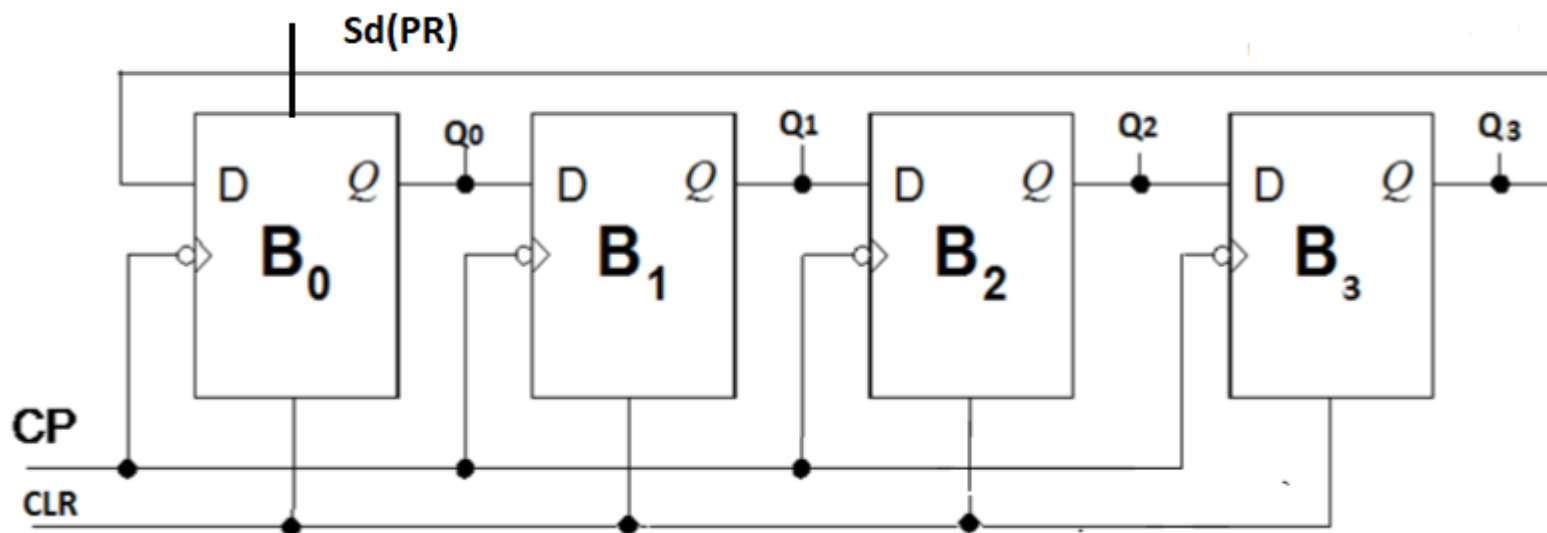


CLR	Sd PR	CP	B_0	B_1	B_2	B_3
0	1	X	1	0	0	0
0	0	1 ↓	0	1	0	0
0	0	2 ↓	0	0	1	0
0	0	3 ↓	0	0	0	1
0	0	4 ↓	1	0	0	0
0	0	5 ↓	0	1	0	0

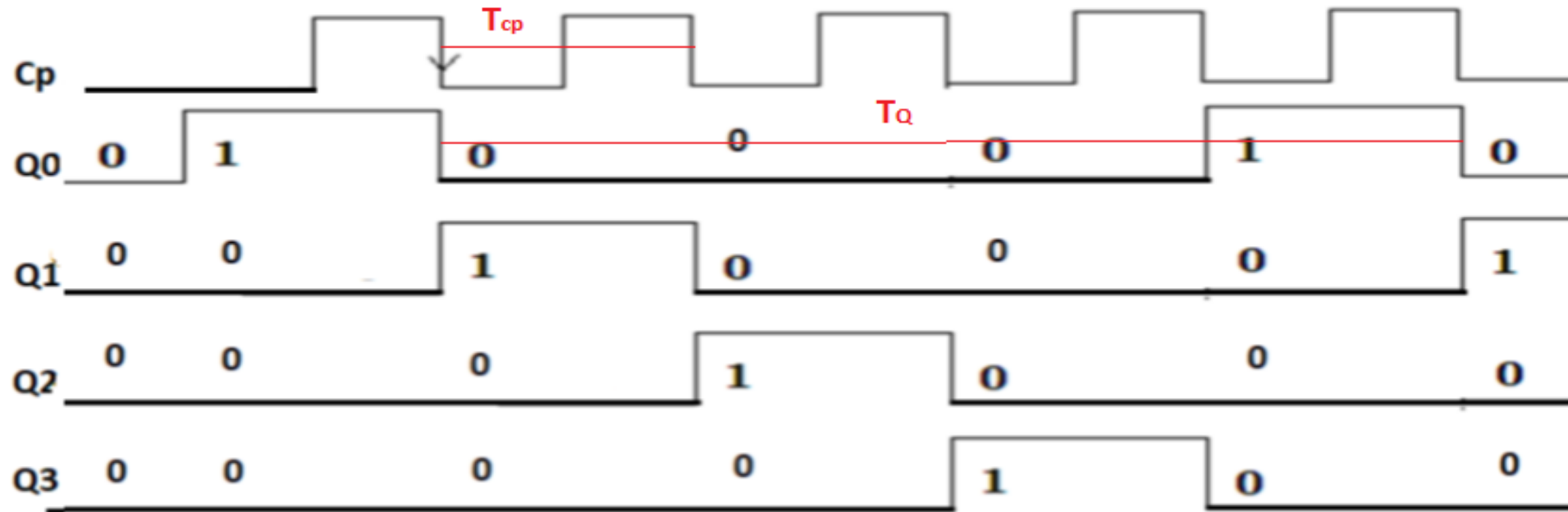
Vremenski dijagram $T_Q=4 \cdot T_{cp}$ $f_Q=f_{cp}/4$



Prstenasto brojilo – simulacija D

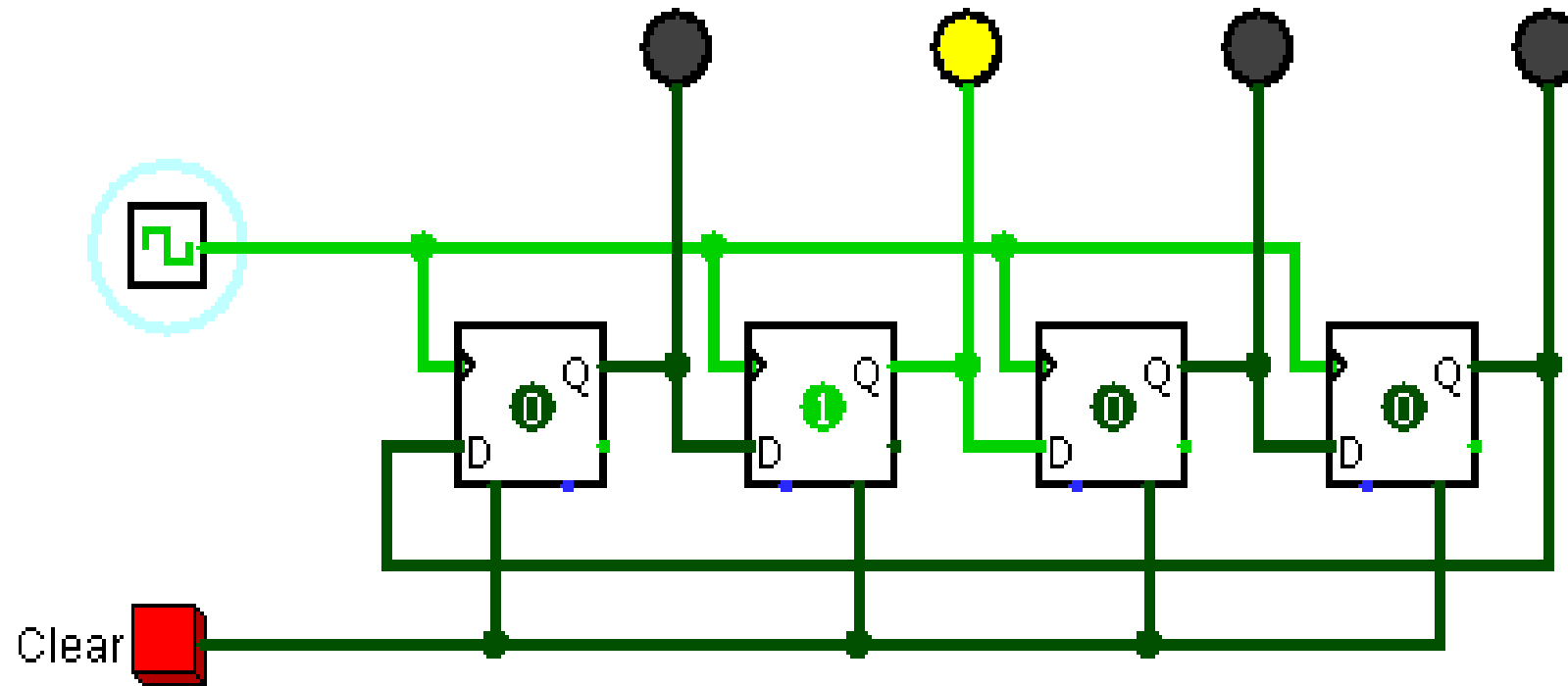


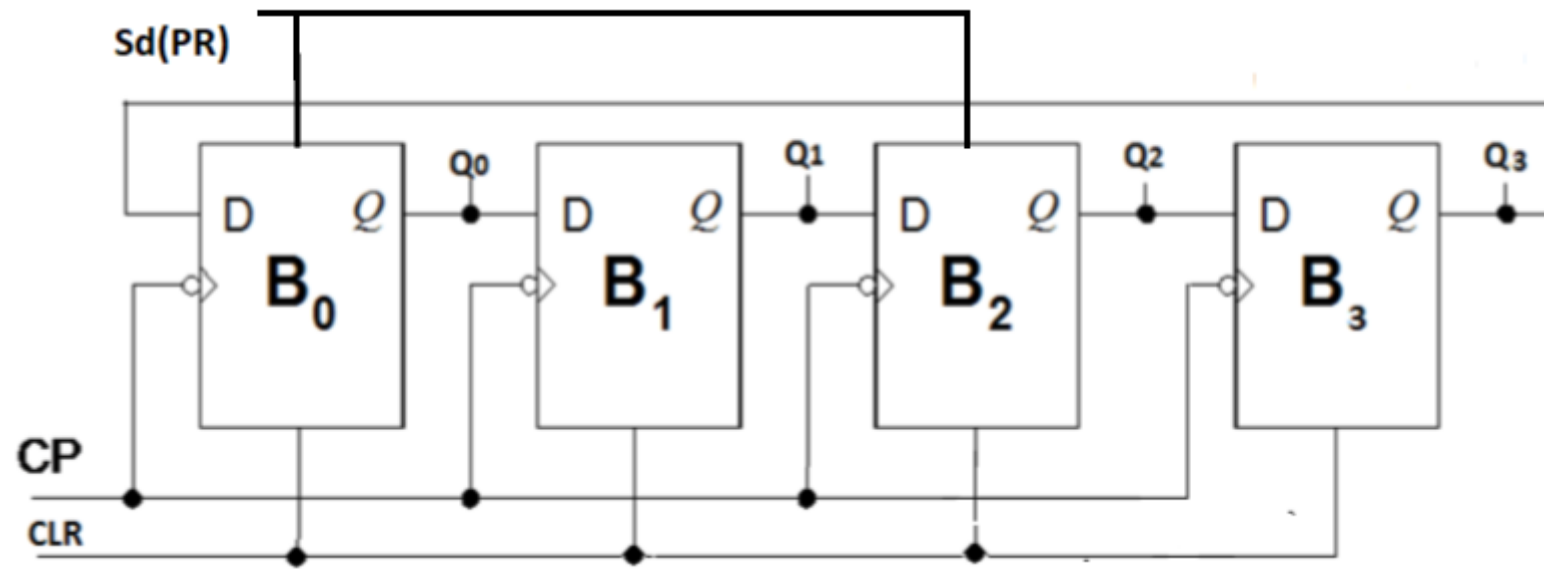Zadatak: Realizirati i analizirati prstenasto brojilo sa početnim stanjem 0101




CLR	Sd PR ₀₂	CP	B ₀	B ₁	B ₂	B ₃
0	1	X	▲1	0	1	0
0	0	1 ↓	0	▲1	0	1
0	0	2 ↓	1	0	▲1	0
0	0	3 ↓	0	1	0	▲1
0	0	4 ↓	▲1	0	1	0
0	0	5 ↓	0	1	0	1

Vremenski dijagram

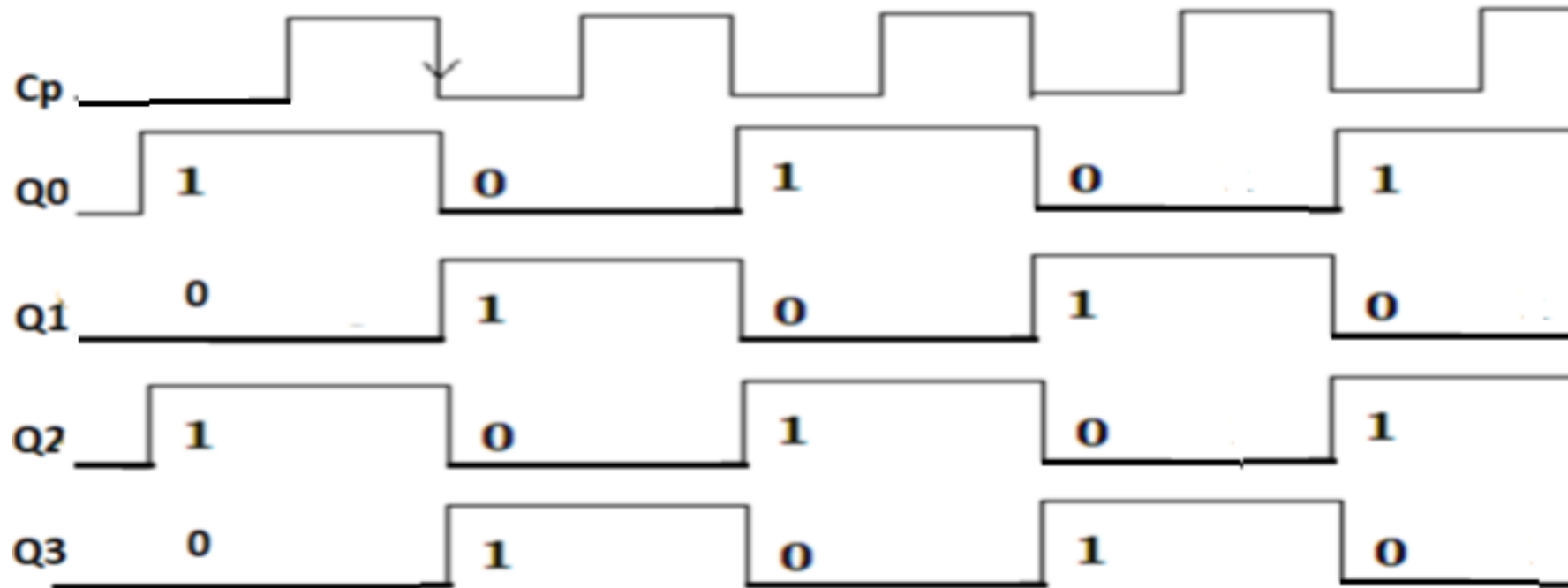


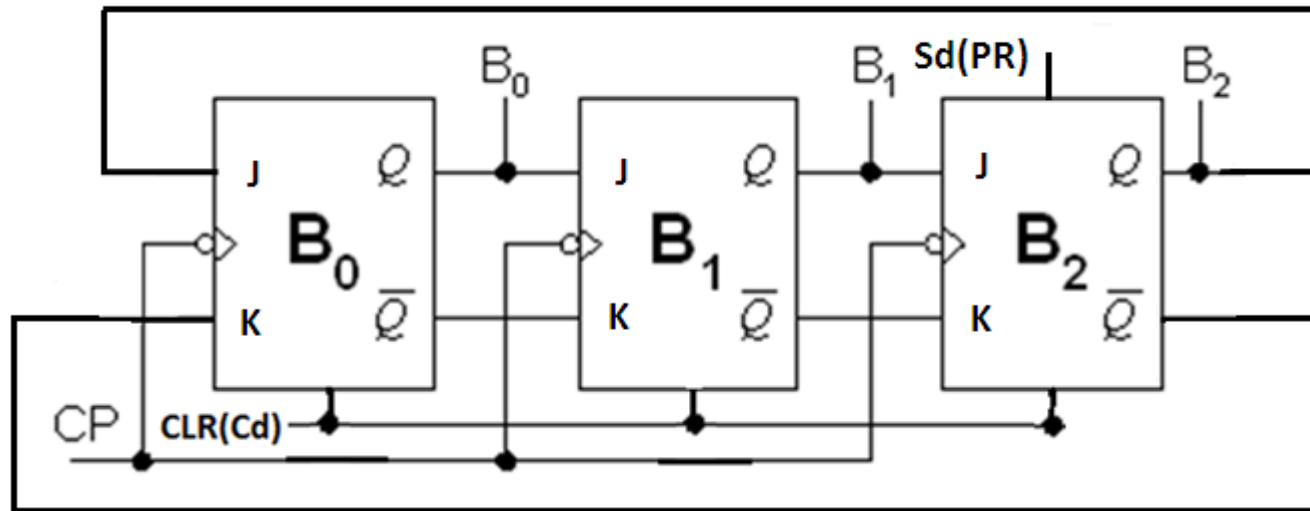Zadatak: Nacrtati prstenato brojilo izvedeno sa JK bistabilima i početnim stanjem 100 , te prikazati tablicu stanja.




CLR	Sd PR	CP	B ₀	B ₁	B ₂
0	1	X	0	0	1
0	0	1 ↓	1	0	0
0	0	2 ↓	0	1	0
0	0	3 ↓	0	0	1
0	0	4 ↓	1	0	0
0	0	5 ↓	0	1	0

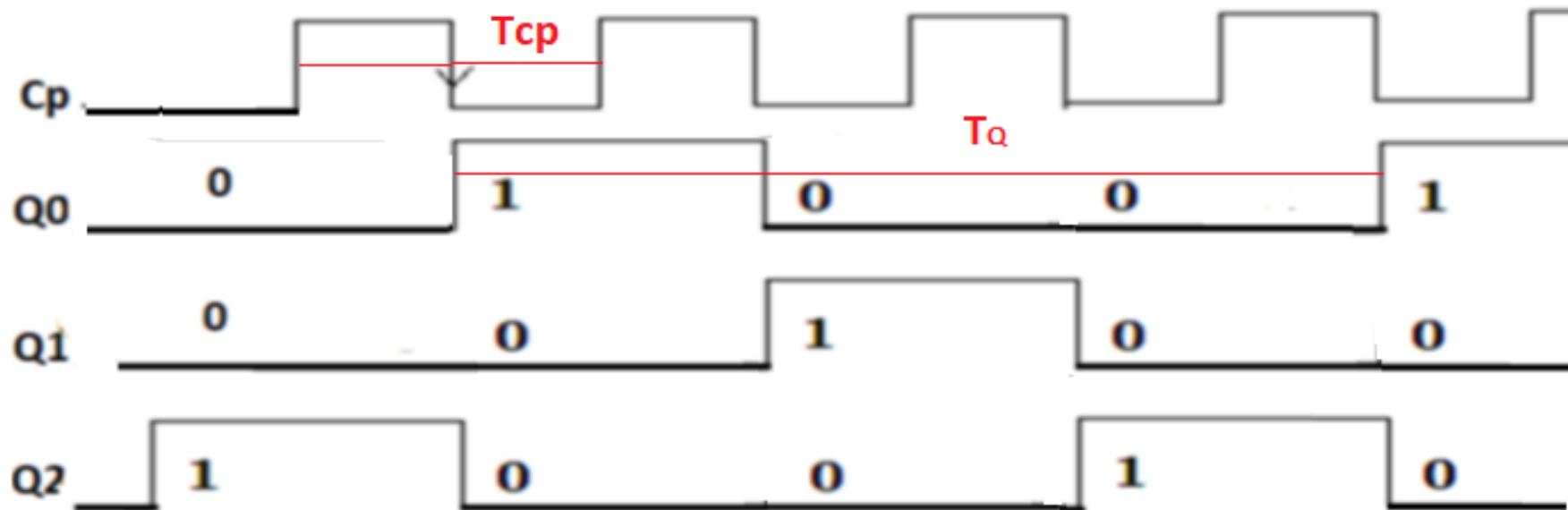Vremenski dijagram $T_Q=3 \cdot T_{cp}$ $f_Q=f_{cp}/3$



Johnsonovo brojilo-ukršteno brojilo

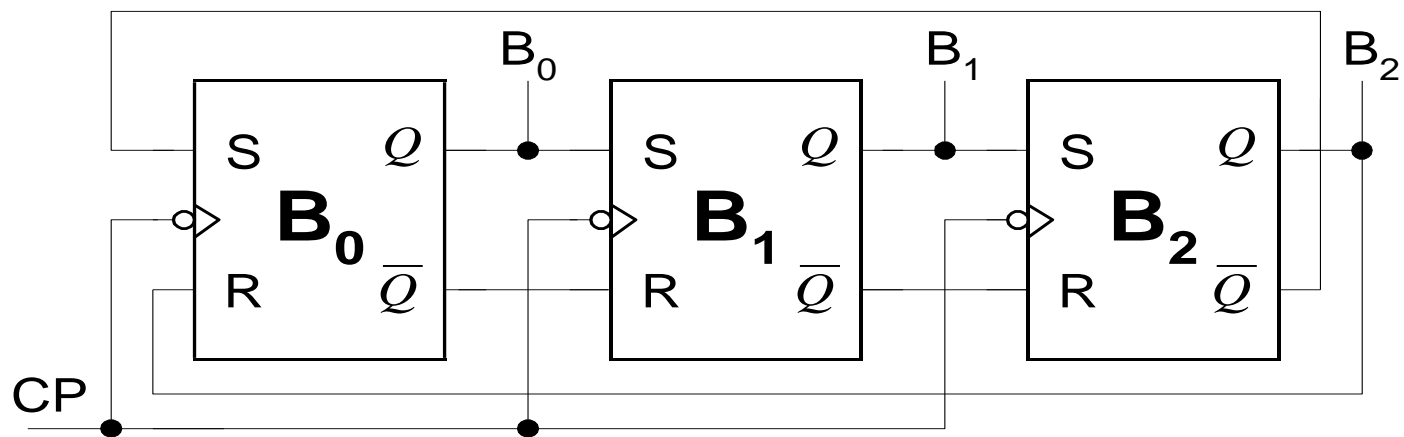- ukrštenim prstenom [twisted ring counter]:
- Broji $2n$ stanja – n =broj bistabila
- ukrstiti povratnu vezu: bistabili SR i JK




CP	B ₀	B ₁	B ₂	$\overline{B_2}$
0	0	0	0	1
↓	1	0	0	1
↓	1	1	0	1
↓	1	1	1	0
↓	0	1	1	0
↓	0	0	1	0
6	0	0	0	1

Johnsonovo brojilo-ukršteno brojilo

- Početno stanje brojila ne mora uvijek biti stanje 0
- Primjer: postavljen jedan bistabil u stanje 1
- Brojilo i dalje broji 6 različitih stanja ili 6 impulsa (ako se radi o brojilu sa 3 bistabila)

CP	B ₀	B ₁	B ₂	$\overline{B_2}$
0	1	0	0	1
↓	1	1	0	1
↓	1	1	1	0
↓	0	1	1	0
↓	0	0	1	0
↓	0	0	0	1
↓	1	0	0	1

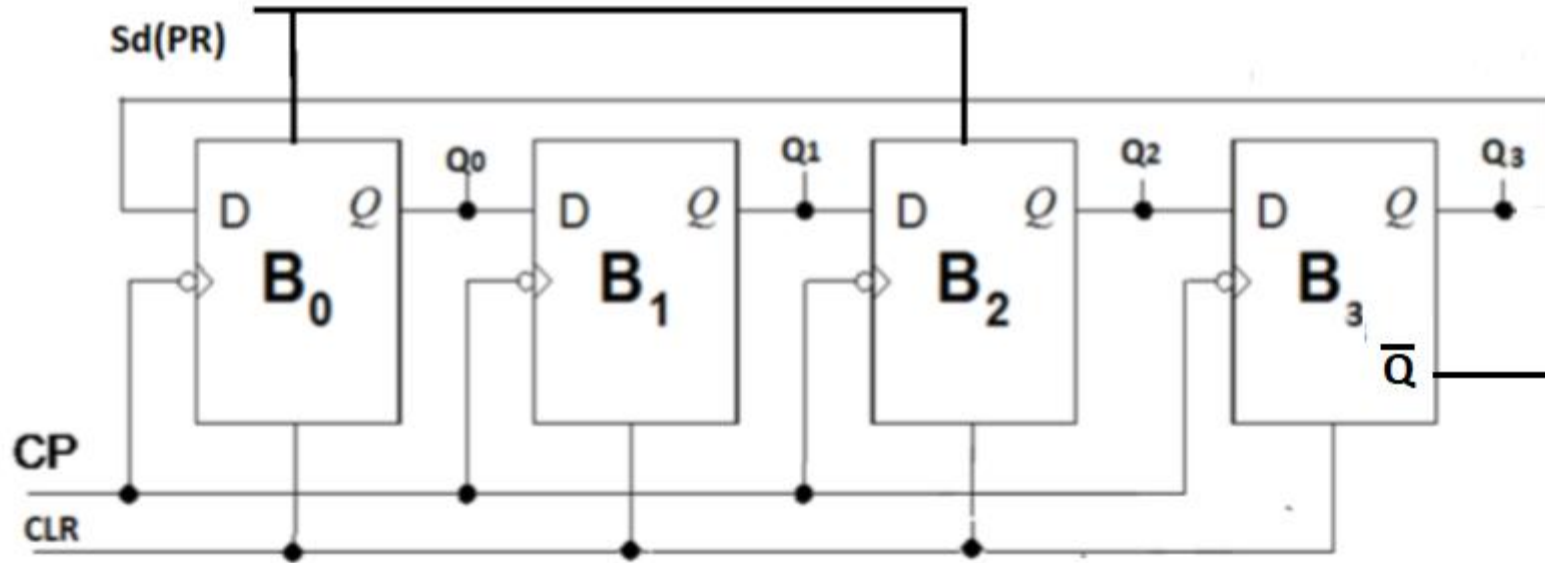Zadatak: Realizirati i analizirati Johnsonovo brojilo sa početnim stanjem 0101



CLR	Sd PR ₀₂	CP	B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	$\overline{B_3}$
0	1	X	1	0	1	0	1
0	0	1 ↓	1	1	0	1	0
0	0	2 ↓	0	1	1	0	1
0	0	3 ↓	1	0	1	1	0
0	0	4 ↓	0	1	0	1	0
0	0	5 ↓	0	0	1	0	1
0	0	6 ↓	1	0	0	1	0
0	0	7 ↓	0	1	0	0	1
0	0	8 ↓	1	0	1	0	1

Vremenski dijagram



Vremenski dijagram $T_Q=6 \cdot T_{cp}$ $f_Q=f_{cp}/6$

