



# **OSNOVE DIGITALNE ELEKTRONIKE**

## **Aritmetički sklopovi**

Zdravko Kunić  
[zdravko.kunic@algebra.hr](mailto:zdravko.kunic@algebra.hr)

# Aritmetički skloovi

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Ishod<br>učenja 6 | Realizirati digitalni sklop za izvođenje jednostavnih aritmetičkih operacija. |
|                   | Realizirati digitalni sklop za izvođenje složenih aritmetičkih operacija.     |

# Sadržaj predavanja

- Zbrajalo/oduzimalo
  - nepotpuno, potpuno, paralelno
- Sklop za posmak
- ALU – aritmetičko-logička jedinica (Arithmetic-Logic Unit)
  - aritmetička sekcija
  - logička sekcija
- Struktura digitalnog sustava (računala)

# Digitalna aritmetika


Sve aritmetičke operacije se svode na  
**binarno zbrajanje u modulu**

- Moguće je serijsko i paralelno izvođenje
- Algoritmi i sklopolovi za strojno provođenje aritmetičkih operacija bazirani su na jednostavnim **ponavljajućim manipulacijama**


# Zbrajanje dviju binarnih znamenaka

$A_i$	$B_i$	$S_i$	$C_i$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

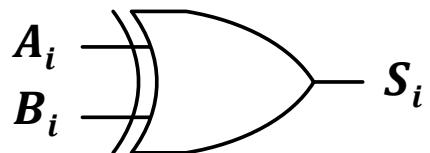
XOR funkcija  
Suma u modulu 2  
 $S_i = A_i \oplus B_i$



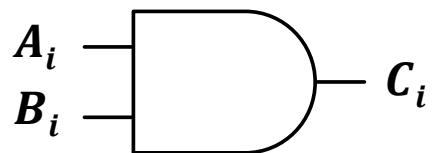I funkcija  
Prijenos  
 $C_i = A_i \cdot B_i$





Poluzbrajalo

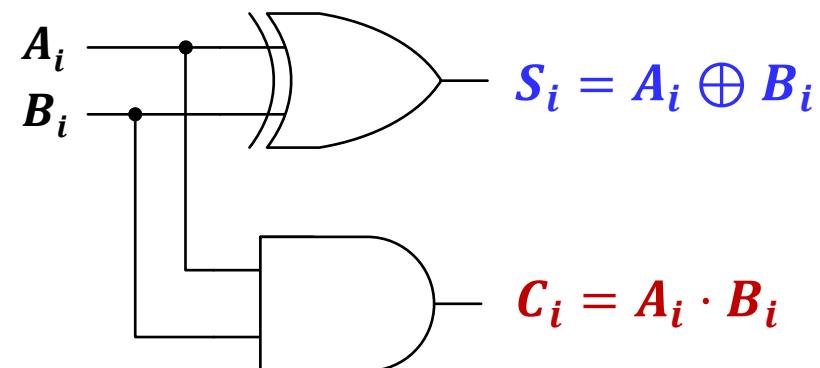
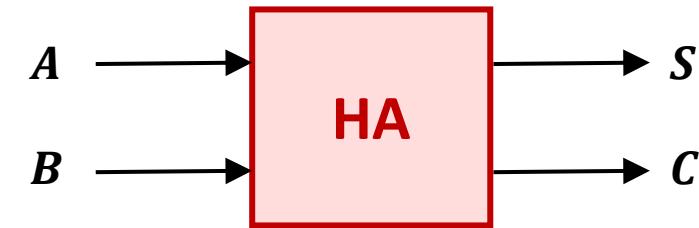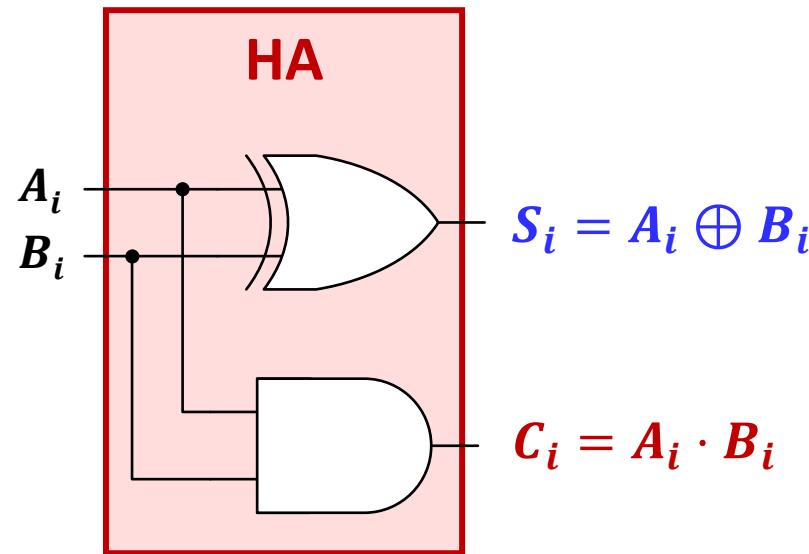
# Poluzbrajalo (engl. half-adder)

- Kombinacijski sklop za zbrajanje **dviju** binarnih znamenaka s dva ulaza





# Zbrajanje triju binarnih znamenaka

Pribrajanje prijenosa iz prethodne operacije:

$A_i$	$B_i$	$C_{i-1}$	$2^0$	$2^1$
$S_i$	$C_i$			
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1
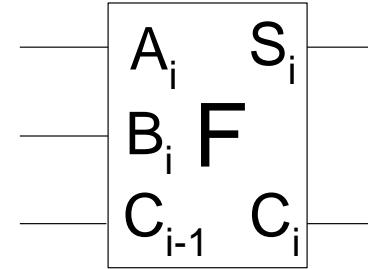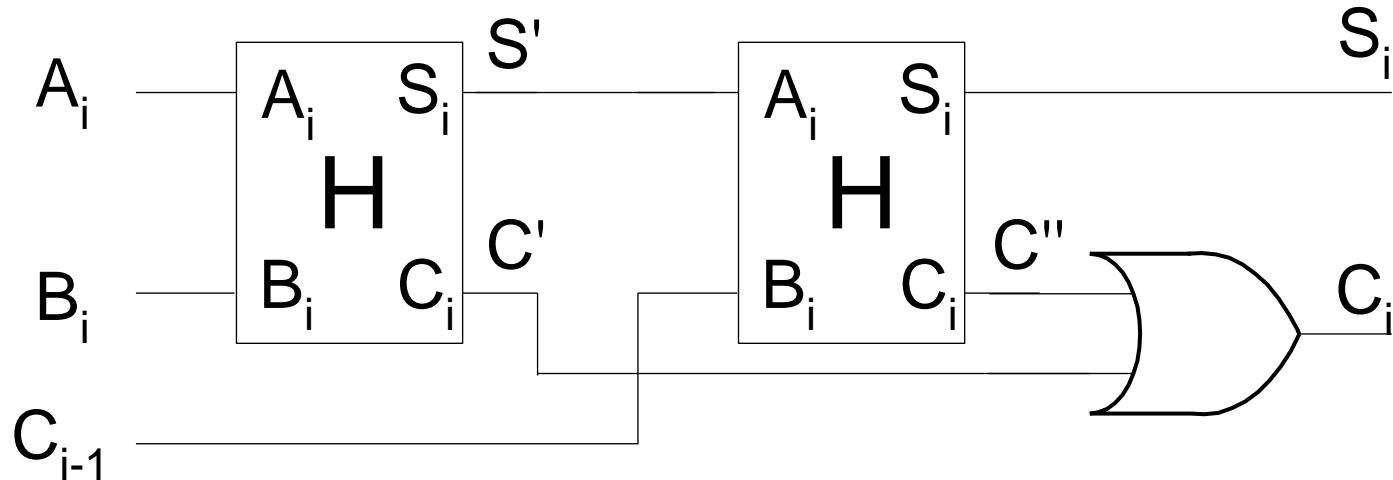
# Potpuno zbrajalo



- Kombinacijski sklop za zbrajanje **triju** binarnih znamenaka s **tri** ulaza izveden s **dva poluzbrajala**



$A_i$	$B_i$	$C_{i-1}$	$S_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# Potpuno zbrajalo


(engl. *full-adder*)

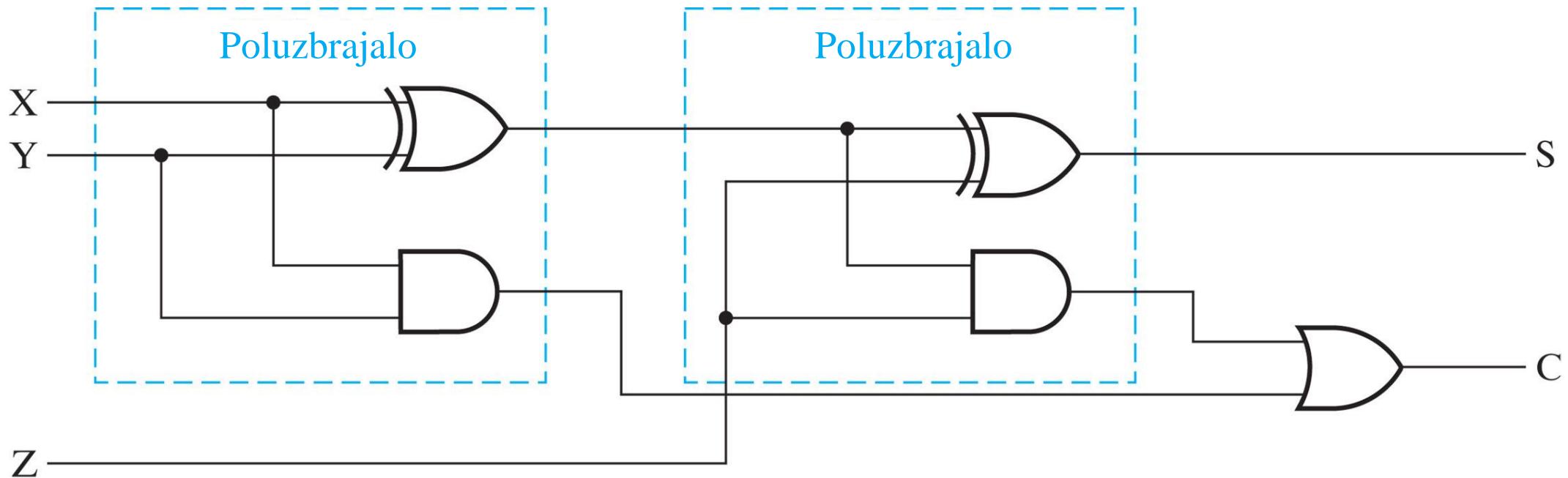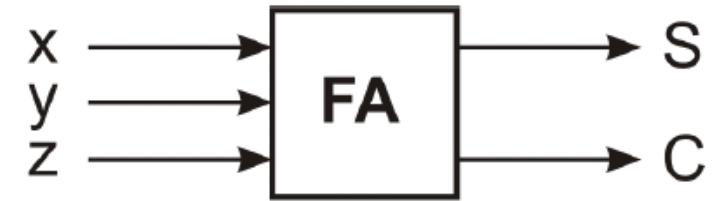

Copyright ©2016 Pearson Education, All Rights Reserved
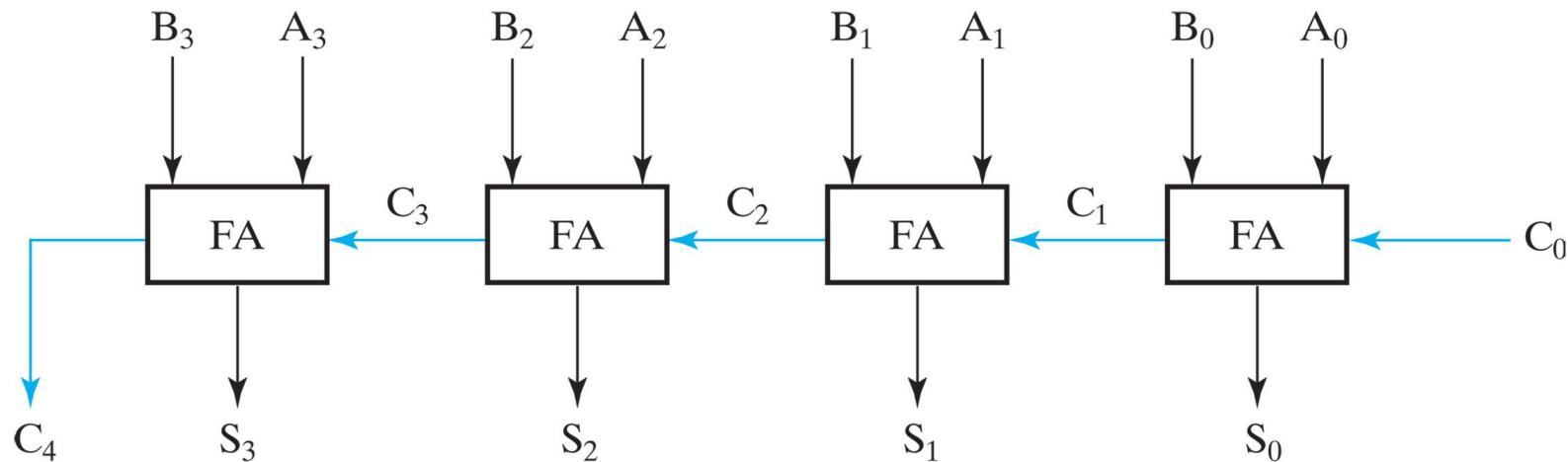
# Aritmetička sekcija


- Osnovna komponenta jednog stupnja aritmetičke sekcije je **potpuno zbrajalo**
- Kaskadnim povezivanjem  $n$  stupnjeva dobiva se paralelno zbrajalo koje zbraja dvije riječi duljine  $n$  bita
- Zadnji stupanj ima izlaz  $C_n$  koji se upisuje u statusni registar  $C$ .



Copyright ©2016 Pearson Education, All Rights Reserved
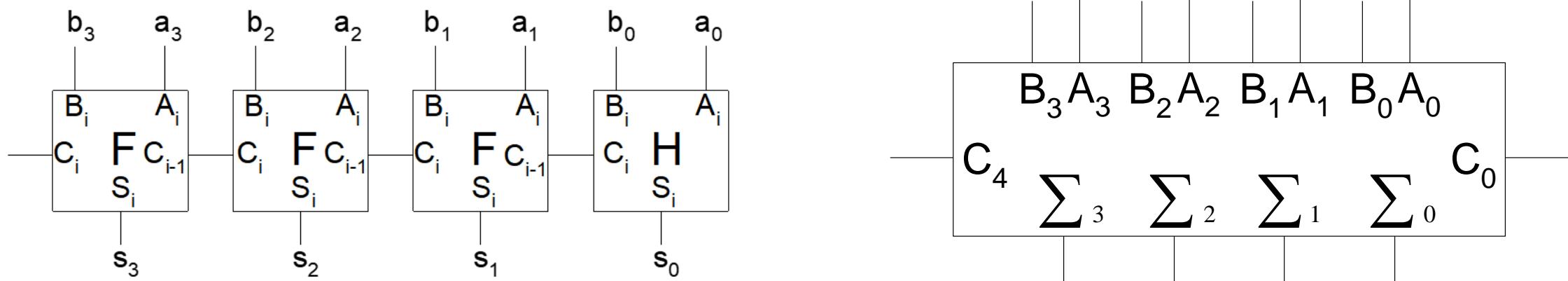
# Paralelno binarno zbrajalo


- Primjer 4-bitnog paralelnog zbrajala
  - zbrajanje  $a_0$  i  $b_0$  se stvarno obavlja potpunim zbrajalom, ali uz  $C_{i-1} = 0$



$$a_3 a_2 a_1 a_0 + b_3 b_2 b_1 b_0 = c_4 s_3 s_2 s_1 s_0$$




# Primjer zbrajanja višebitnih brojeva

- 4-bitno paralelno zbrajalo:  $3+7=10$

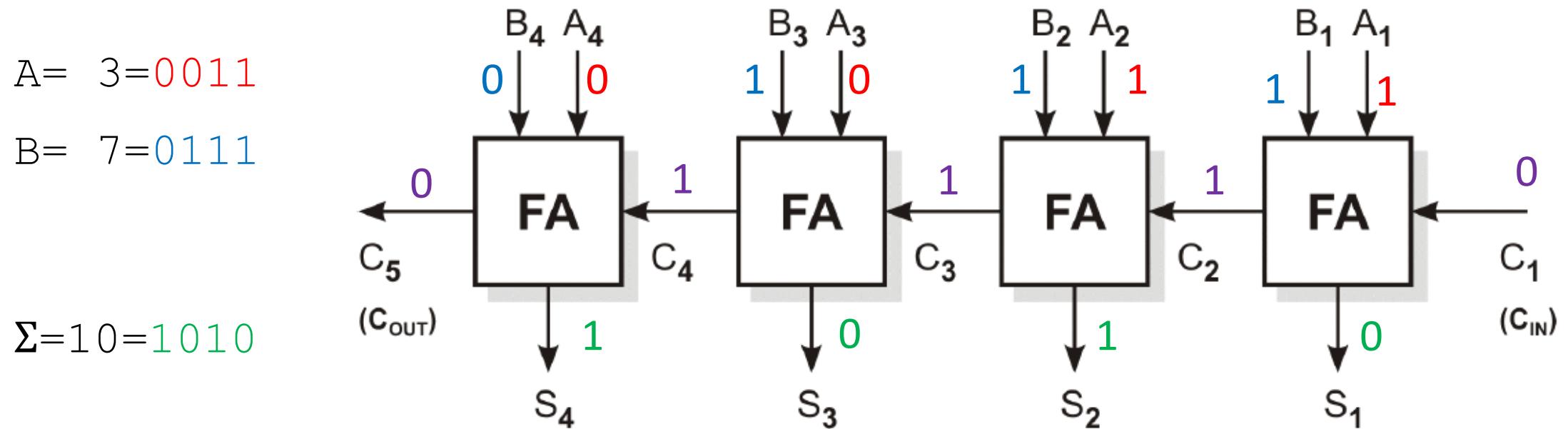
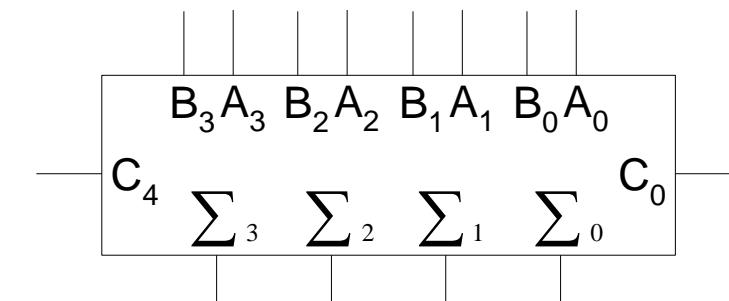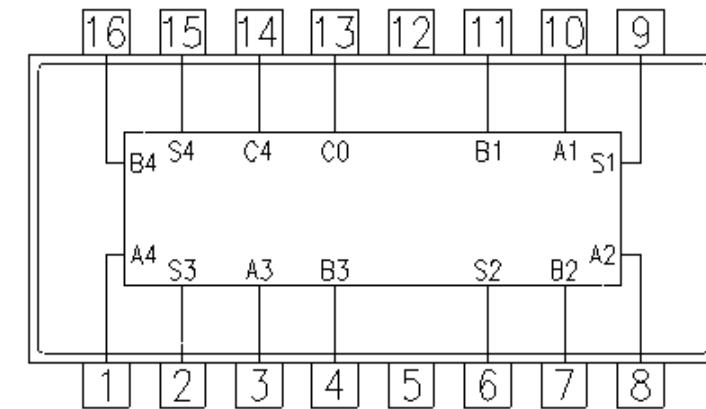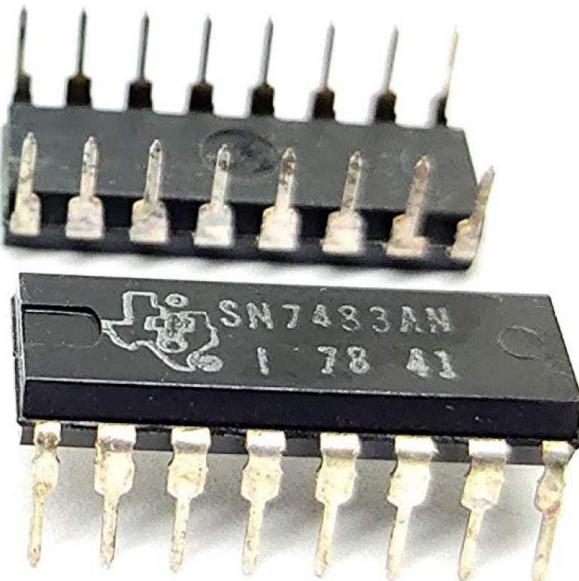
# Zbrajanje višebitnih brojeva

- Primjer integriranog sklopa (7483) s mogućnošću kaskadiranja



# Oduzimanje dviju binarnih znamenaka

$X_i$	$Y_i$	$D_i$	$B_i$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

**XOR funkcija**

Suma u modulu 2



$$S_i = X_i \oplus Y_i$$

**Funkcija inhibicije**


(ako je  $Y=1$  onda je  $B=X$ , inače  $B=0$ )

$B = \text{bit posudbe (engl. borrow)}$

$$B_i = \bar{X}_i \cdot Y_i$$

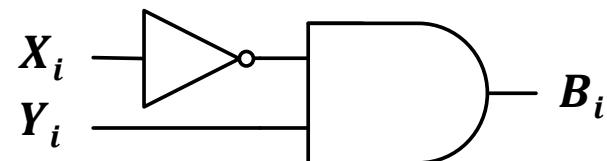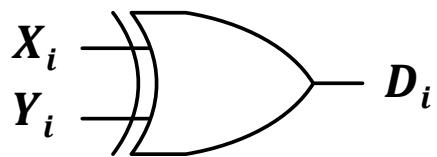

**Poluoduzimalo**


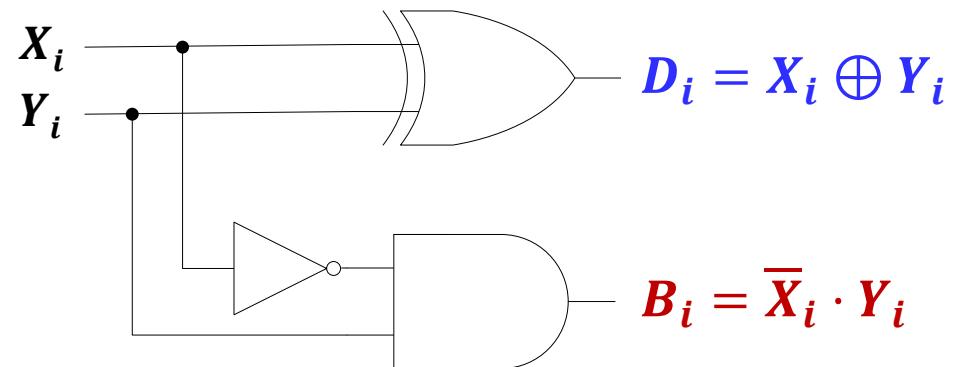


$$D_i = X_i \oplus Y_i$$

$$B_i = \bar{X}_i \cdot Y_i$$

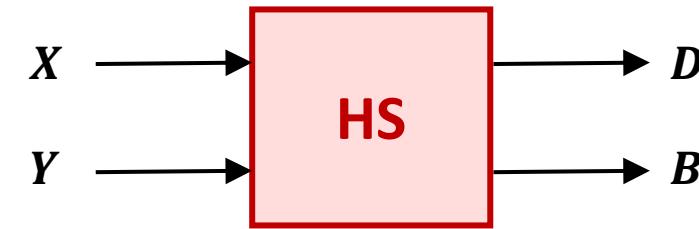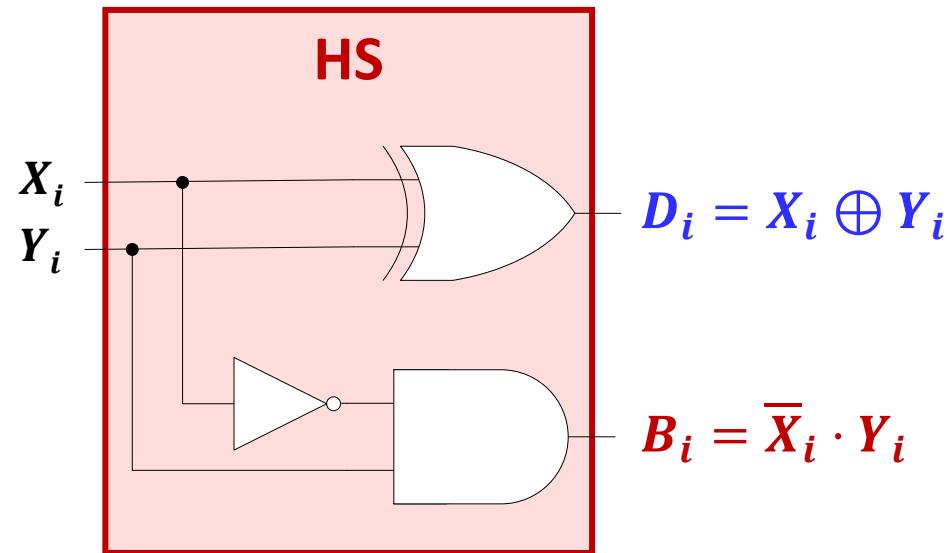
# Poluoduzimalo (engl. half-subtractor)

- Kombinacijski sklop za oduzimanje **dvije** binarne znamenke



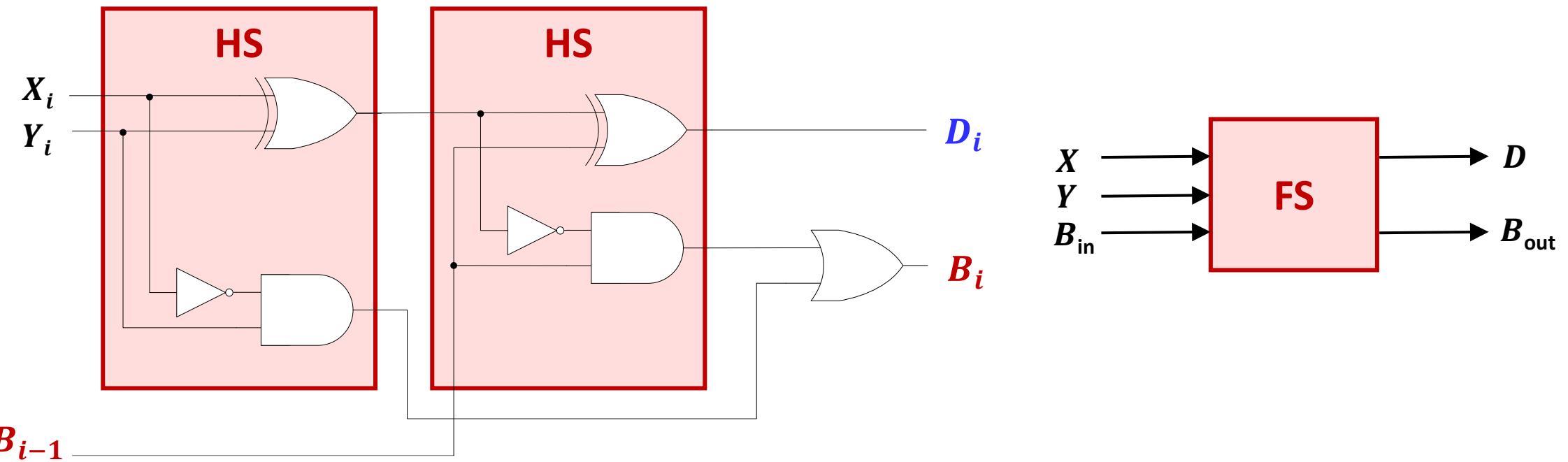
# Potpuno oduzimalo (engl. full-subtractor)

- Uporabom dvaju poluoduzimala može se dobiti *potpuno oduzimalo*



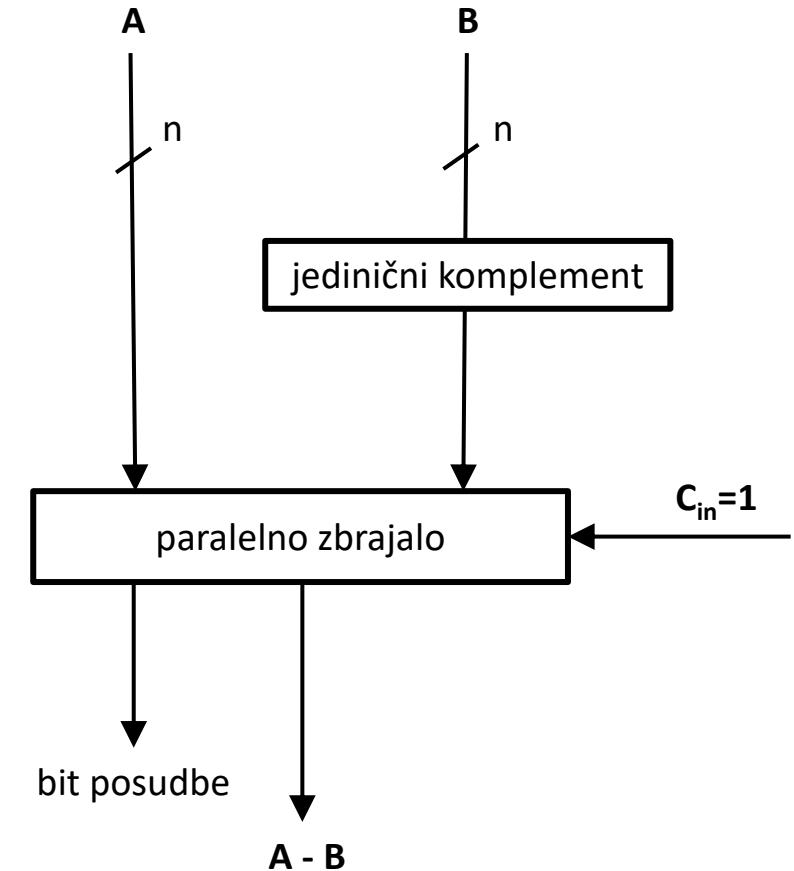
# Oduzimanje pomoću dvojnog komplementa binarnog broja

- Oduzimanje se može izvesti operacijom **zbrajanja** dvojnog (potpunog) komplementa umanjitelja (suptrahenda)
- Dvojni komplement operanda B dobiva se tako da se njegovom jediničnom komplementu pribroji  $C_{in} = 1$



# Sklop za zbrajanje i oduzimanje

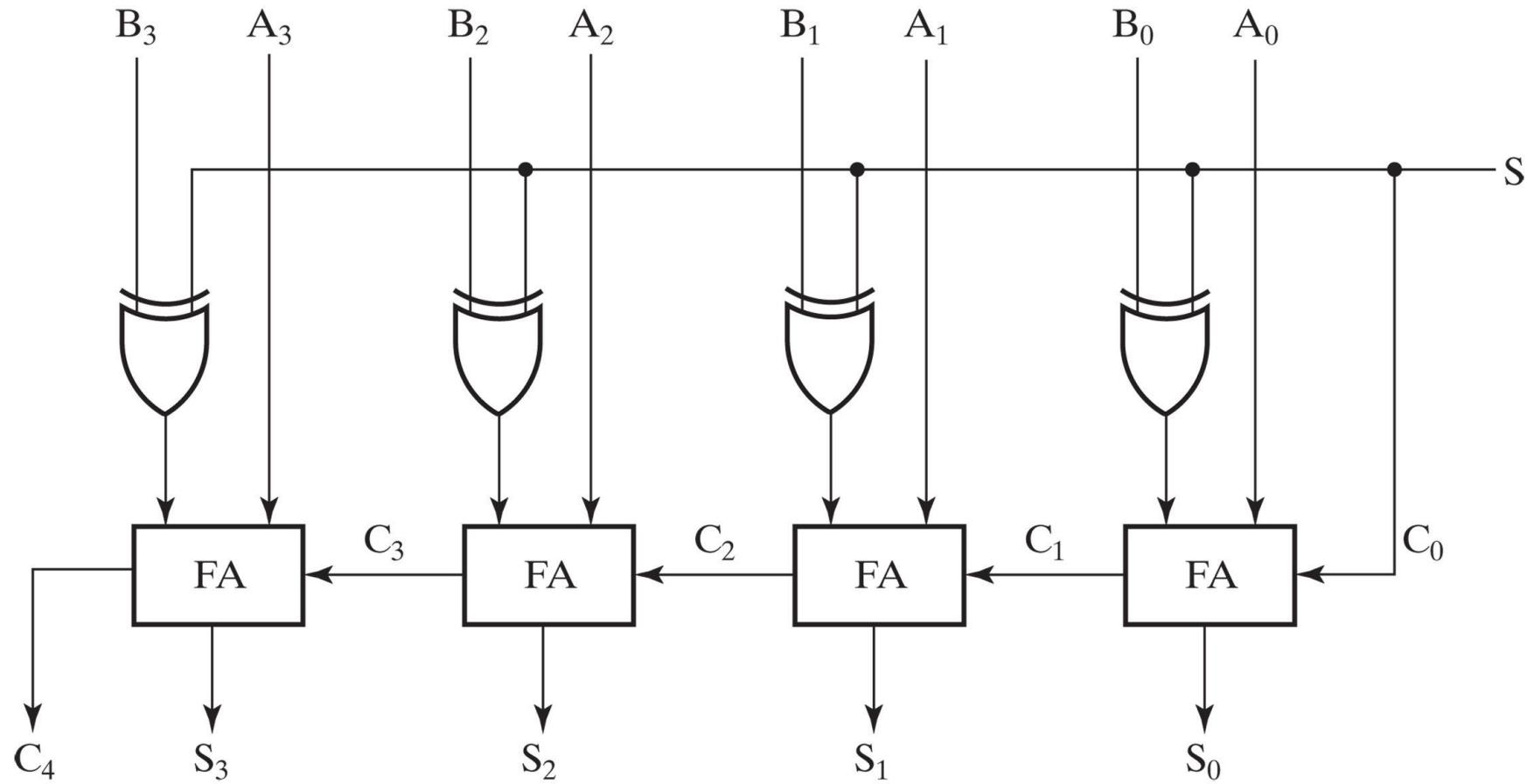


Copyright ©2016 Pearson Education, All Rights Reserved

# Digitalni sustav (računalo)

- Sastoji se od sljedećih funkcionalnih cjelina (podsistava):
  - ulazna jedinica
  - izlazna jedinica
  - memorija
  - aritmetičko-logička jedinica
  - upravljačka jedinica

Uređaj koji ima sve navedene dijelove može obrađivati podatke (obavljati aritmetičke i logičke operacije) i donositi odluke na temelju unaprijed zadanih instrukcija koje se nazivaju **program**.

# Osnovna struktura digitalnog sustava

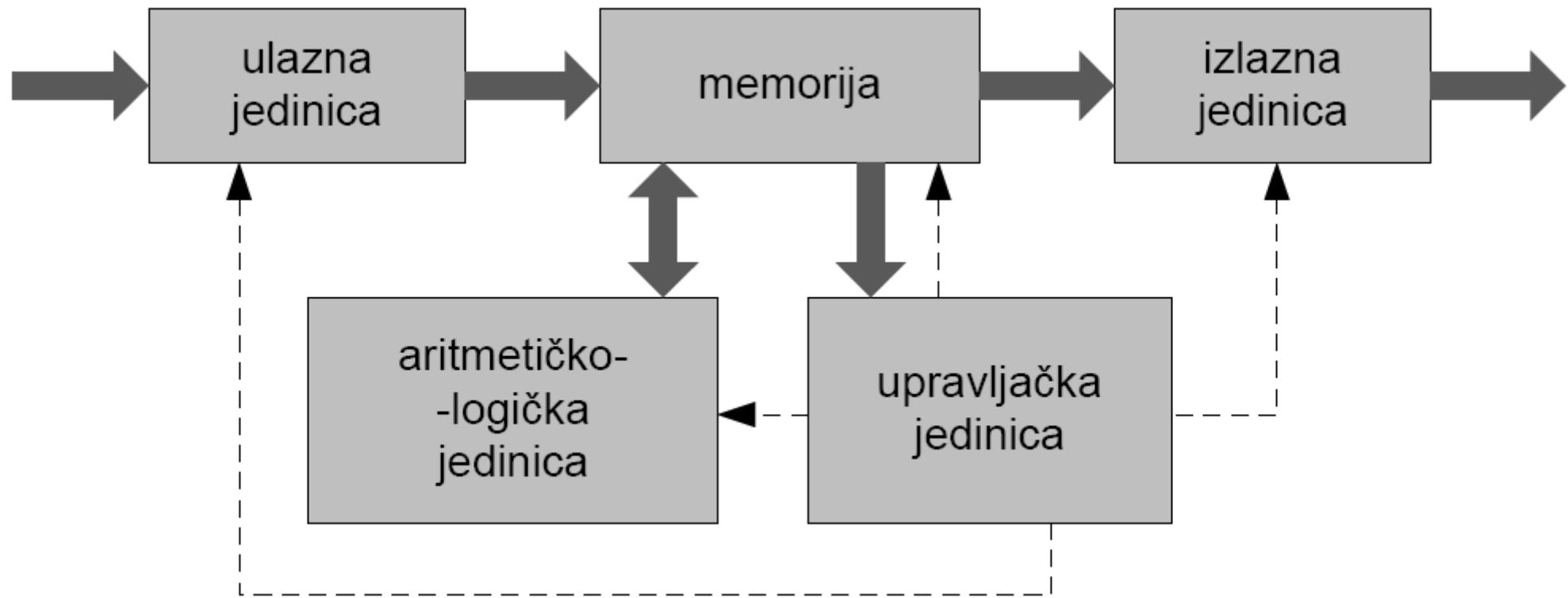

# Osnovna struktura digitalnog sustava

- **Aritmetičko-logička jedinica**

- višefunkcijski digitalni kombinacijski sklop („radni“ dio procesora)
- uzima ulazne podatke i operande, izvodi izabrane osnovne aritmetičke i logičke operacije te vraća rezultat i status operacije.
- donosi odluke u skladu s programom

- **Memorija**

- pamti ulazne podatke, instrukcije, međurezultate i krajnje rezultate te omogućuje njihov dohvat kad je to potrebno

- **Upravljačka jedinica**

- generira odgovarajuće električne signale koji upravljaju radom svih ostalih jedinica

- **Izlazna jedinica**

- preuzima podatke iz memorije i šalje ih korisniku

# Procesor

- Obavlja obradu podataka nad cijelim i racionalnim brojevima pomoću aritmetičkih i logičkih operacija
- Sastoji se od:
  - registara
  - aritmetičko-logičke jedinice
  - upravljačke jedinice

# Aritmetičko-logička jedinica (ALU)


- **jedinica za aritmetičke operacije (binarno zbrajalo)**
  - zbrajanje
  - oduzimanje (zbrajanje negativnih brojeva predočenih u notaciji potpunog komplementa)
- **jedinica za logičke operacije**
  - I, ILI, NE, EX-ILI
- **sklop za posmak**
  - množenje, dijeljenje (ponavljajući slijed zbrajanja/oduzimanja i posmaka)

# *i*-ti stupanj ALU

A i B = operandi


$S_0$  i  $S_1$  = izbor funkcije

$S_2$  = izbor sekcije

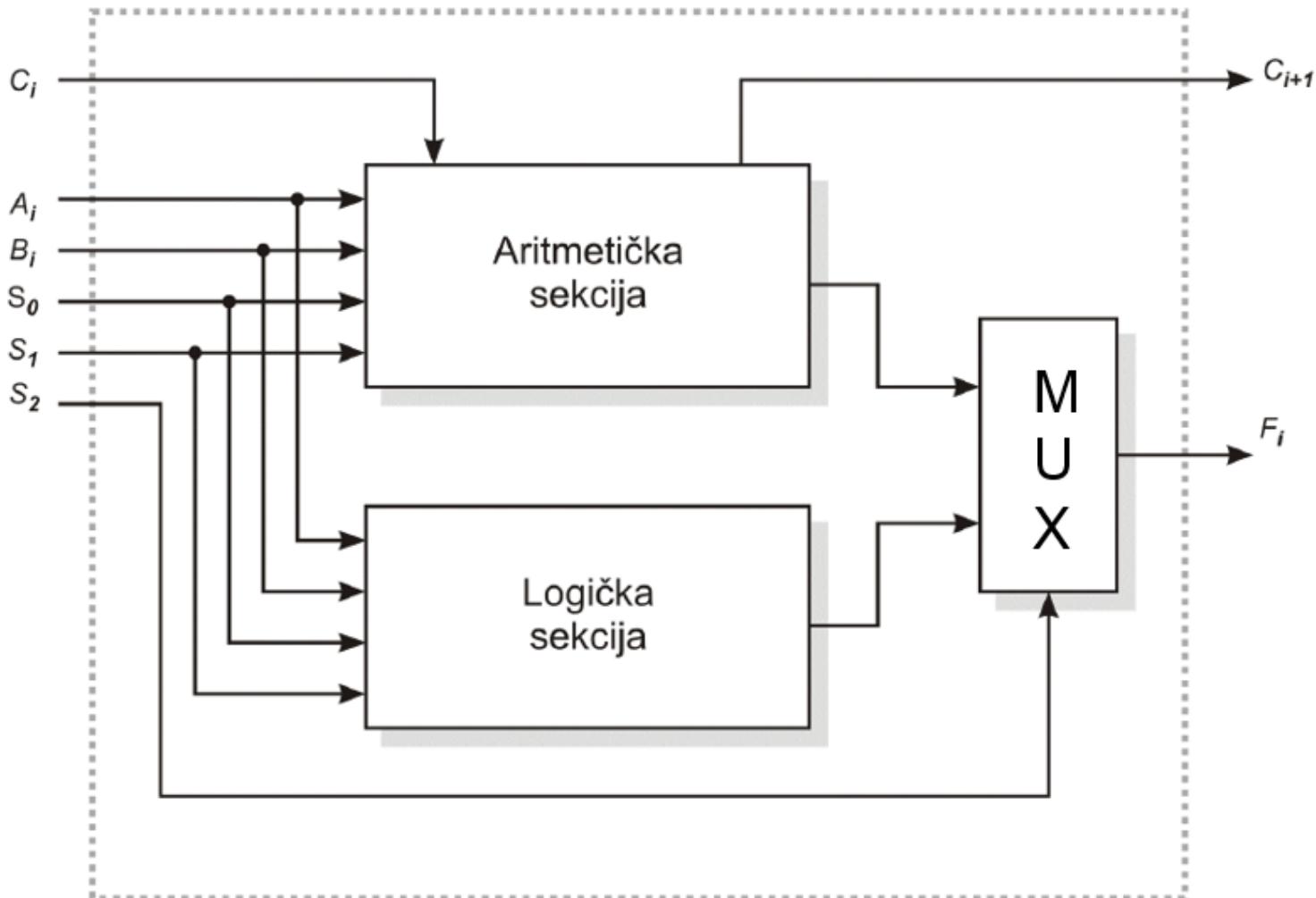

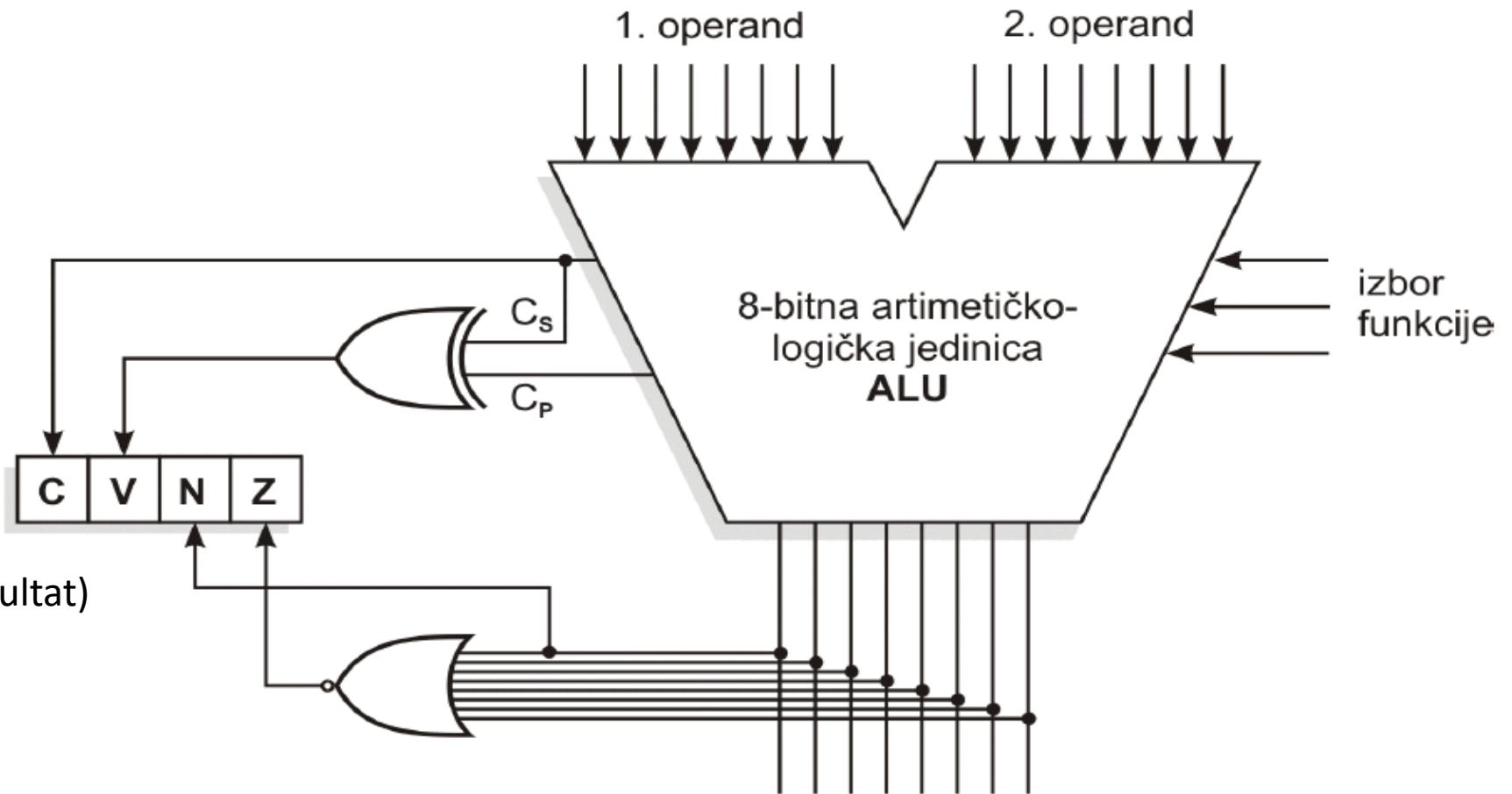
# Veza ALU – statusni registar

C – carry (prijenos)  
V – overflow (preljev)  
N – negative (negativan rezultat)  
Z – zero (rezultat je nula)



# Veza između ALU i sklopa za posmak


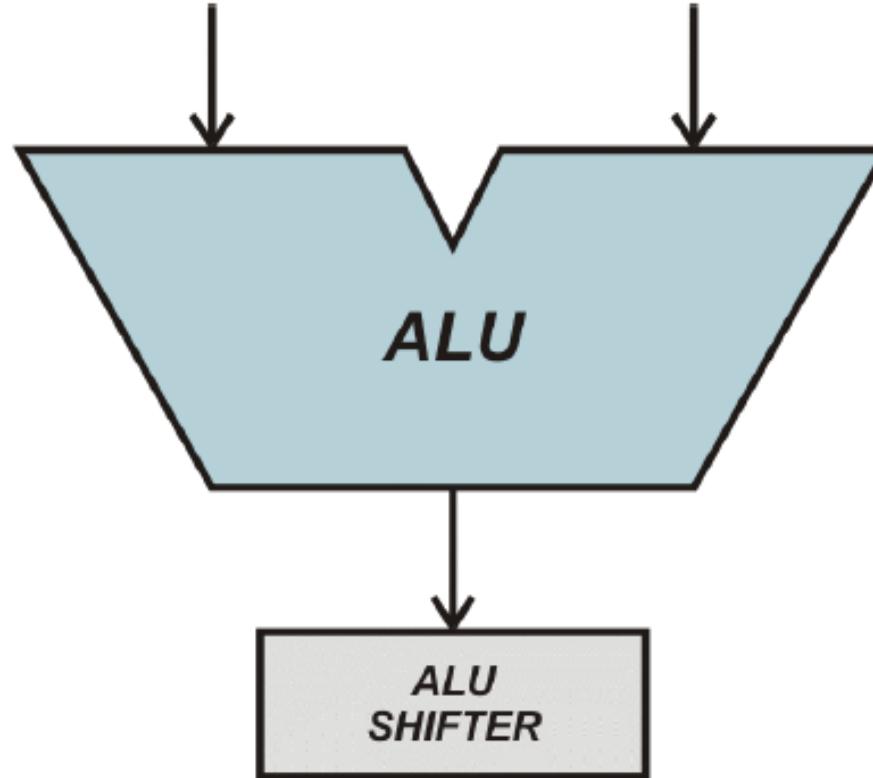


# Sklop za posmak (engl. shifter)

- smješten na izlazu ALU i povezan sa sabirnicom
- prenosi rezultat aritmetičke ili logičke operacije na sabirnicu:
  - izravno bez posmaka
  - s posmakom uljevo ili udesno
- može biti izведен kao:
  - **sekvencijski sklop** (dvosmjerni posmačni registar)
  - **kombinacijski sklop** (mreža multipleksora)
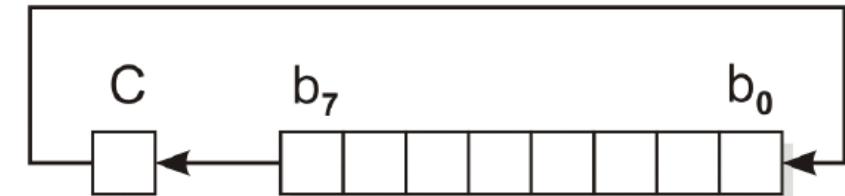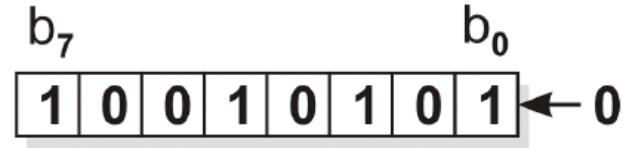
# Vrste posmaka

- **Logički**
  - posmak cijelih brojeva **bez predznaka**
  - posmak udesno: **umetanje 0 slijeva**
  - posmak ulijevo: **umetanje 0 zdesna**
- **Aritmetički**
  - posmak cijelih brojeva **s predznakom** (2-komplement)
  - posmak udesno: **ponavljanje najznačajnijeg bita** (bit predznaka) radi ispravne interpretacije posmakenutog broja (dijeljenje)
  - posmak ulijevo: **umetanje 0 zdesna** (množenje)
  - kružni posmak: "rotiranje" bitovnog uzorka





# Primjer: posmak brojeva udesno

- posmak broja:  $\text{F0}_{16} = \text{1111 0000}_2$ 
  - aritmetički:  $1111\ 0000 \gg 2 \rightarrow \text{1111}\ 1100$  (FC)
  - logički:  $1111\ 0000 \gg 2 \rightarrow \text{0011}\ 1100$  (3C)
- posmak broja:  $5050_{16} = \text{0101 0000 0101 0000}_2$ 
  - aritmetički:  $0101\ 0000\ 0101\ 0000 \gg 4 \rightarrow \text{0000}\ 0101\ 0000\ 0101$
  - logički: *isti kao aritmetički!*
- posmak broja:  $\text{BBCC}_{16} = \text{1011 1011 1100 1100}_2$ 
  - aritmetički:  $1011\ 1011\ 1100\ 1100 \gg 4 \rightarrow \text{1111}\ 1011\ 1011\ 1100$
  - logički:  $1011\ 1011\ 1100\ 1100 \gg 4 \rightarrow \text{0000}\ 1011\ 1011\ 1100$

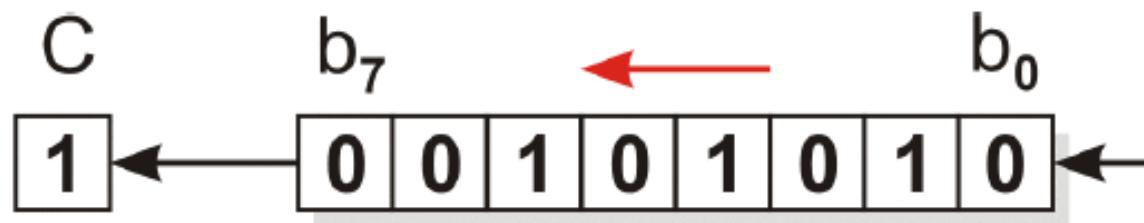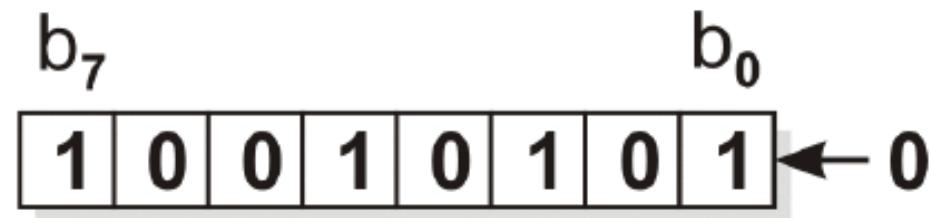
# Primjer ASL

- Aritmetički posmak ulijevo: (engl. *Arithmetic Shift Left*)



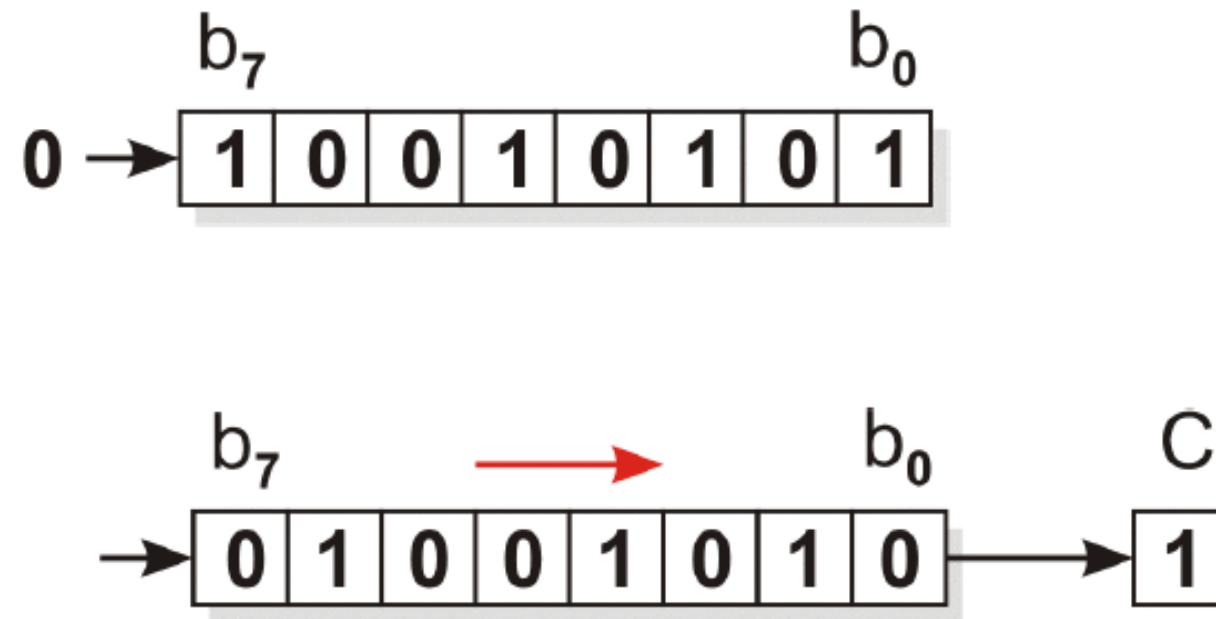
# Primjer LSR

- Logički posmak udesno (engl. *Logic Shift Right*)


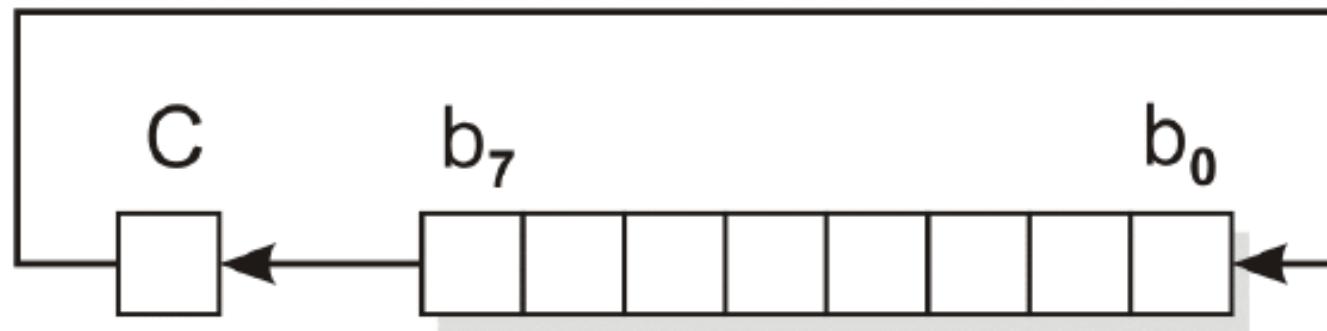
# Primjer ROL

- Kružni posmak ulijevo (engl. *Rotate Left*)



# Kombinacijski sklop za posmak


- mreža multipleksora:

**S=0 bez posmaka**

S=1 posmak udesno

S=2 posmak ulijevo


S=3 nula

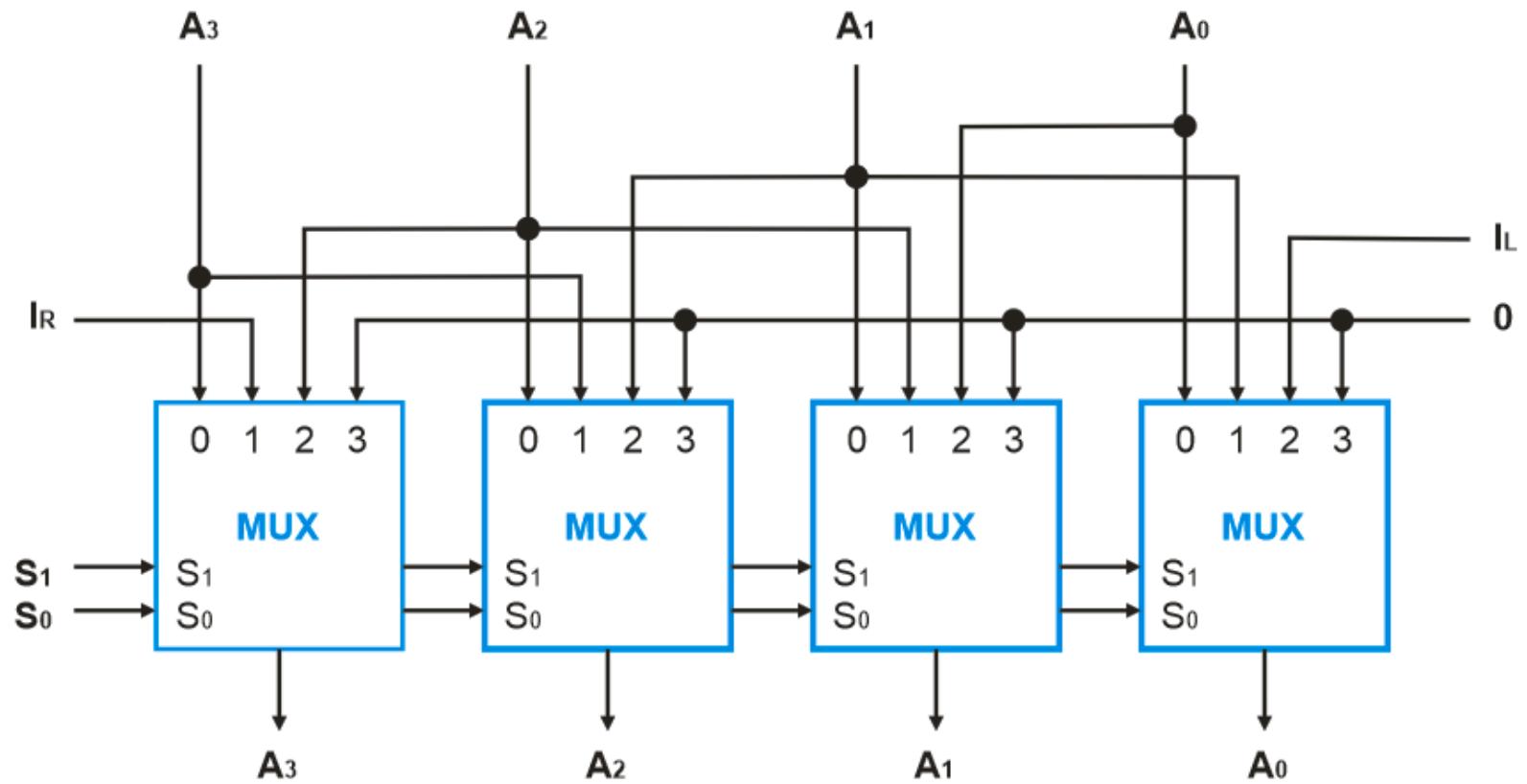

# Mreža multipleksora - primjer

- posmak udesno:


$S=1$  ( $S_0=1$ ,  $S_1=0$ )

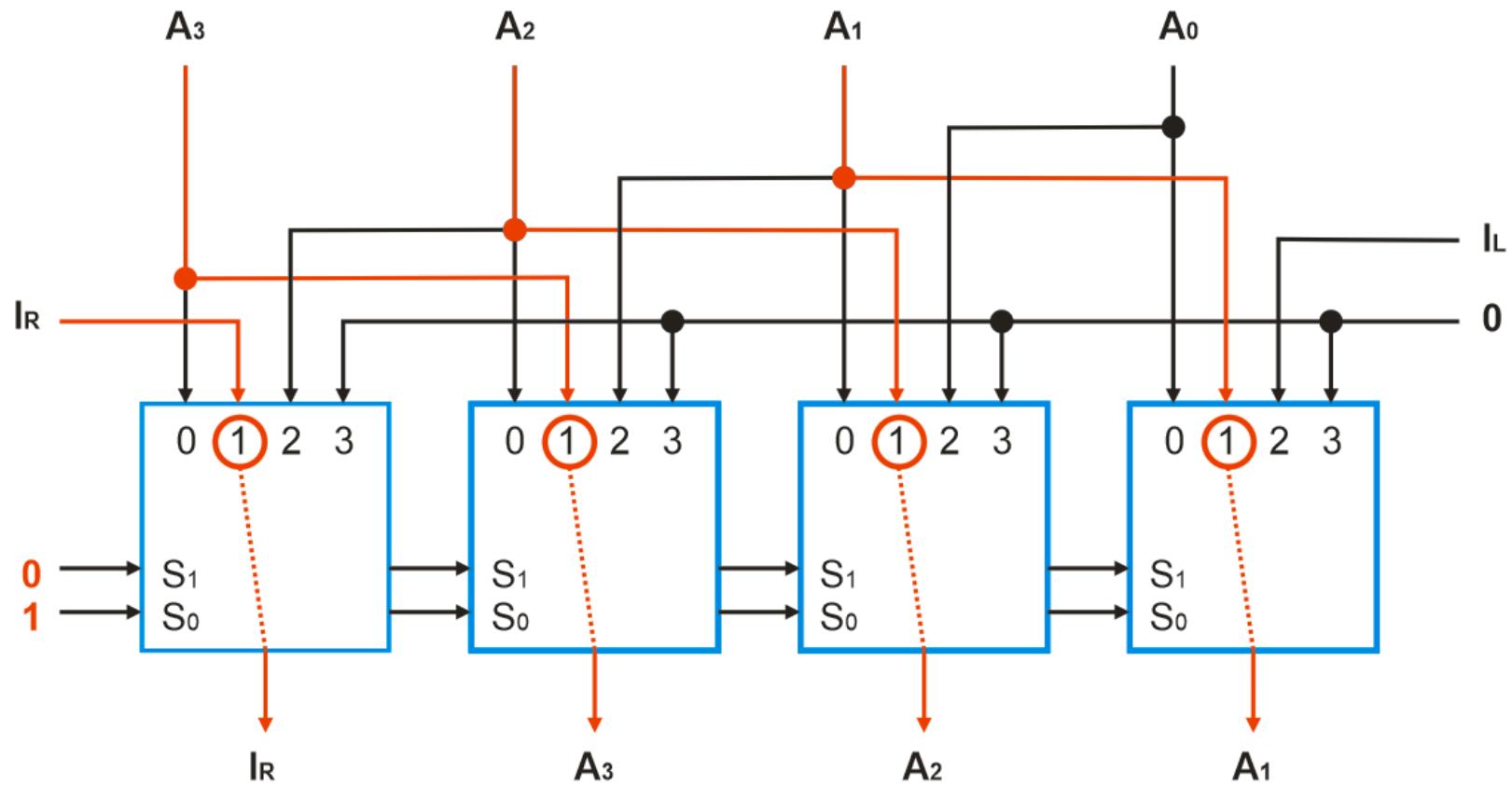

# Mreža multipleksora - primjer

- posmak uljevo:


$S=2$  ( $S_0=0, S_1=1$ )

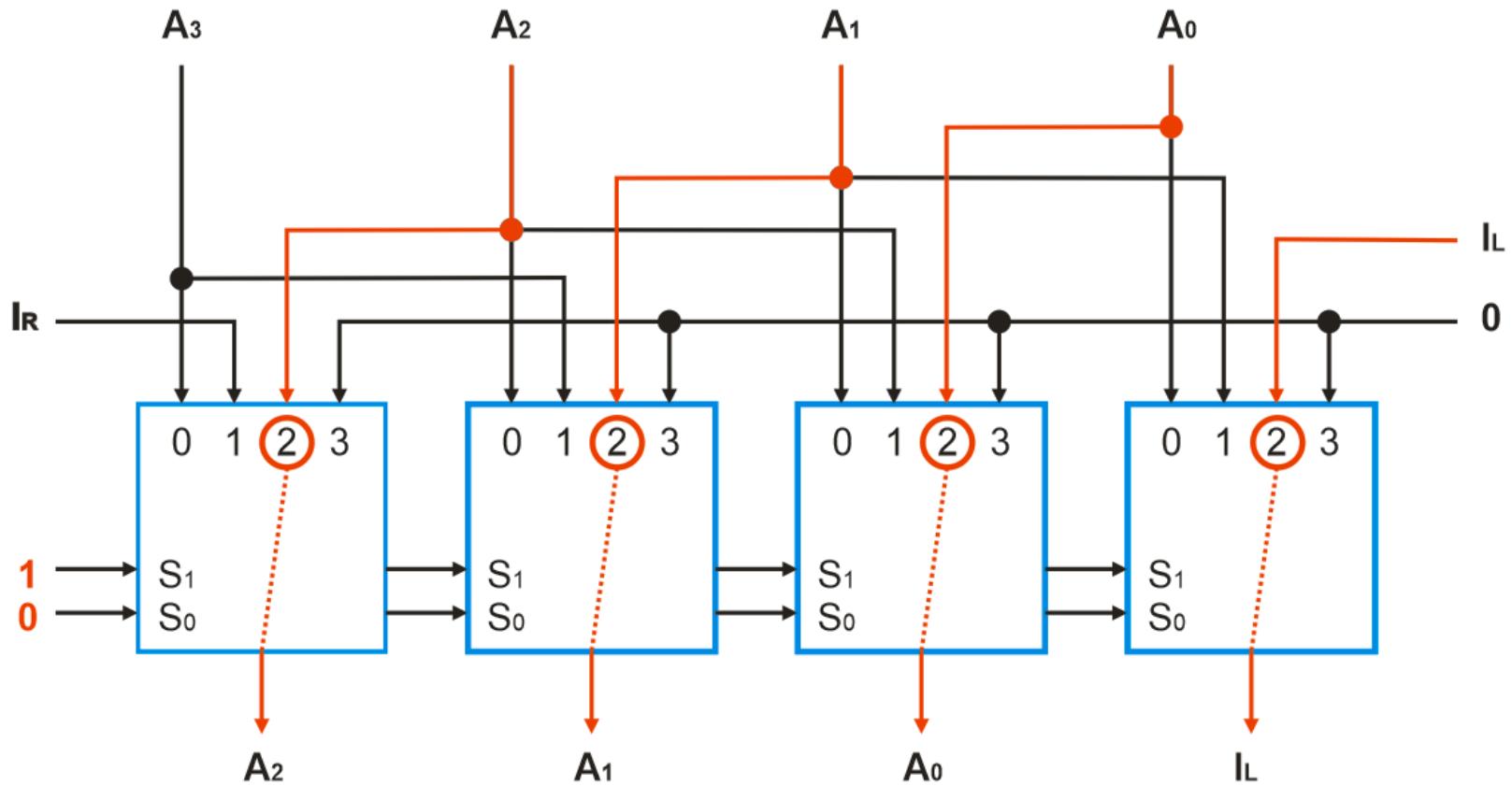

# Mreža multipleksora - primjer

- nula:


$$S=3 \quad (S_0=1, S_1=1)$$

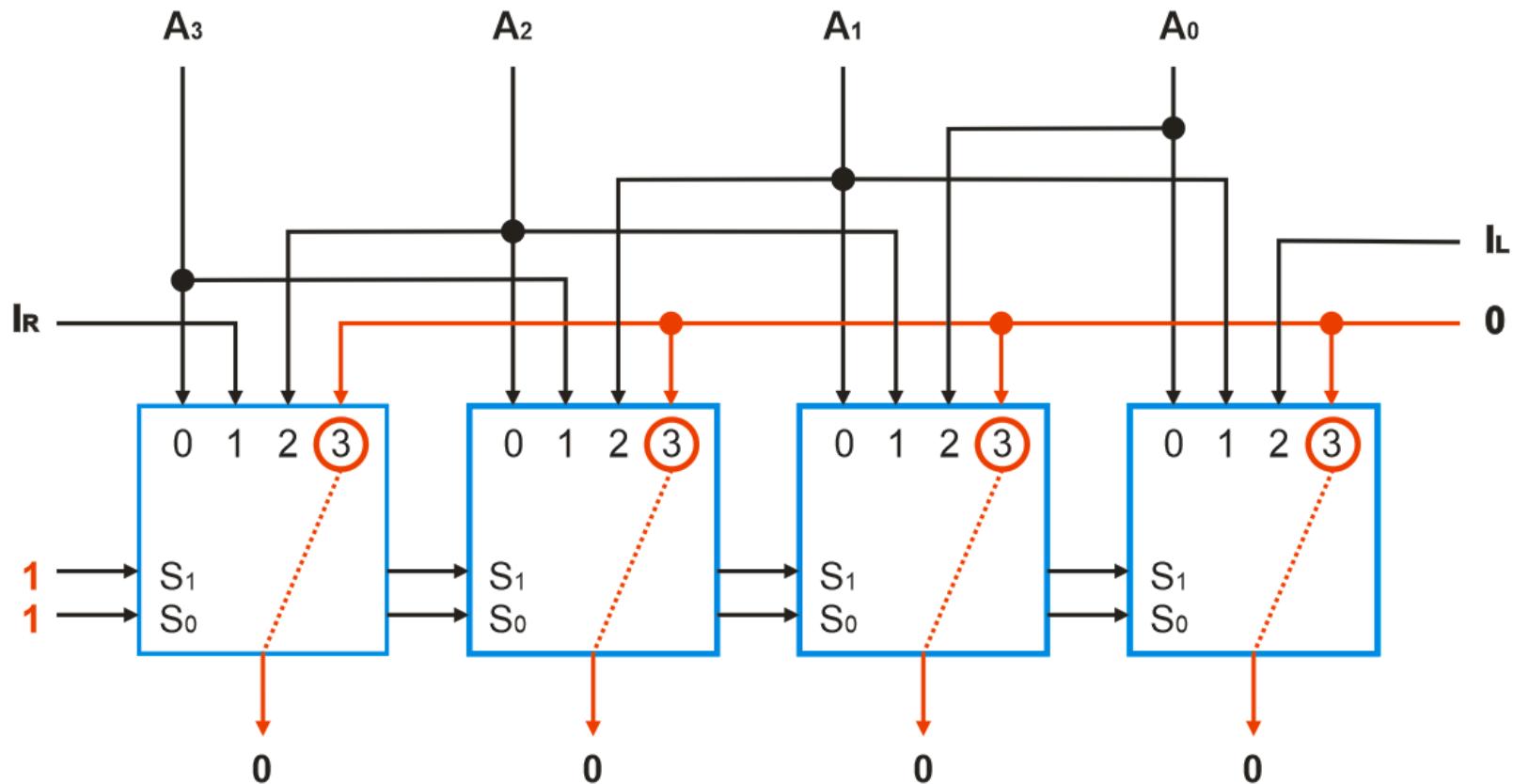



# Aritmetički skloovi

# Zadatci za vježbu

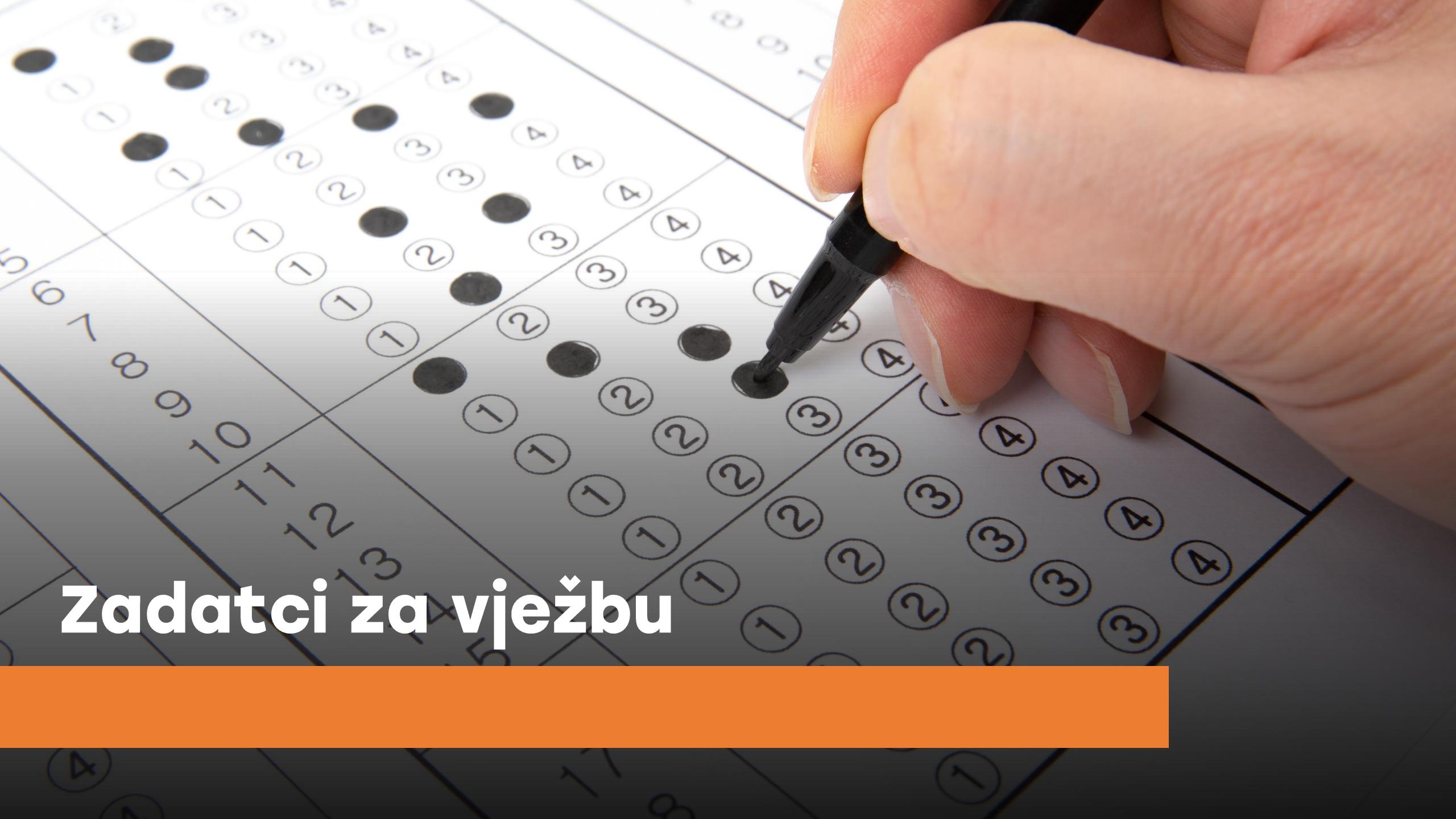


# Zadatak

- Kreirajte **potpuno zbrajalo** korištenjem **multipleksora 4/1**
  - Napišite tablicu kombinacija
  - Nacrtajte sklop

# Rješenje

Multipleksor 4/1 kao potpuno zbrajalo

A	B	$C_{in}$	S	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

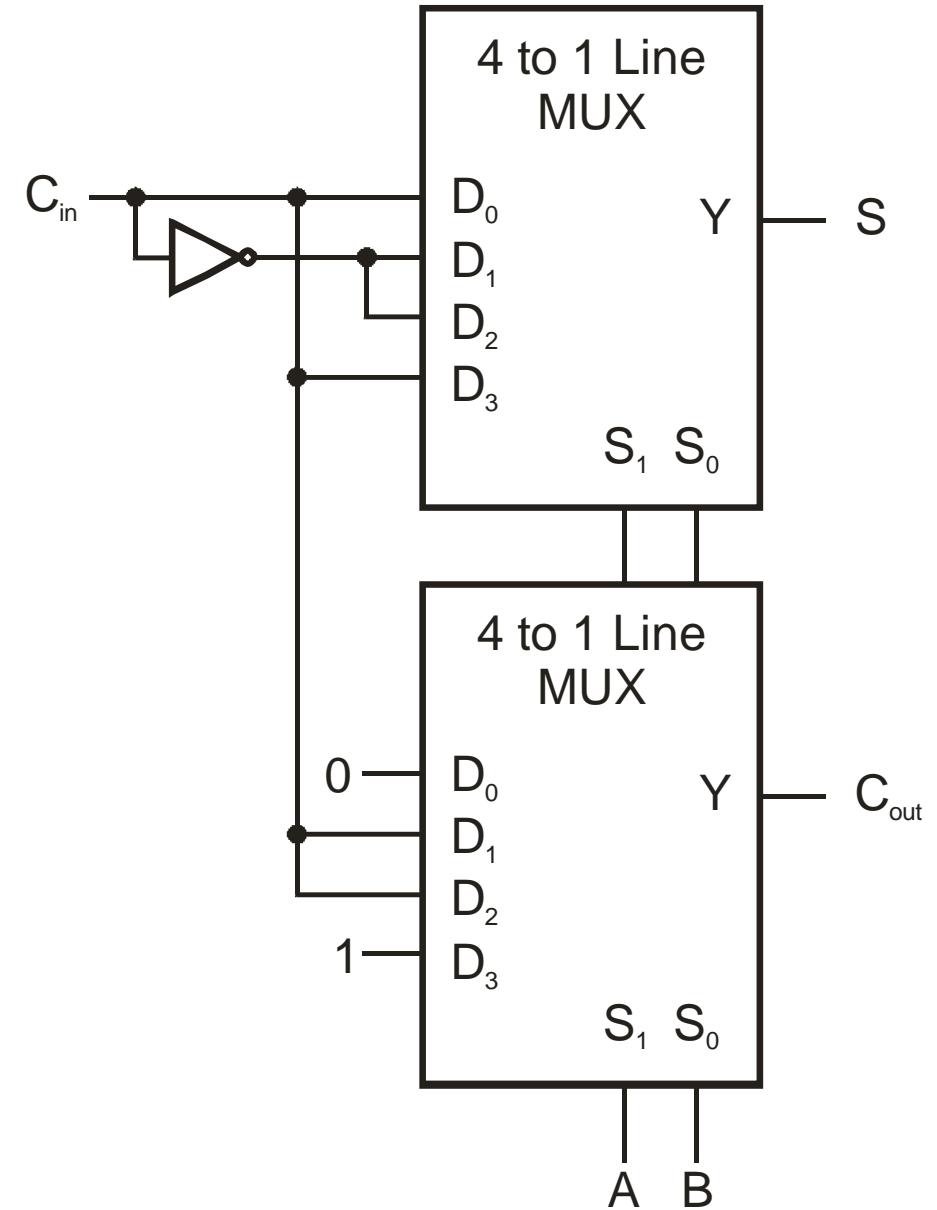


# Zadatak

- Kreirajte potpuno zbrajalo korištenjem dekodera 3/8
  - Napišite tablicu kombinacija
  - Nacrtajte sklop

# Rješenje

Dekoder 3/8 kao potpuno zbrajalo


A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

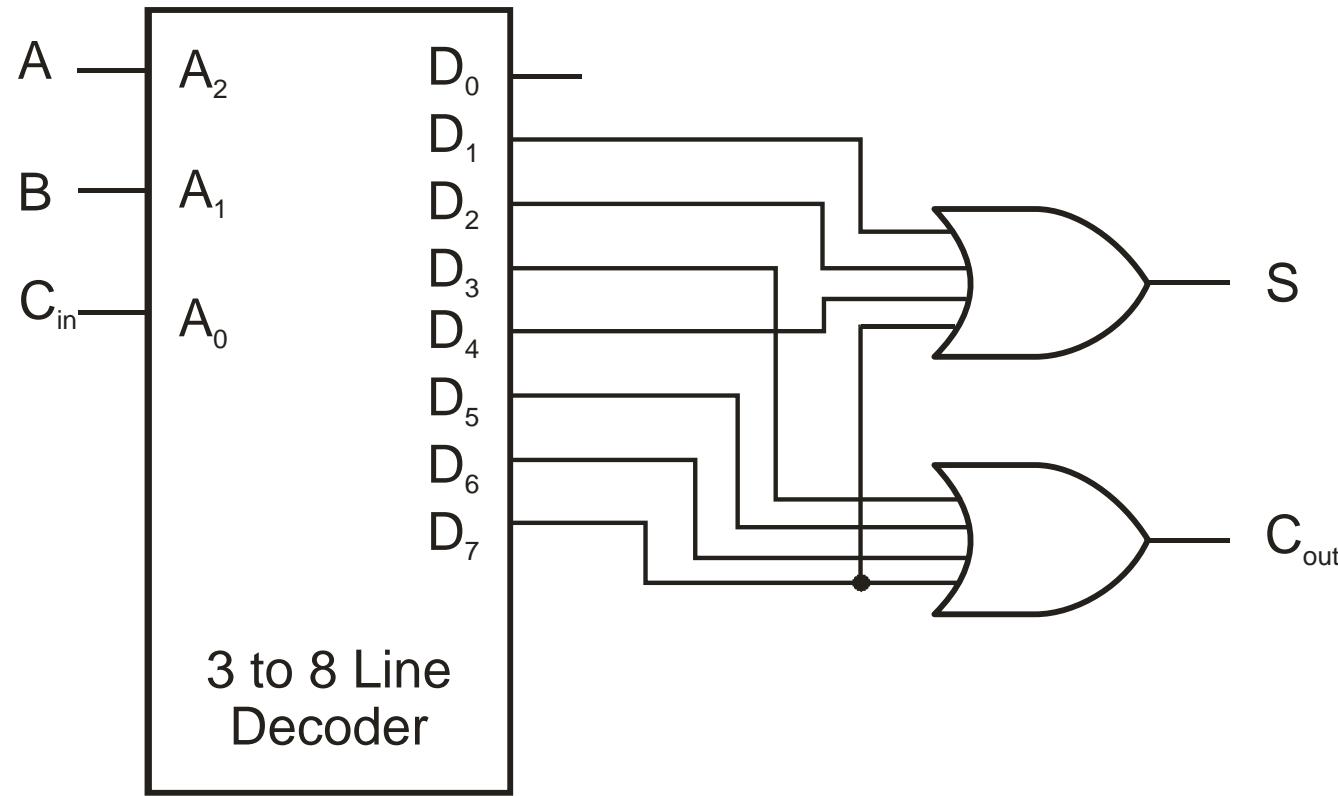


# Zadatak

- Kreirajte kombinacijski aritmetički sklop koji računa 2-bitni binarni zbroj  $S_1S_0$  i prijenosni bit C, za dva ulazna 2-bitna broja  $X_1X_0$  i  $Y_1Y_0$
- Dizajnirajte cijeli sklop koristeći **tri poluzbrajala** implementirana samo sa I, ILI i EX-ILI sklopovalima

# Rješenje (shema sklopa)

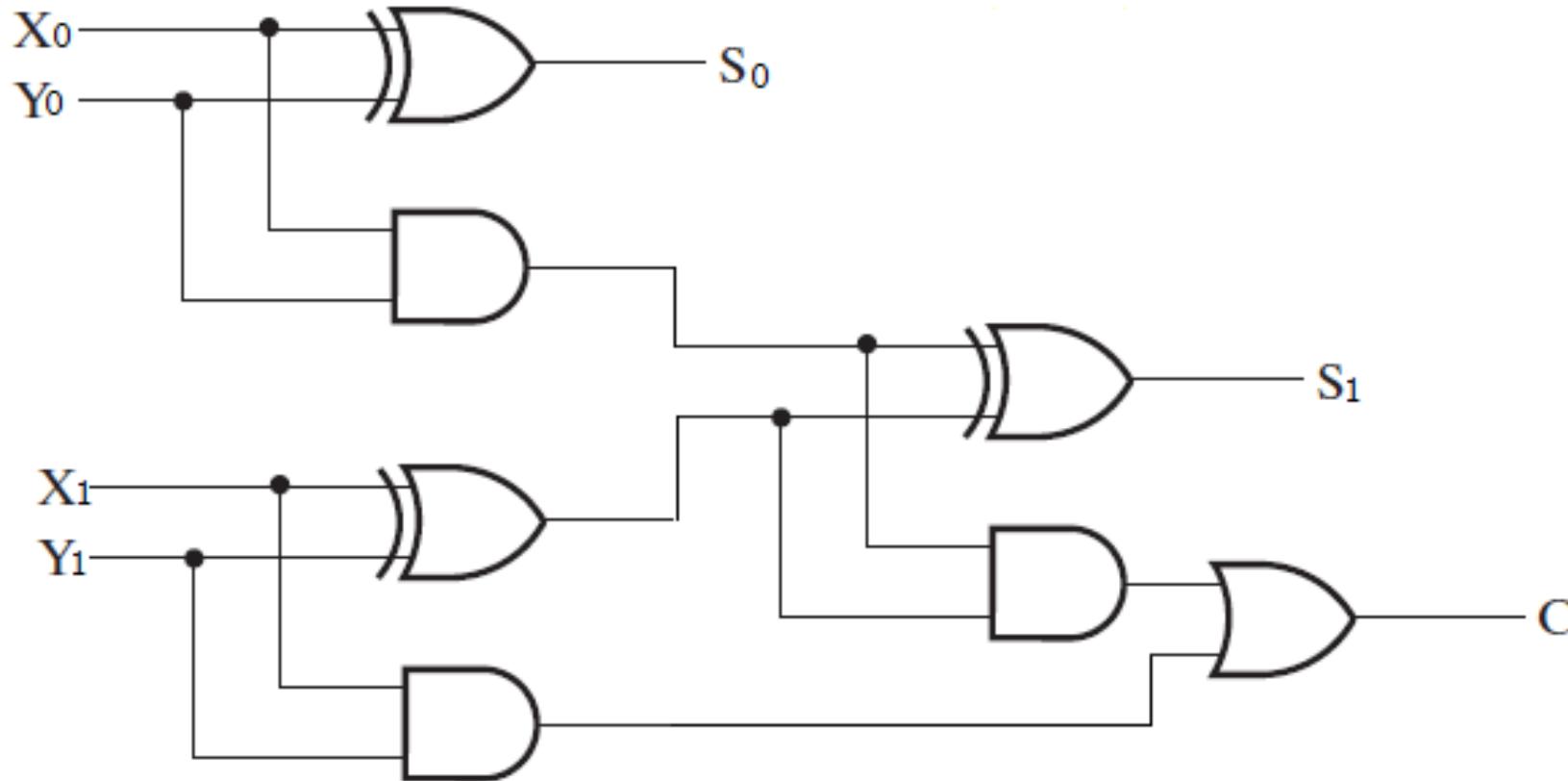

# Rješenje (obrazloženje)

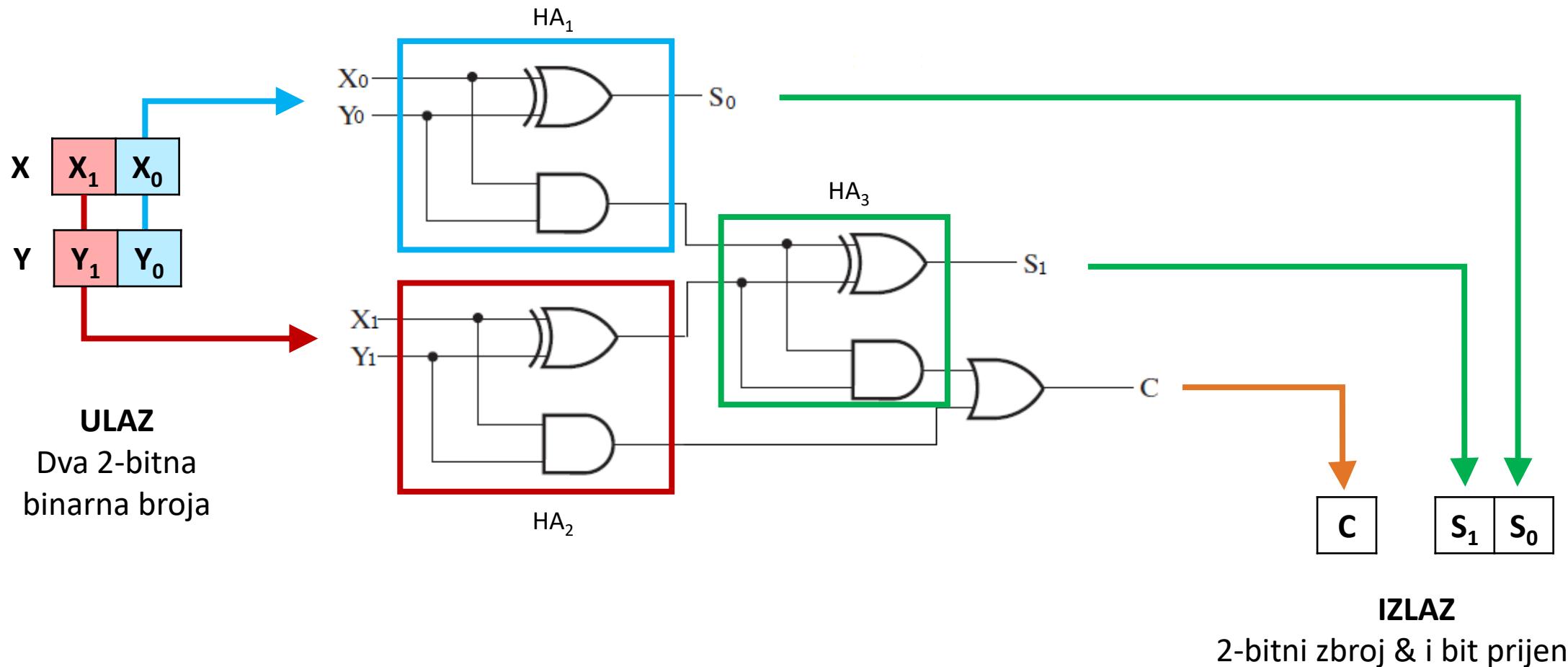

# Primjeri zadataka s prethodnih ispita\*

Ishod učenja 6 – 9 bodova - 25 min

1. **[I6\_M, 2 boda]** Nacrtajte simbol (0,5 bodova), tablicu stanja (0,5 bodova) i logičku shemu nepotpunog zbrajala (1bod)
2. **[I6\_M, 3 boda]** Objasnite razliku u načinu realizacije sklopa za zbrajanje i sklopa za oduzimanje (2 boda). Čemu služi XOR u sklopu za zbrajanje/oduzimanje (1 bod)
3. **[I6\_Ž, 4 boda]** Pomoću simbola potpunih zbrajala realizirajte shemu sklopa za paralelno zbrajanje (2 boda). Na nacrtanoj shemi prikažite postupak zbrajanja brojeva 20+19. (2 boda)

\* Primjer ispita je ilustrativan. Vrste zadataka na budućim brzim testovima i ispitima mogu biti drugačije.

# LITERATURA

- U. Peruško, V. Glavinić: Digitalni sustavi
  - 287-296